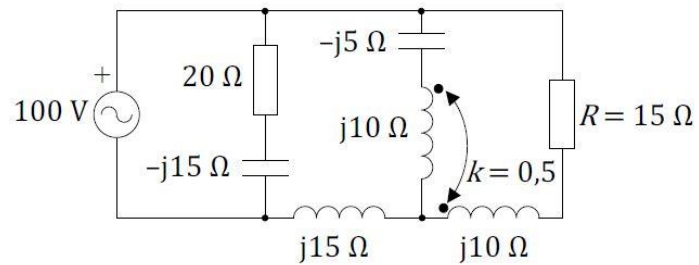


LJR 14-15

13. Izračunajte snagu na otporniku R u spoju prema slici.
3 boda


- A) 30 W
B) 60 W
C) 90 W
D) 120 W
E) 150 W



ZR 13-14

11. Odredite \dot{U}_{ab} u krugu prema slici.
3 boda

- A) $\dot{U}_{ab} = 31 \angle -60^\circ \text{ V}$
B) $\dot{U}_{ab} = 31 \angle -38^\circ \text{ V}$
C) $\dot{U}_{ab} = 42,1 \angle -38^\circ \text{ V}$
D) $\dot{U}_{ab} = 42,1 \angle -60^\circ \text{ V}$
E) $\dot{U}_{ab} = 55,5 \angle -67^\circ \text{ V}$

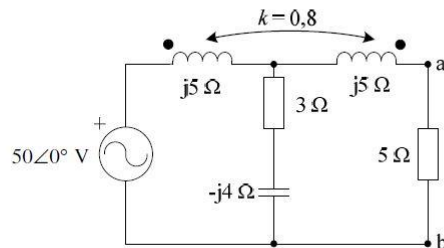


ZR 13-14

2. (2b) Serijski su spojeni otpornik $R = 5 \Omega$ i kapacitet $X_C = 15 \Omega$. Ako je napon na otporniku jednak $U_R = 31,623 \text{ V}$, odredite radnu i jalovu snagu spoja.
A) $P = 200 \text{ W}, Q = -600 \text{ VAR}$ B) $P = 200 \text{ W}, Q = 600 \text{ VAR}$ C) $P = 600 \text{ W}, Q = -200 \text{ VAR}$
D) $P = 600 \text{ W}, Q = 200 \text{ VAR}$ E) $P = 0 \text{ W}, Q = 0 \text{ VAR}$

ZR 14-15

10. Odredite koliku snagu pokazuje vatmetar (strujne stezaljke 1 i 2, naponske stezaljke 3 i 4) u mreži prema slici.
3 boda


- A) 12,5 W
B) 25 W
C) 32,5 W
D) 45 W
E) 50 W

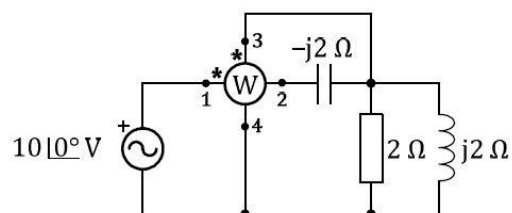

ZI 14-15

6. (3b) Odredite pokazivanje ampermetra u mreži prema slici ako je ukupna radna snaga u krugu jednaka $P_{uk} = 1100\text{ W}$, te $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 6\Omega$ i $X_L = 8\Omega$.

- A) $I_A = 14.03\text{ A}$
 B) $I_A = 14.83\text{ A}$
 C) $I_A = 19.24\text{ A}$
 D) $I_A = 20.98\text{ A}$
 E) $I_A = 25.69\text{ A}$

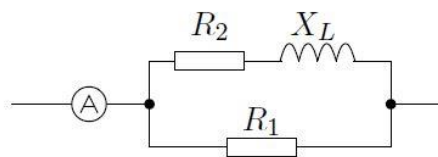

ZI 14-15

8. Induktivnom trošilu, koje je priključeno na gradsku mrežu efektivne vrijednosti napona 220 V i frekvencije 50 Hz i koje razvija snagu od 240 W paralelno je spojen kondenzator kapaciteta $150\text{ }\mu\text{F}$. Ukupan faktor snage za cijelu kombinaciju iznosi $0,8$ (induktivno). Koliki je bio faktor snage trošila prije spajanja kondenzatora?


- A) $\cos\varphi = 0,5$ B) $\cos\varphi = 0,33$ C) $\cos\varphi = 0,25$ D) $\cos\varphi = 0,1$ E) $\cos\varphi = 0$

LJR 13-14

17. Odredite pokazivanje voltmetra V_1 , ako voltmetar V_2 pokazuje 10 V i vrijedi $R = X_C$.

3
boda

- A) $4,4\text{ V}$
 B) $8,9\text{ V}$
 C) $13,4\text{ V}$
 D) $17,9\text{ V}$
 E) $22,4\text{ V}$

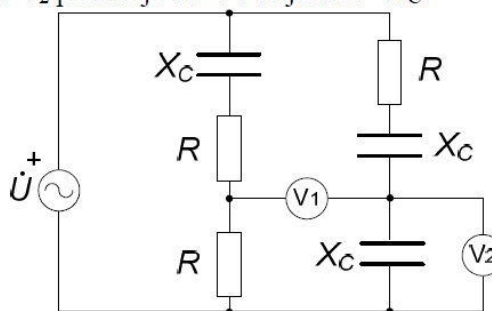


ZI 12-13

5. Odrediti struju izvora u mreži prema slici.

3 boda


- A) $I = 12,5\text{ A}$
 B) $I = 11,1\text{ A}$
 C) $I = 9,7\text{ A}$
 D) $I = 7,4\text{ A}$
 E) $I = 6,1\text{ A}$

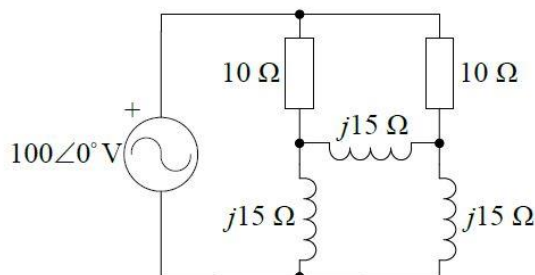

ZI 13-14

9. U spoju prema slici struja kroz ampermetar iznosi $I_A = 0$. Zadano je:
3 boda $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 200 \Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$. Odredite R_1 .


- A) $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$
B) $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$
C) $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$
D) $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$
E) $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$

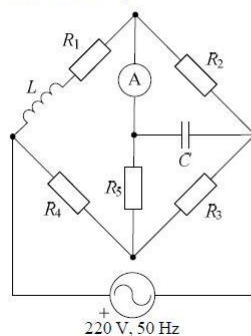

JR 11-12

17. Koliki iznos napona pokazuje voltmetar u mreži prema slici? Zadano je: $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 8 \Omega$,
3 boda $R_3 = 4 \Omega$, $R_4 = 16 \Omega$, $X_C = 8 \Omega$, $U = 24 \text{ V}$.


- A) 15,8 V
B) **17,9 V**
C) 19,9 V
D) 22,0 V
E) 24,0 V

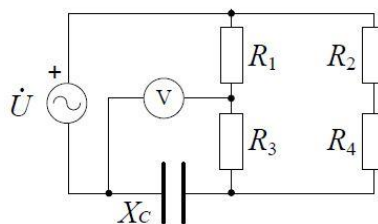

LJR 12-13

15. (3) Koliki napon mjeri idealni voltmetar u mreži prema slici?


- A) 20 V
B) $40\sqrt{2} \text{ V}$
C) 30 V
D) 40 V
E) $20\sqrt{2} \text{ V}$

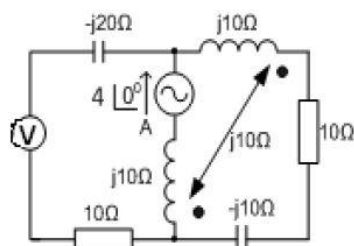

LJR 15

16. Odredite napon U_{ab} u mreži prema slici.
3 boda


- A) 15 V
B) 30 V
C) 45 V
D) 75 V
E) 90 V

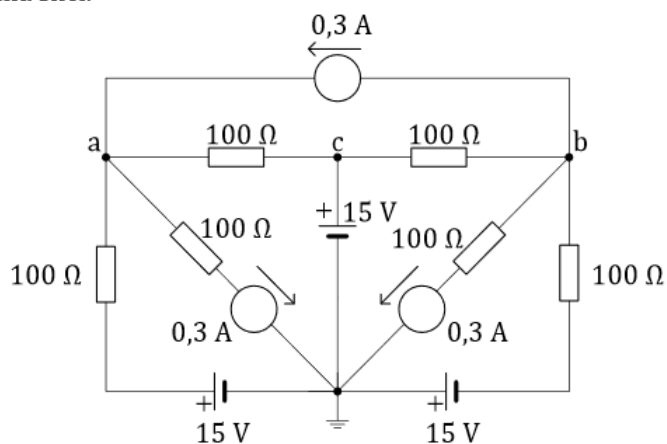

JR 15

20. Odredite struju ampermetra u mreži prema slici.
3 boda


- A) 0,1 A
B) 0,2 A
C) 0,3 A
D) 0,4 A
E) 0,5 A

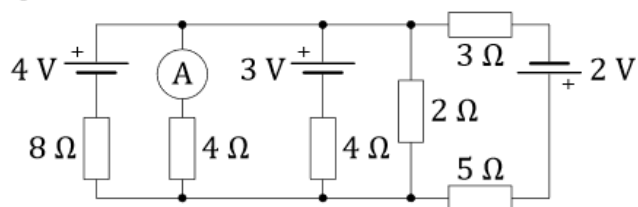

ZI 13-14

10. Odredite \dot{U}_{ab} u spoju prema slici. Zadano je:
3 boda $R = 2 \Omega$, $X_C = X_L = 2 \Omega$, $\dot{U}_1 = 10 \angle 30^\circ \text{ V}$, $\dot{U}_2 = 10 \angle 150^\circ \text{ V}$, $\dot{U}_3 = 10 \angle -90^\circ \text{ V}$.

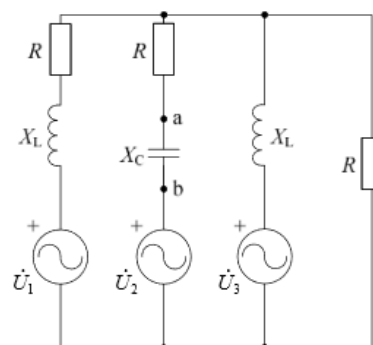- A) $\dot{U}_{ab} = 8,2 \angle -44^\circ \text{ V}$
B) $\dot{U}_{ab} = 4,3 \angle -72^\circ \text{ V}$
C) $\dot{U}_{ab} = 7,1 \angle -103^\circ \text{ V}$
D) $\dot{U}_{ab} = 5,1 \angle -118^\circ \text{ V}$
E) $\dot{U}_{ab} = 6,5 \angle -91^\circ \text{ V}$




2. MI 13-14

8. Odredite parametre Theveninovog nadomjesnog izvora s priključnica a i b .

3 boda

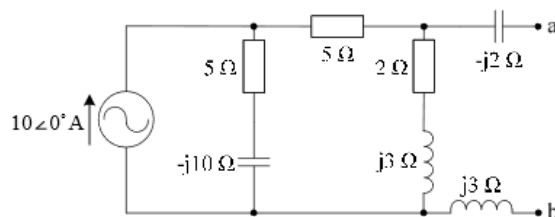
- A) $\dot{U}_T = 29,0 \angle 23^\circ \text{ V}$, $\underline{Z}_T = 2,4 + j2,6 \Omega$
 B) $\dot{U}_T = 11,3 \angle 5^\circ \text{ V}$, $\underline{Z}_T = 2,4 + j2,6 \Omega$
 C) $\dot{U}_T = 22,8 \angle 24^\circ \text{ V}$, $\underline{Z}_T = 3,8 + j3,0 \Omega$
 D) $\dot{U}_T = 11,3 \angle 5^\circ \text{ V}$, $\underline{Z}_T = 2,7 + j3,4 \Omega$
 E) $\dot{U}_T = 29,0 \angle 23^\circ \text{ V}$, $\underline{Z}_T = 2,7 + j3,4 \Omega$



2. MI 11-12

6.(3) Ako je zadano $R = X_L = X_C = 10 \Omega$ i $\dot{U} = 100 \text{ V}$, odredite Nortonovu struju \dot{I}_N i Nortonovu impedanciju \underline{Z}_N između točaka A i B u spoju prema slici.

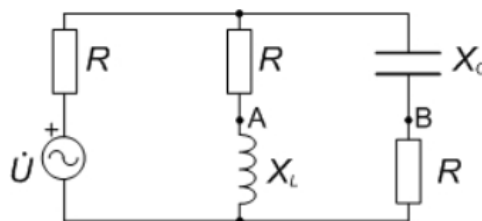
- A) $\dot{I}_N = 0 \text{ A}$, $\underline{Z}_N = 5 + j5 \Omega$;
 B) $\dot{I}_N = 10 \text{ A}$, $\underline{Z}_N = 10 \Omega$;
 C) $\dot{I}_N = 5 \text{ A}$, $\underline{Z}_N = 10 \Omega$;
 D) $\dot{I}_N = 0 \text{ A}$, $\underline{Z}_N = 10 \Omega$;
 E) $\dot{I}_N = 0 \text{ A}$, $\underline{Z}_N = 5 - j5 \Omega$.



2. MI 14-15

1. (3b) Odredite elemente nadomjesnog Nortonovog spoja sa priključnica a i b ako je $\dot{U} = 10 \angle +30^\circ \text{ V}$, $\dot{I}_1 = 1 \angle +45^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_2 = 1 \angle -45^\circ \text{ A}$ i $X_L = X_C = R = 10 \Omega$.

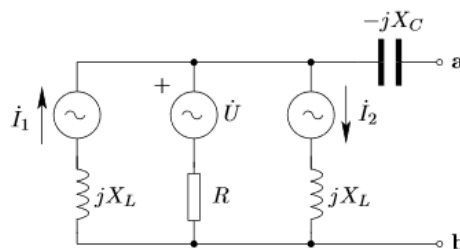- A) $\underline{Z}_N = 10 - j10 \Omega$, $\dot{I}_N = -1.707 + j2.707 \text{ A}$
 B) $\underline{Z}_N = 10 - j10 \Omega$, $\dot{I}_N = -0.524 + j1.390 \text{ A}$
 C) $\underline{Z}_N = 5 - j5 \Omega$, $\dot{I}_N = -1 + j2 \text{ A}$
 D) $\underline{Z}_N = -6 + j2 \Omega$, $\dot{I}_N = -2.707 - j1.707 \text{ A}$
 E) $\underline{Z}_N = 10 - j10 \Omega$, $\dot{I}_N = \infty \text{ A}$




2. MI 12-13

3. Odredite maksimalnu snagu koja se može razvijati na otporu R u mreži prema slici.

3 boda


- A) $P = 4,6 \text{ W}$
 B) $P = 6,2 \text{ W}$
 C) $P = 8,3 \text{ W}$
 D) $P = 9,7 \text{ W}$
 E) $P = 11,4 \text{ W}$

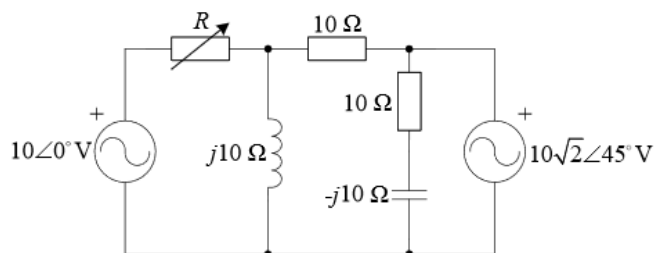

JR 15

16. Kolika se maksimalna radna snaga može razviti na promjenjivoj impedanciji Z u krugu 3 boda prema slici? Zadano je: $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $X_{L1} = 12 \Omega$, $X_{L2} = 15 \Omega$, $X_C = 10 \Omega$, $\dot{U} = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$, $\dot{I} = 1 \angle 0^\circ \text{ A}$.

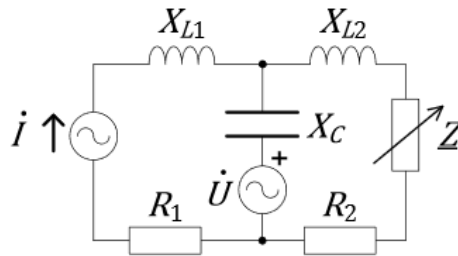
- A) 2 W
B) 4 W
C) 6 W
D) 8 W
E) **10 W**



2. MI 14-15

10. (3b) Odredite maksimalnu snagu P_{max} koja se može dobiti na promjenjivoj impedanciji Z_t , ako je $Z_1 = 10 + j10 \Omega$, $Z_2 = 30 + j30 \Omega$, $\dot{U}_1 = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$ i $\dot{U}_2 = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$.

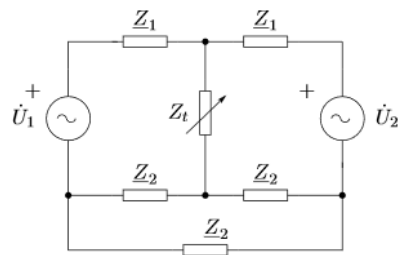
- A) $P_{max} = 0 \text{ W}$
B) $P_{max} = 0.75 \text{ W}$
C) $P_{max} = 2.5 \text{ W}$
D) $P_{max} = 1.25 \text{ W}$
E) $P_{max} = 5 \text{ W}$



2. MI 11-12, DR 14-15

- 5.(3) Odredite najveću radnu snagu P koja se može razviti na promjenjivoj impedanciji Z u spoju prema slici.

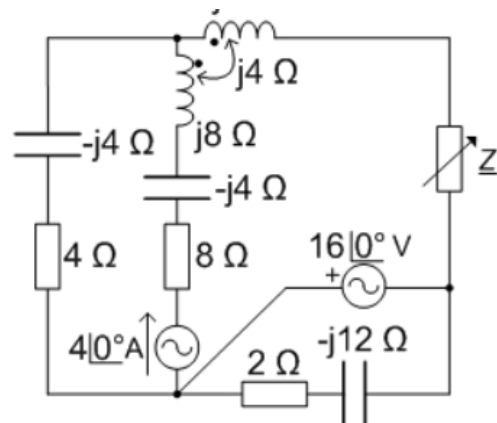
- A) 32 W;
B) **64 W;**
C) 128 W;
D) 96 W;
E) 16 W.



2. MI 11-12, DR 14-15

11. Ako je $R = X_L = X_C$, fazor napona \dot{U}_{53} u odnosu na fazor napona \dot{U}_{23} :
3 boda

- A) prethodi 45°
- B) **zaostaje 45°**
- C) prethodi 90°
- D) zaostaje 90°
- E) u fazi je

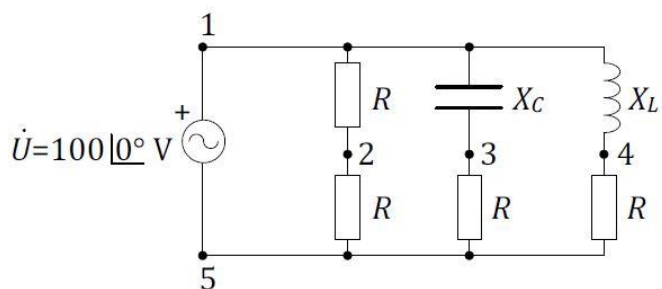

JR 15

17. Odredite pokazivanje voltmetra u mreži prema slici ako je napon izvora $U = 10 \text{ V}$
3 boda i vrijedi $R = X_L = \frac{1}{2}X_C$.

- A) 1,6 V
- B) 3,7 V
- C) 5,8 V
- D) **7,9 V**
- E) 10 V

