


FORMULE:

$$Y_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T |y(t)|^2 dt} \quad Y_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt$$

$$\xi = \frac{Y_{ef}}{Y_{sr}}, \quad \sigma = \frac{Y_m}{Y_{ef}} - \text{TRMENI FAKTOR}$$

$$Y_{ef} = \sqrt{Y_0^2 + Y_{ef1}^2 + Y_{ef2}^2 + \dots}$$


• POLUVALNO ISPRAVLJENI SINUSNI SIGNAL

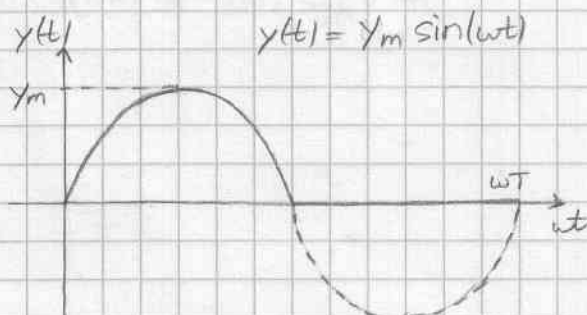

$$\begin{aligned} Y_{ef} &= \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (Y_m \sin(wt))^2 d(wt)} \\ &= Y_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sin^2(wt) d(wt)} \\ &= Y_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \frac{1}{2} (1 - \cos(2wt)) d(wt)} \\ &= Y_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \left(wt - \frac{\sin(2wt)}{2} \right) \Big|_0^\pi} \\ &= \underline{\underline{\frac{Y_m}{2}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{sr} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi Y_m \sin(wt) d(wt) \\ &= \frac{1}{2\pi} Y_m (-1) \cos(wt) \Big|_0^\pi \\ &= \underline{\underline{\frac{Y_m}{\pi}}} \end{aligned}$$


• PUNDOVALNO ISPRAVLJENI SINUSNI SIGNAL

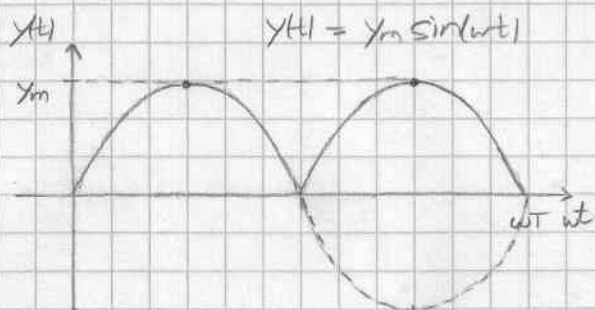

$$\begin{aligned} Y_{ef} &= \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi (Y_m \sin(wt))^2 d(wt)} \\ &= Y_m \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin^2(wt) d(wt)} \\ &= Y_m \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{1}{2} (1 - \cos(2wt)) d(wt)} \\ &= Y_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left(wt - \frac{\sin(2wt)}{2} \right) \Big|_0^\pi} \\ &= Y_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \pi} = \underline{\underline{\frac{Y_m}{\sqrt{2}}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{sr} &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi Y_m \sin(wt) d(wt) \\ &= \frac{1}{\pi} Y_m (-1) \cos(wt) \Big|_0^\pi \\ &= \underline{\underline{\frac{2Y_m}{\pi}}} \end{aligned}$$

• SINUSNI SIGNAL

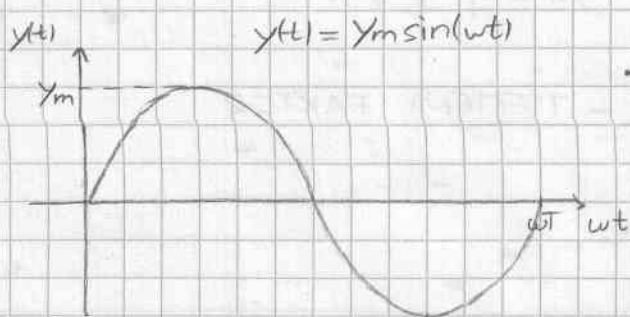

$$Y_{ef} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (Y_m \sin(\omega t))^2 d(\omega t)}$$

$$= Y_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2(\omega t) d(\omega t)}$$

$$= Y_m \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos(\omega t)) d(\omega t)}$$


$$= Y_m \sqrt{\frac{1}{4\pi} (\omega t - \sin(\omega t)) \Big|_0^{2\pi}} = \underline{\underline{\frac{Y_m}{\sqrt{2}}}}$$

$$Y_{sr} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} Y_m \sin(\omega t) d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{2\pi} Y_m (-1) \cos(\omega t) \Big|_0^{2\pi}$$

$$= \underline{\underline{0}}$$

• PRAVOKUTNI SIGNAL

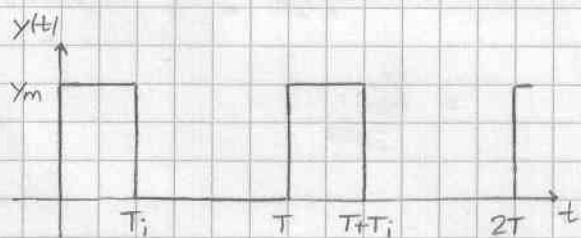

T_i - TRAJANJE IMPULSA

$$Y_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^{T_i} Y_m dt$$

$$= Y_m \frac{1}{T} \cdot t \Big|_0^{T_i}$$

$$= Y_m \frac{T_i}{T} \leftarrow$$

$$Y_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T_i} (Y_m)^2 dt}$$

$$= Y_m \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T_i} dt}$$

$$= Y_m \sqrt{\frac{1}{T} \cdot t \Big|_0^{T_i}} = Y_m \sqrt{\frac{T_i}{T}} \leftarrow$$

1.




UNTUK MAX. SNAKE:

$$R_t = |Z_t|$$

$$R_t = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \Omega$$

2.

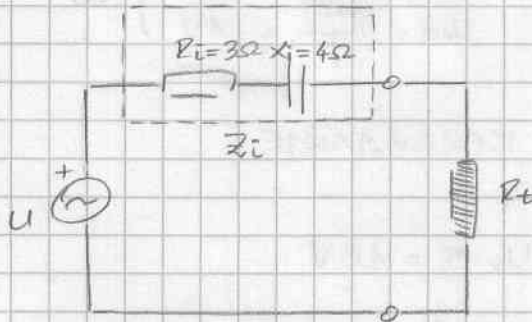

UNTUK MAX. SNAKE:


$$R_t = |Z_t|$$

$$R_t = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \Omega$$

$R_t \in \langle 0, 5 \rangle$ - SNAKE RASTE

$R_t \in \langle 5, \infty \rangle$ - SNAKE PADA

3.

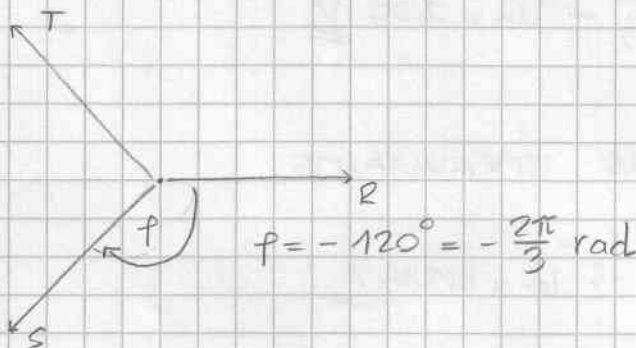

4.


$$i(t) = \underbrace{1}_{i_{osr}(t)} + \underbrace{1 \sin(\omega t)}_{i_{usr}(t)} \text{ A}$$

$$i_{osr} = 1 \text{ A}$$

$$i_{usr} = 0 \text{ A}$$

$$i_{sr} = i_{osr} + i_{usr} = 1 \text{ A}$$

5.

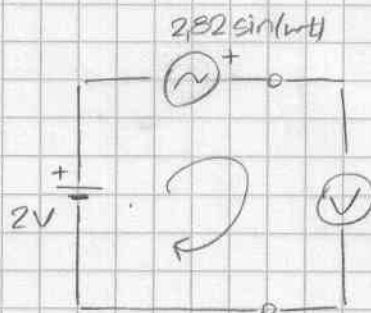


$$u(t) = \underbrace{2}_{u_{osr}(t)} + \underbrace{2.82 \sin(\omega t)}_{u_{usr}(t)}$$

$$u_{osr} = 2 \text{ V}$$

$$u_{usr} = \frac{U_{am}}{\sqrt{2}} = 2 \text{ V}$$

$$u_{sr} = \sqrt{u_{osr}^2 + u_{usr}^2} = 2.82 \text{ V}$$

6.

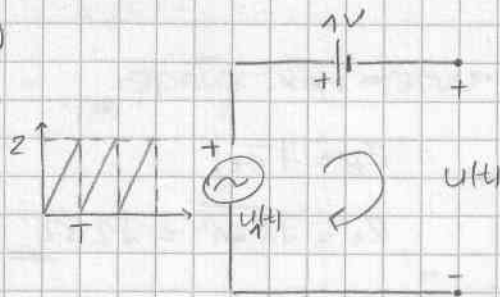

$$u_1(t) - u_0(t) = u(t)$$

$$u(t) = -1 + u_1(t)$$

$$U_{sr} = U_{osr} + U_{asr}$$

$$U_{osr} = -1 \text{ V}$$

$$U_{asr} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 2T}{T} = +1 \text{ V}$$

$$\left. \begin{array}{l} U_{osr} = -1 \text{ V} \\ U_{asr} = +1 \text{ V} \end{array} \right\} U_{sr} = -1 + 1 = 0 \text{ V}$$

7.

$U_{sr} = 0,318 \text{ V}$, POLUVALNO ISPRAVLJANJE

$U_{ef} = ?$

$$U_{sr} = \frac{U_m}{\pi} \rightarrow U_m = U_{sr} \cdot \pi = 1,0 \text{ V}$$

$$U_{ef} = \frac{U_m}{2} \rightarrow U_{ef} = 0,5 \text{ V}$$

8.

$U_m = 10 \text{ V}$, PUNOVALNO ISPRAVLJANJE

$U_{ef} = ?$

$$U_{ef} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \rightarrow U_{ef} = 7,07 \text{ V}$$

9.

$I_m = 1 \text{ A}$, POLUVALNO ISPRAVLJANJE

$I_{sr} = ?$

$$I_{sr} = \frac{I_m}{\pi} \rightarrow I_{sr} = 0,318 \text{ A}$$

10.

$$u = \underbrace{U_0}_{u_0} + \underbrace{U_{m1} \sin(\omega t)}_{u_1} - \underbrace{U_{m2} \sin(\omega t)}_{u_2}$$

$$U_{oef} = U_0$$

$$U_{ef1} = \frac{U_{m1}}{\sqrt{2}}$$

$$U_{ef2} = \frac{U_{m2}}{\sqrt{2}}$$

$$U_{ef} = \sqrt{U_{oef}^2 + \frac{1}{2} (U_{m1}^2 + U_{m2}^2)}$$

(11.) $U_m = 1 \text{ V}, \varphi = 0$

$f = 50 \text{ Hz} \rightarrow \omega = 2\pi f \rightarrow \omega = 100\pi \text{ rad} [\text{rad} = \text{s}^{-1}]$


$t = 1 \text{ s}$

$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$

$u(t) = 1 \sin(100\pi t) \rightarrow u(1) = \sin(100\pi) = \underline{\underline{0 \text{ V}}}$

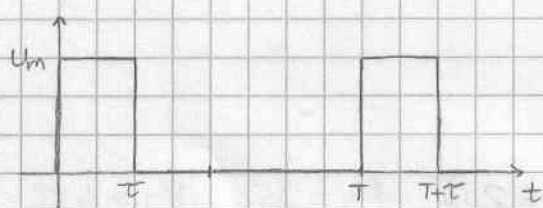(12.) $U_m = 10 \text{ V}, \tau = 5 \text{ ms}$

$f = 50 \text{ Hz} \rightarrow T = \frac{1}{f} = 20 \text{ ms}$




$U_{\text{sr}} = \frac{U_m \cdot \tau}{T} \rightarrow U_{\text{sr}} = \underline{\underline{2.5 \text{ V}}}$

$U_{\text{ef}} = U_m \sqrt{\frac{\tau}{T}} \rightarrow U_{\text{ef}} = \underline{\underline{5 \text{ V}}}$

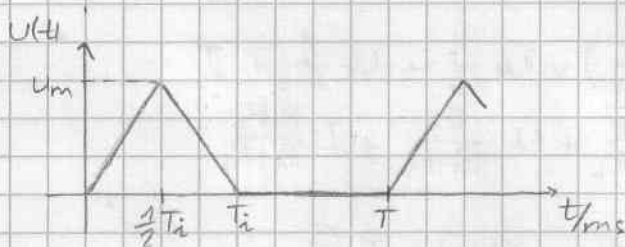(13.) $U_m = 5 \text{ V}$

$T_i = 2 \text{ ms}$

$f = 100 \text{ Hz} \rightarrow T = \frac{1}{f} = 10 \text{ ms}$



$u(t) = \begin{cases} 5t, & 0 \leq t < 1 \\ -5t + 10, & 1 \leq t < 2 \\ 0, & 2 \leq t < T \end{cases}$


$U_{\text{ef}} = \sqrt{\frac{1}{10} \cdot \left(\int_0^1 (5t)^2 dt + \int_1^2 (-5t + 10)^2 dt \right)}$

(14.) $u(t) = 50 + U_m \sin(\omega t)$

$U_{\text{ef}} = 52 \text{ V}$

$U_{\text{ef}} = \sqrt{50^2 + \frac{U_m^2}{2}} \rightarrow U_m = \underline{\underline{29.2 \text{ V}}}$

(15.)

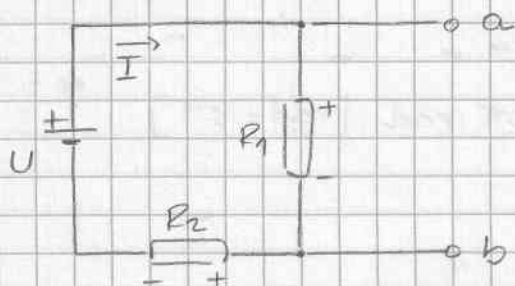

$$U = 9V, R_1 = 6\Omega, R_2 = 3\Omega$$

$$R_T = R_1 \parallel R_2 \rightarrow R_T = 2\Omega$$

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} \rightarrow I = 1A$$

$$U_T = I R_1 \rightarrow U_T = 6V$$

(16.)

g - GRANE


č - ČVOROVI

n - NEOVISNE JEDNADŽBE

$$g = 7 \quad \check{c} = 3$$

$$n = g - \check{c} + 1 \rightarrow n = 4$$

(17.)

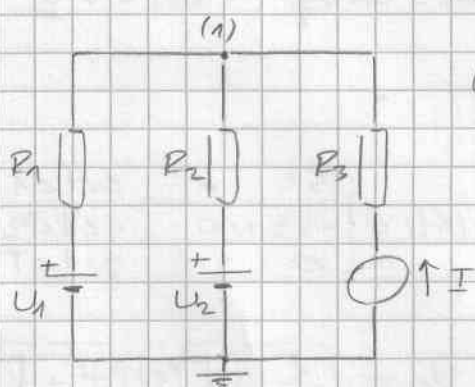

$$\textcircled{1} R_1 = 2\Omega \quad R_2 = 3\Omega \quad R_3 = 4\Omega$$

$$U_1 = 10V$$

$$\textcircled{2} R_1 = 20\Omega \quad R_2 = 30\Omega \quad R_3 = 40\Omega$$

$$U_1 = ?$$

$$\textcircled{1} f_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = U_1 \frac{1}{R_1} + U_2 \frac{1}{R_2} + I$$

$$f_1 = U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + U_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} + I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\bullet f_{11} = \frac{1}{5} (3U_1 + 2U_2) + I \frac{6}{5}$$

$$\bullet f_1 = \frac{1}{50} (30U_1 + 20U_2) + I \frac{30 \cdot 20}{30 + 20}$$

$$f_{12} = \frac{1}{5} (3U_1 + 2U_2) + I \frac{60}{5}$$

ZAKLJUČAK: NEMA DOVOLJNO PODATAKA! KADA BI ZNALI

STRUJU IZVORA, npr. $I = 5A$ DOBILI BI:

$$\frac{1}{5} (3U_1 + 2U_2) = f_{11} - I \cdot \frac{6}{5} \rightarrow \frac{1}{5} (3U_1 + 2U_2) = 4$$

$$f_{12} = 4 + 5 \cdot \frac{60}{5} = 64V$$

Trofazni

① faze $R \rightarrow S - T$: $U_R = U_L \angle \alpha_R$


$$U_S = U_L \angle \alpha_R - 120^\circ = U_L \angle \alpha_S$$

$$U_T = U_L \angle \alpha_R - 240^\circ = U_L \angle \alpha_T$$

$$\alpha_R = 0$$

$$\alpha_S = 0 - 120^\circ = -120^\circ =$$

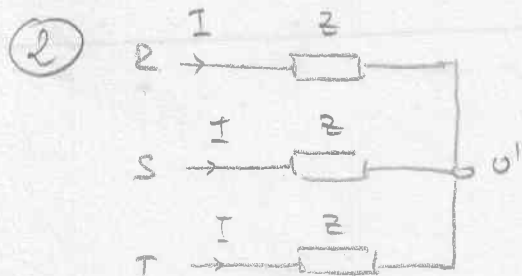
$$= -120^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = -\frac{2\pi}{3}$$



$$I_L = I_F = I$$

$$U_F = I \cdot Z$$


$$U_L = \sqrt{3} \cdot I \cdot Z$$

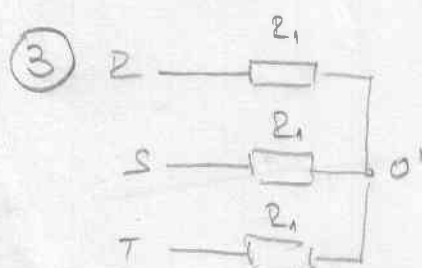

$$P_{R1} = \frac{U_F^2}{R_1}$$

na otporima
vlada fazi napon
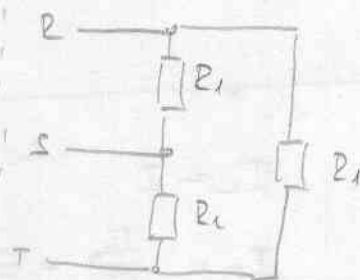
$$P_{uk1} = 3 \cdot \frac{U_F^2}{R_1} = P$$



na otporima vladu linij'ski
napon $U_L = \sqrt{3} \cdot U_F$

$$P_{R1} = \frac{U_L^2}{R_1} = \frac{(\sqrt{3} U_F)^2}{R_1} = \frac{3 U_F^2}{R_1}$$


$$P_{uk4} = 3 \cdot \frac{3 U_F^2}{R_1} = 3 \cdot P$$

④

$$U_F = 220 \text{ V}$$

$$\angle_2 = 0$$
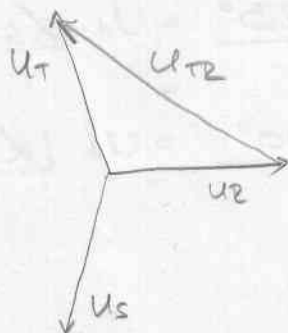
$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_2 &= 220 \angle 0^\circ \\ \dot{U}_S &= 220 \angle -120^\circ = -110 - j190 \text{ V} \\ \dot{U}_T &= 220 \angle -240^\circ = -110 + j190 \text{ V} \end{aligned} \right\}$$




$$\dot{U}_2 + \dot{U}_{TE} = \dot{U}_T$$

$$\dot{U}_{TE} = \dot{U}_T - \dot{U}_2$$

$$= -110 - j190 - 220$$

$$= -330 - j190 \text{ V}$$


⑤

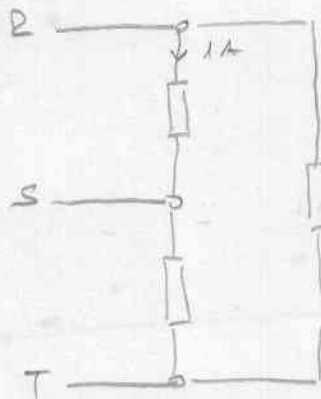

$$I_F = 1 \text{ A}$$

$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_F = 1.73 \text{ A}$$

⑥

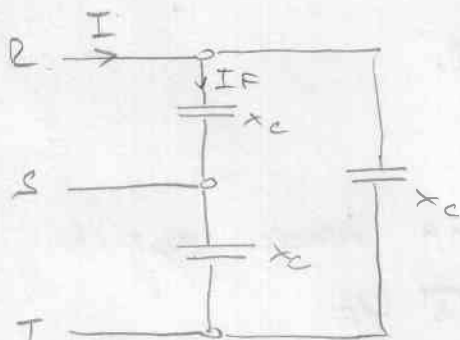


$$I_L = I$$

$$I_F = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{I}{\sqrt{3}}$$

$$U_F = U_L$$
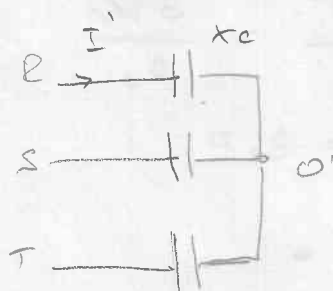
$$I_F = \frac{U_L}{X_C} \Rightarrow X_C = \frac{U_L}{I} \cdot \sqrt{3}$$



$$I' = \frac{U_F}{X_C} = \frac{\frac{U_L}{\sqrt{3}}}{\frac{U_L \cdot \sqrt{3}}{I}} = \frac{I}{3}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$= R \cdot C$$

①

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$\tau' = \frac{L}{\frac{R}{2}} = \frac{2L}{R} = 2\tau$$

②

$$\tau = \frac{L}{2R}$$


$$\tau' = \frac{L}{R} = 2 \cdot \frac{L}{2R} = 2\tau$$

③


$$\tau = R \cdot C$$

$$\tau' = R \cdot (C \parallel C) = R \cdot 2C = 2\tau$$


④

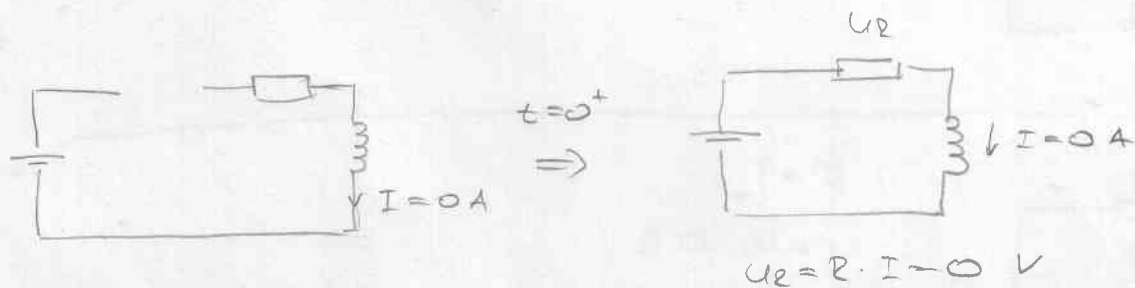

⑤

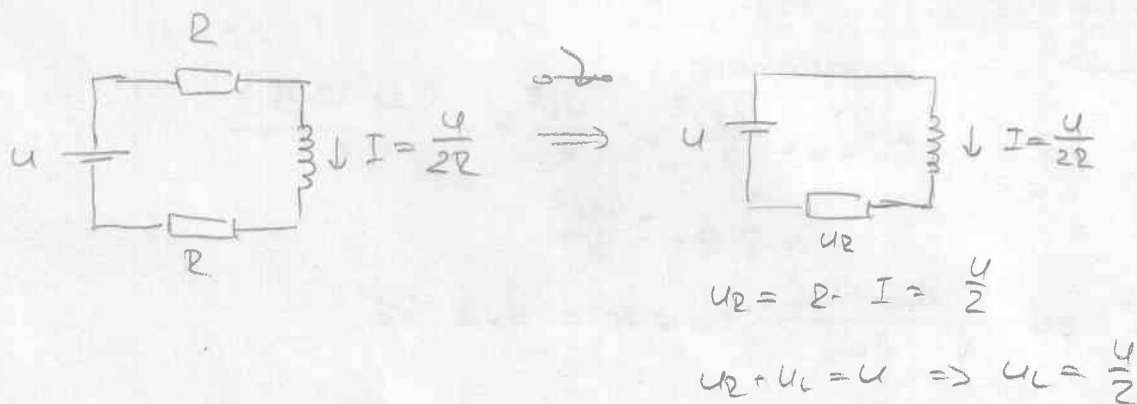


⑥

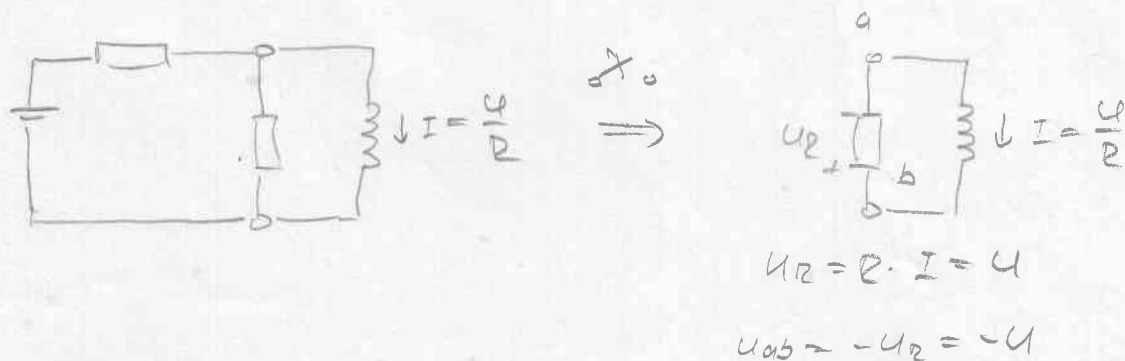

⑦ $\dot{U}_{RS} = 380 \angle 0^\circ \text{ V}$

$U_{TO} = ?$

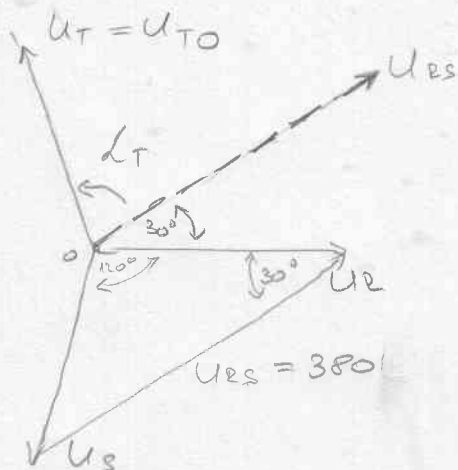


$\angle_T = 120^\circ - 30^\circ = 90^\circ$

$U_L = 380 \text{ V}$


$U_t = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220 \text{ V}$

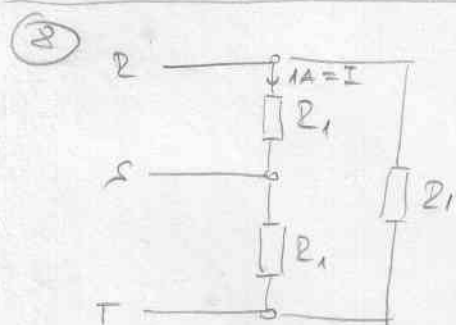$\dot{U}_{TO} = 220 \angle 90^\circ \text{ V}$




$U_L = I_F \cdot R_1$

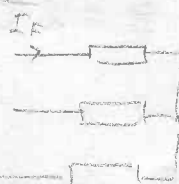$I_F = \frac{U_L}{R_1} = \frac{U_F \cdot \sqrt{3}}{R_1}$



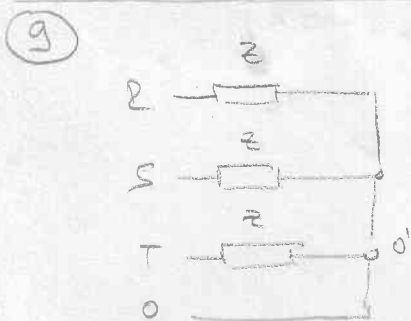$I_F' = \frac{U_F}{R_1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{I_F}{\sqrt{3}} = \frac{1}{1,73} \text{ A}$



$S' = ?$

$U' = U_L \cdot 0,9$


$S_1 = \frac{U_L^2}{Z} \Rightarrow S_{uk} = 3 \cdot \frac{U_L^2}{Z}$

snaničenje

$S_{uk}' = \frac{U_L^2}{Z} + \frac{U_L^2}{Z} + \frac{(U_L \cdot 0,9)^2}{Z}$
 $= 2,81 \frac{U_L^2}{Z}$

snaničenje za: $\frac{S_{uk} - S_{uk}'}{S_{uk}} \cdot 100\% = 6,3\%$

⑦

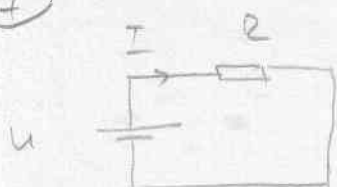

$$I = \frac{u}{R}$$

$$u \rightarrow 0^+ \Rightarrow I = 0$$