

26. siječnja 2015.

(Ime i prezime)


(Matični broj)

(Grupa)

Inačica: **A**

1. (3b) Odredite elemente nadomjesnog Nortonovog spoja sa priključnica a i b ako je  $\dot{U} = 10\angle+30^\circ \text{ V}$ ,  $\dot{I}_1 = 1\angle+45^\circ \text{ A}$ ,  $\dot{I}_2 = 1\angle-45^\circ \text{ A}$  i  $X_L = X_C = R = 10\Omega$ .

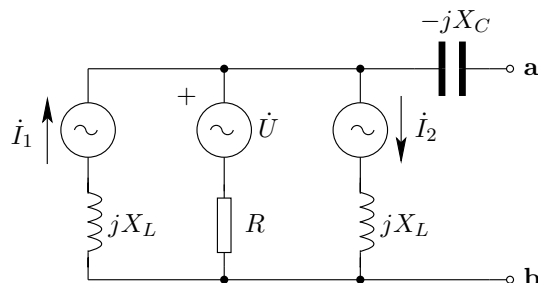- A)  $\underline{Z}_N = 10 - j10\Omega$ ,  $\dot{I}_N = -1.707 + j2.707 \text{ A}$   
 B)  $\underline{Z}_N = 10 - j10\Omega$ ,  $\dot{I}_N = -0.524 + j1.390 \text{ A}$   
 C)  $\underline{Z}_N = 5 - j5\Omega$ ,  $\dot{I}_N = -1 + j2 \text{ A}$   
 D)  $\underline{Z}_N = -6 + j2\Omega$ ,  $\dot{I}_N = -2.707 - j1.707 \text{ A}$   
 E)  $\underline{Z}_N = 10 - j10\Omega$ ,  $\dot{I}_N = \infty \text{ A}$




2. (2b) Serijski su spojeni otpornik  $R = 5\Omega$  i kapacitet  $X_C = 15\Omega$ . Ako je napon na otporniku jednak  $U_R = 31.623\text{V}$ , odredite radnu i jalovu snagu spoja.

- A)  $P = 200 \text{ W}, Q = -600 \text{ VAR}$  B)  $P = 200 \text{ W}, Q = 600 \text{ VAR}$  C)  $P = 600 \text{ W}, Q = -200 \text{ VAR}$   
 D)  $P = 600 \text{ W}, Q = 200 \text{ VAR}$  E)  $P = 0 \text{ W}, Q = 0 \text{ VAR}$


3. (3b) Na simetrični trofazni izvor faznog napona  $U_f = 230 \text{ V}$  priključeno je trošilo prema slici. Odredite pokazivanje watmetra ako je  $\underline{Z} = 60\angle 0^\circ \Omega$ .

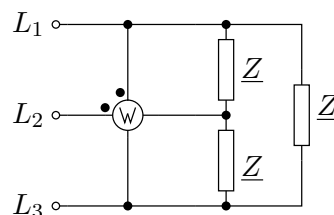- A)  $P_W = 0 \text{ W}$   
 B)  $P_W = 44.08 \text{ W}$   
 C)  $P_W = 133.33 \text{ W}$   
 D)  $P_W = 1527.1 \text{ W}$   
 E)  $P_W = 4618.8 \text{ W}$




4. (3b) Odredite struju  $\dot{I}$  u mreži prema slici ako je  $R_1 = R_2 = R_3 = 5\Omega$ ,  $X_{L1} = X_{L2} = X_M = X_C = 5\Omega$  i  $\dot{U}_1 = \dot{U}_2 = 30\angle 0^\circ \text{ V}$ .

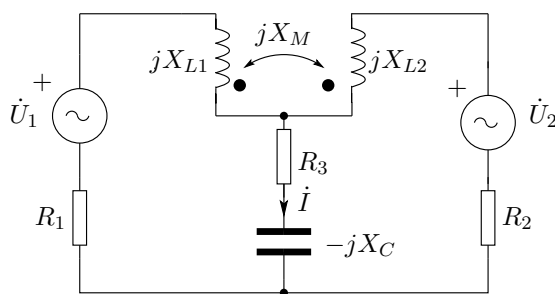- A)  $\dot{I} = 4\angle 0^\circ \text{ A}$   
 B)  $\dot{I} = 4\angle 90^\circ \text{ A}$   
 C)  $\dot{I} = 2\angle 90^\circ \text{ A}$   
 D)  $\dot{I} = 2\angle 0^\circ \text{ A}$   
 E)  $\dot{I} = 2\angle -90^\circ \text{ A}$




5. (3b) Na simetrični trofazni izvor linijskog napona  $U_l = 400 \text{ V}$  spojeno je trošilo prema slici. Odredite pokazivanje voltmetra ako je  $\underline{Z}_1 = 60\angle 0^\circ \Omega$ ,  $\underline{Z}_2 = 60\angle -90^\circ \Omega$  i  $\underline{Z}_3 = 60\angle 0^\circ \Omega$ .

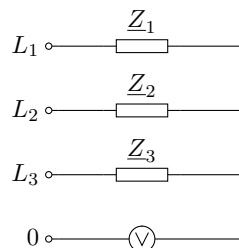- A)  $U_V = 346.41 \text{ V}$   
 B)  $U_V = 230.94 \text{ V}$   
 C)  $U_V = 146.1 \text{ V}$   
 D)  $U_V = 115.47 \text{ V}$   
 E)  $U_V = 0 \text{ V}$



6. (3b) Odredite pokazivanje ampermetra u mreži prema slici ako je ukupna radna snaga u krugu jednaka  $P_{uk} = 1100\text{W}$ , te  $R_1 = 10\Omega$ ,  $R_2 = 6\Omega$  i  $X_L = 8\Omega$ .

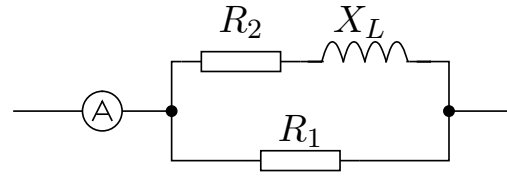- A)  $I_A = 14.03\text{ A}$   
 B)  $I_A = 14.83\text{ A}$   
 C)  $I_A = 19.24\text{ A}$   
 D)  $I_A = 20.98\text{ A}$   
 E)  $I_A = 25.69\text{ A}$




7. (2b) Na serijski spoj  $R = 5\Omega$ ,  $C = 50\mu\text{F}$  i  $L = 5\text{mH}$ , priključen je složeni valni oblik napona prikazan funkcijom  $u(t) = 150\sin 1000t + 100\sin 2000t\text{ V}$ . Odredite srednju snagu na otporu  $R$ .

- A)  $P_R = 325\text{ W}$  B)  $P_R = 1374\text{ W}$  C)  $P_R = 1225\text{ W}$  D)  $P_R = 11260\text{ W}$  E)  $P_R = 2450\text{ W}$


8. (2b) Odredite faktor oblika  $\xi = U_{eff}/U_{sr}$  za valni oblik napona prema slici.

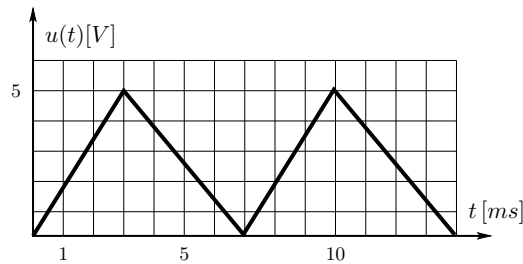- A)  $\xi = 0.866$   
 B)  $\xi = 0.5$   
 C)  $\xi = 1.154$   
 D)  $\xi = 1.414$   
 E)  $\xi = 2$




9. (2b) U trenutku  $t = 0$  zatvara se sklopka S. Odredite napon na kondenzatoru  $C_2$  u trenutku  $t_1 = 20\text{ ms}$  ako je  $U = 12\text{ V}$ ,  $R_1 = 90\Omega$ ,  $R_2 = 910\Omega$ ,  $C_1 = 30\mu\text{F}$  i  $C_2 = 60\mu\text{F}$ .

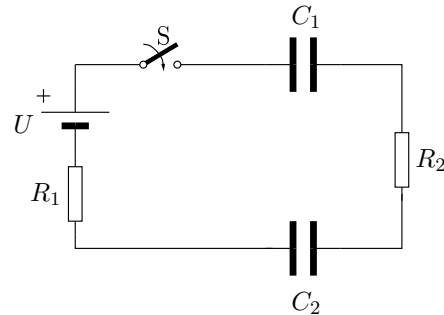- A)  $U_{C2} = 4\text{ V}$   
 B)  $U_{C2} = 7.585\text{ V}$   
 C)  $U_{C2} = 2.107\text{ V}$   
 D)  $U_{C2} = 2.528\text{ V}$   
 E)  $U_{C2} = 5.057\text{ V}$



10. (3b) Odredite maksimalnu snagu  $P_{max}$  koja se može dobiti na promjenljivoj impedanciji  $Z_t$ , ako je  $\underline{Z}_1 = 10 + j10\Omega$ ,  $\underline{Z}_2 = 30 + j30\Omega$ ,  $\dot{U}_1 = 10 \angle 0^\circ\text{ V}$  i  $\dot{U}_2 = 10 \angle 0^\circ\text{ V}$ .

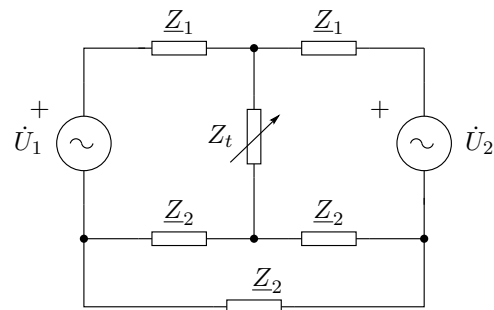- A)  $P_{max} = 0\text{ W}$   
 B)  $P_{max} = 0.75\text{ W}$   
 C)  $P_{max} = 2.5\text{ W}$   
 D)  $P_{max} = 1.25\text{ W}$   
 E)  $P_{max} = 5\text{ W}$



**Odgovori: 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 5.C, 6.B, 7.C, 8.C, 9.D, 10.D**