

1)

$$I_{ef0} = I_{sr0} = I_M = 0.1$$

$$T_i = 0.1$$

$$T = 1$$

$$I_{SR} = I_{SR0} \cdot \frac{T_i}{T} = 0.01$$

$$I_{EF} = I_{EF0} \cdot \sqrt{\frac{T_i}{T}} = 0.0316$$

$$\xi = \frac{I_{EF}}{I_{SR}} = \underline{\underline{3.16}}$$

2)

$$U_{ef} = \sqrt{13^2 + \left(\frac{20}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{8}{\sqrt{2}}\right)^2} = 20 \text{ V}$$

3)

$$Z_1 = 7 + j1 \, \Omega$$

$$Z_2 = 6 - j8 \, \Omega$$

$$P = 2000 \text{ W}$$

Q

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{7+j1} + \frac{1}{6-j8} = \frac{7+j1+6-j8}{(7+j1)(6-j8)}$$

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{13-j7}{50-50j} \Rightarrow Z_{eq} = \frac{50-50j}{13-j7} \cdot \frac{13+j7}{13+j7} = \frac{650+350j-650j+350}{218}$$

$$P_{av} = I^2 \cdot \text{Re}\{Z\}$$

$$I = \sqrt{436.68} = 20.89 \text{ A}$$

$$Z = 4.58 - 1.37j$$

$$Q = I^2 \cdot \text{Im}\{Z\}$$

$$= -598.25 \approx \underline{\underline{-600 \text{ VAR}}}$$

4) MAX. SNAGA ĆE BITI VAD JE VYUG U REZONANCIJI ZNAČI

$$Z_1 = 3 + j4$$

$$Z_2 = 3 - j4$$

$$U = 120 \text{ V}$$

$$Z_{\text{vr}} = Z_1 + Z_2 = (3 + j4) + (3 - j4) = 6$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{120}{6} = 20 \text{ A}$$

$$P = I^2 \cdot \text{Re}\{Z_1\} = 400 \cdot 3 = 1200 \text{ W}$$

↓

JEK NAM

TREBA MAX SNAGA

NA PROMJENJIVOM OTPORU Z

5.

$$S_1 = 250 \text{ VA}$$

$$\cos \phi_1 = 0.5 \text{ (IND)}$$

$$P_1 = 125 \text{ W}$$

$$\cos \phi_2 = 0.8 \text{ (VAP)}$$

$$S_3 = 300 \text{ VA}$$

$$Q_3 = 100 \text{ VAR}$$

$$S_1 = 250 \text{ VA}$$

$$P_1 = 125 \text{ W}$$

$$Q_1 = 216.5 \text{ VAR}$$

$$S_2 = 225 \text{ VA}$$

$$P_2 = 180 \text{ W}$$

$$Q_2 = 135 \text{ VAR} \rightarrow \text{VAP. ZNAČI "-"} "$$

$$S_3 = 300 \text{ VA}$$

$$P_3 = 282.84$$

$$Q_2 = 100 \text{ VAR}$$

$$P_1 = S_1 \cos \phi_1 = 125 \text{ W}$$

$$Q_1 = \sqrt{S_1^2 - P_1^2} =$$

$$S_2 = \frac{P_2}{\cos \phi_2} = 225 \text{ VA}$$

$$Q_2 = \sqrt{S_2^2 - P_2^2} = 135 \text{ VAR}$$

$$P_3 = \sqrt{S_3^2 - Q_3^2} = 282.84 \text{ W}$$

$$P_{\text{vr}} = P_1 + P_2 + P_3 = 587.84 \text{ W}$$

$$Q_{\text{vr}} = Q_1 - Q_2 + Q_3 = 181.5 \text{ VAR}$$


$$S_{\text{vr}} = \sqrt{P_{\text{vr}}^2 + Q_{\text{vr}}^2} = 615.22 \text{ VA}$$

$$\text{FAKTOR SNAGE} = \frac{P_{\text{vr}}}{S_{\text{vr}}} = 0.956$$

$$S_{\text{vr}} = S_1 + S_2 + S_3$$

↓
NE VALJA
TU SAM SE
JA SJEBO

6.)

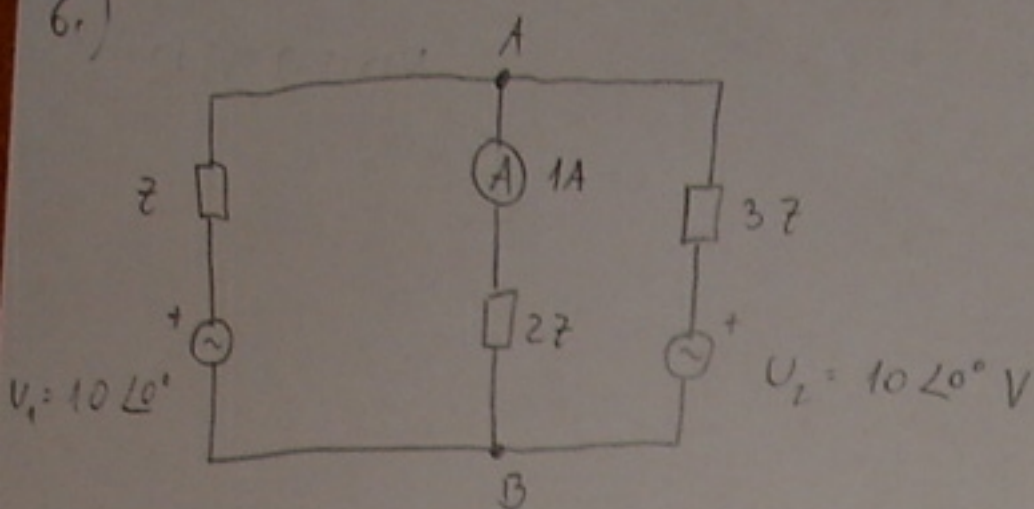

MILLMAN


$$U_{AB} = \frac{\frac{U_1}{2} + \frac{U_2}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{3U_1 + U_2}{3}}{\frac{6+3+1}{6}} = \frac{\frac{40}{3}}{\frac{11}{2}} = \frac{80}{11} = 7.27$$

$$I = \frac{U}{R} \Rightarrow R = \frac{U}{I} = \frac{7.27}{1} = 7.27 \Omega$$

 $U_1 \rightarrow$ PROMISENI POLARITET

$$U_{AB} = \frac{-\frac{U_1}{2} + \frac{U_2}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{-3U_1 + U_2}{3}}{\frac{11}{6}} = \frac{-6U_1 + 2U_2}{11} = \frac{-60 + 20}{11} = \frac{-40}{11} = -3.63$$
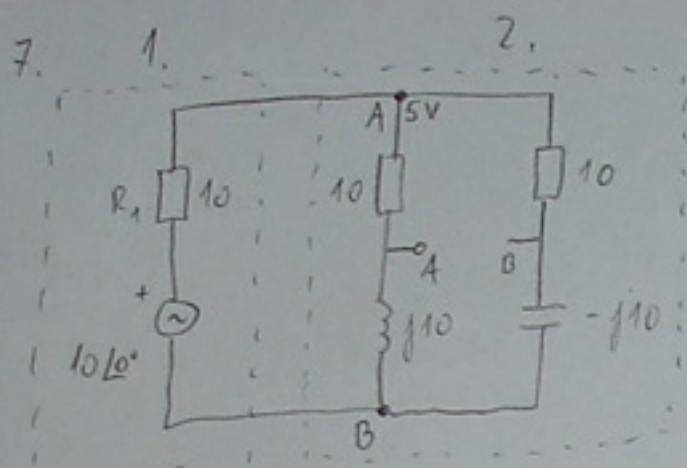
$$I = \frac{U}{R} = \frac{3.63}{0.27} = 0.5 A$$



$$Z_1 = 10 + j10$$

$$Z_2 = 10 - j10$$

$$\frac{1}{Z_{vk}} = \frac{1}{10 + j10} + \frac{1}{10 - j10} = \frac{10 + j10 + 10 - j10}{(10 + j10)(10 - j10)} = \frac{20}{200}$$

$$Z_{vk} = \frac{200}{20} = 10 - j$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{10}{20} = 0.5 A$$

$$R_{vk} = R_1 + Z_{vk}$$

$$= 10 + 10 = 20 \Omega$$

$$U = I \cdot R$$

$$= 0.5 \cdot 10 = 5V$$

NA ODPOR R_1 OTPADA 5V ZNAČI DA JE U TOČKI A POTENCIJAL 5V I SAD MORAMO IZRAČUNATI STRUJU U GRANAMA.

$$I_1 = \frac{U_A}{Z_1} = \frac{U_A}{10 + j10} \cdot \frac{10 - j10}{10 - j10} = \frac{50 - j50}{200} = 0.25 - j0.25$$

$$I_2 = \frac{U_A}{Z_2} = \frac{U_B}{10 - j10} \cdot \frac{10 + j10}{10 + j10} = \frac{50 + j50}{200} = 0.25 + j0.25$$

I SAD IZRAČUNAMO NAPON U_{AB} → IDEMO OD TOČKE A DO TOČKE B PREKO INDUKTIVITETA I KAPACITETA

$$U_{AB} = I_1 \cdot j10 - I_2 \cdot (-j10)$$


↓
JEER SU STRUJE U
SUPROTNIH SMJEROVIMA

$$= (0.25 - j0.25) \cdot j10 - (0.25 + j0.25) \cdot (-j10)$$


$$= 2.5 + j2.5 + j2.5 - 2.5$$

$= j5$ → NAPON JE 5V, A VRT JE 90°. JEER IMAMO SAMO IMAG. DIO

8)

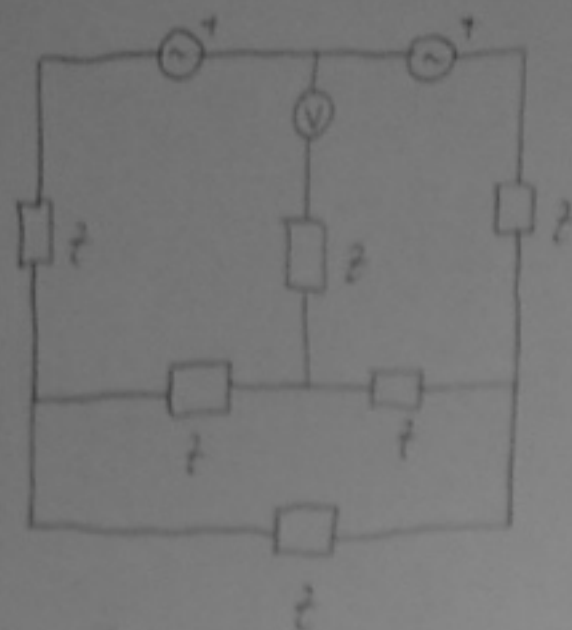

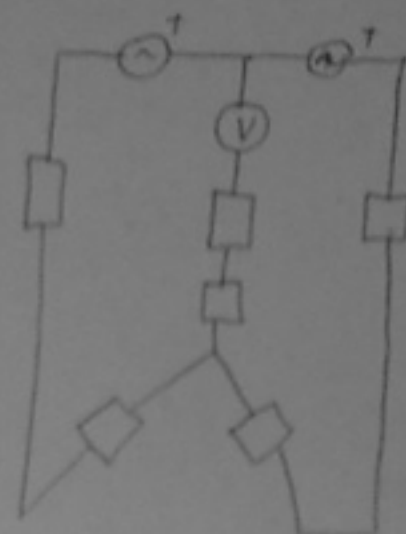\Rightarrow
 $P_{P7V0VBA}$
 $780V \rightarrow 24V \times 20A$



$$Z_{UV} = r + r + \frac{2r}{3}$$

$$= \frac{3r + 3r + 2r}{3} = \frac{8}{3} r$$

$$I_{UV} = \frac{20}{\frac{8r}{3}} = \frac{60}{8r} = \frac{30}{4r}$$


IDEMO OD A PREMA B

$$U_{AB} = -U + I \cdot r + I \cdot \frac{r}{3}$$

$$= -U + \frac{30}{4r} \cdot r + \frac{30}{4r} \cdot \frac{r}{3}$$

$$= -U + \frac{3}{4}U + \frac{U}{4}$$
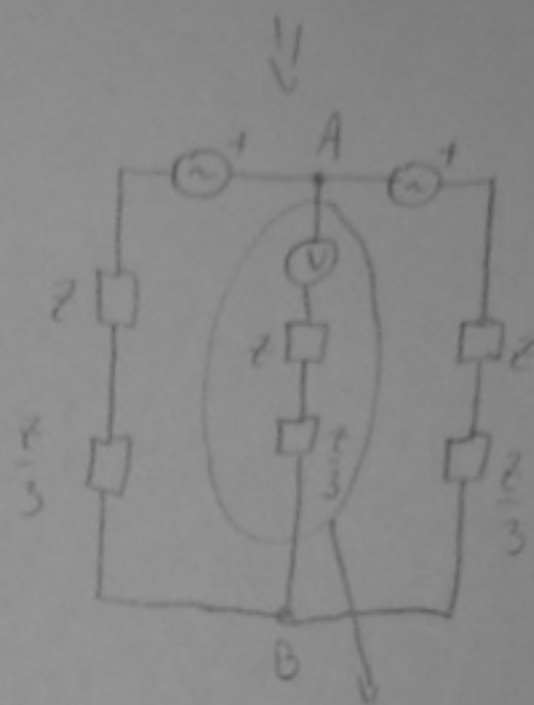
$$= -U + \frac{3U + U}{4} = -U + U = \underline{\underline{0 V}}$$



NE TEĆE STRUJA
 SER VOLTMETAR
 IMA BESKONAZNI
 OTPOR

9.)

$$U_L = 380 \text{ V} \Rightarrow U_f = 220 \text{ V}$$

$$Z_1 = 19.05 - 11j$$

$$Z_2 = 19.05 - 11j$$


$$Z_3 = 19.05 - 11j$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{22 \angle -30^\circ} = 10 \angle 30^\circ$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \phi$$

$$= 220 \cdot 10 \cdot \cos 30^\circ$$

$$= 1905 \approx 1900 \text{ W}$$

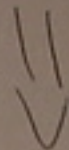

PO ŠTO IMA 3 OTPORNIKA
NEMOSTE KAO DA
ZABORAVIT POMNOŽIT S
3 TAKO DA JE REZULTAT

$$\underline{\underline{5.7 \text{ kW}}}$$

10.

$$P_1 = 380 \text{ W}$$

$$P_2 = 760 \text{ W}$$

$$P_3 = 1140 \text{ W}$$

$$U_1 = 380 \text{ V} \Rightarrow U_L = 220 \text{ V}$$

$$I_n = I_S + I_n + I_T = \cancel{1.72} - \cancel{1.72} - 2.98j - 2.59 + 4.48j = -2.59 + 1.89j$$

$$I_S = \frac{P_1}{U} = 1.72 \angle 0^\circ = 1.72$$

$$= 3.2 \approx 3 \text{ A}$$

$$I_n = \frac{P_2}{U} = 3.45 \angle -120^\circ = -1.725 - 2.98j$$

$$I_T = \frac{P_3}{U} = 5.18 \angle -240^\circ = -2.59 + 4.48j$$