

Formule iz Osnova Elektrotehnike (II dio) koje se mogu koristiti na međuispitima

Snaga:	Teoremi:	Efektivne i srednje vrijednosti:	Prijelazne pojave-kondenzator:
$S = UI$ $P = UI \cos(\varphi) \quad Q = UI \sin(\varphi)$ $S^2 = P^2 + Q^2$ $S = \dot{U}\dot{I}^* $ $P = \Re\{\dot{U}\dot{I}^*\} \quad Q = \Im\{\dot{U}\dot{I}^*\}$	$\dot{U}_{12} = \frac{\sum_{i=1}^n (\dot{E}_i Y_i + \dot{I}_i)}{\sum_{i=1}^n \underline{Y}_i}$ $\dot{E}_T = \underline{Z}_T \dot{I}_N$ $\underline{Z}_T = \underline{Z}_N$	$Y_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T y(t)^2 dt}$ $Y_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt$ $\xi = \frac{Y_{ef}}{Y_{sr}} \quad \sigma = \frac{Y_m}{Y_{ef}}$ $Y_{ef} = \sqrt{Y_0^2 + Y_{1ef}^2 + Y_{2ef}^2 + \dots}$	$\tau = RC$ $u_C(t) = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ $i(t) = \frac{U}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$
$P_R = I_R^2 R = \frac{U_R^2}{R}$ $Q_X = I_X^2 X = \frac{U_X^2}{X}$ $S_Z = I_Z^2 Z = \frac{U_Z^2}{Z}$	<p>Trofazni sustav:</p> <p>spoj u zvijezdu:</p> $U_l = \sqrt{3} U_f$ $I_l = I_f$	$Y_{sr} = Y_{sr0} \frac{T_i}{T}$ $Y_{ef} = Y_{ef0} \sqrt{\frac{T_i}{T}}$	<p>Prijelazne pojave-induktivitet:</p> $\tau = \frac{L}{R}$ $u_L(t) = U e^{-\frac{t}{\tau}}$
$P_{uk} = \sum P_R$ $Q_{uk} = \sum Q_L - \sum Q_C$ $S_{uk} = \sqrt{P_{uk}^2 + Q_{uk}^2}$	<p>spoj u trokut:</p> $I_l = \sqrt{3} I_f$ $U_l = U_f$	<p>Nesinusoidne pobude u el. krugu:</p> $P = P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_n$ $I_{ef} = \sqrt{I_0^2 + I_{1ef}^2 + I_{2ef}^2 + \dots + I_{nef}^2}$ $U_{ef} = \sqrt{U_0^2 + U_{1ef}^2 + U_{2ef}^2 + \dots + U_{nef}^2}$	$i(t) = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$
<p>Prilagođenje:</p> $\underline{Z}_t = \underline{Z}_i^*$ $R_t = Z_i = R_i + jX_i $	$\dot{U}_{0'0} = \frac{\dot{U}_{R0} \underline{Y}_R + \dot{U}_{S0} \underline{Y}_S + \dot{U}_{T0} \underline{Y}_T}{\underline{Y}_R + \underline{Y}_S + \underline{Y}_T}$		