

Zadatak III.2.1.

$$\dot{U}_A = 7 \angle 45^\circ \text{ V} \Rightarrow \dot{U}_B = 7 \angle -75^\circ \text{ V}; \dot{U}_C = 7 \angle 165^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{AB}, \dot{U}_{BC} = ?$$


$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B = 7 \angle 45^\circ - 7 \angle -75^\circ = 12,12 \angle 75^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C = 7 \angle -75^\circ - 7 \angle 165^\circ = 12,12 \angle -45^\circ \text{ V}$$

Zadatak III.2.2.

$$R_1 = R_2 = R_3 = 150 \Omega; U_L = 12 \text{ V}; I_0 = ?$$


a) $I_0 = ?$ (normalan režim)

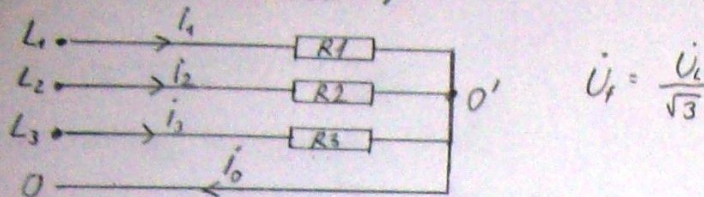

$$I_0 = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{\dot{U}_1}{R_1} + \frac{\dot{U}_2}{R_2} + \frac{\dot{U}_3}{R_3} = \frac{12 \angle 0^\circ}{150 \sqrt{3}} + \frac{12 \angle 120^\circ}{150 \sqrt{3}} + \frac{12 \angle 120^\circ}{150 \sqrt{3}}$$

$$I_0 = 0 \text{ A}$$

b) $I_0 = ?$ kada je L1 prekinut

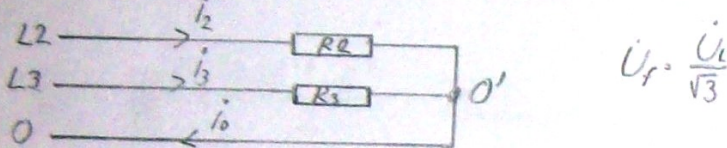

$$I_0 = I_2 + I_3 = \frac{\dot{U}_2}{R_2} + \frac{\dot{U}_3}{R_3} = \frac{12 \angle 120^\circ}{150 \sqrt{3}} + \frac{12 \angle 120^\circ}{150 \sqrt{3}} = 0,04619 \text{ A} = \underline{\underline{46,19 \text{ mA}}}$$



c) $P = ?$

$$P = 3P_f = 3 \cdot U_{f1} \cdot I_{f1} = 3 \cdot \frac{12}{\sqrt{3}} \cdot \frac{12}{150} = \underline{\underline{1,66 \text{ W}}}$$

Zadatak III.2.3.

$$R_{12} = 220 \Omega; R_{31} = 150 \Omega; R_{23} = 330 \Omega; U_L = 12 \text{ V}$$

$$P = ?$$

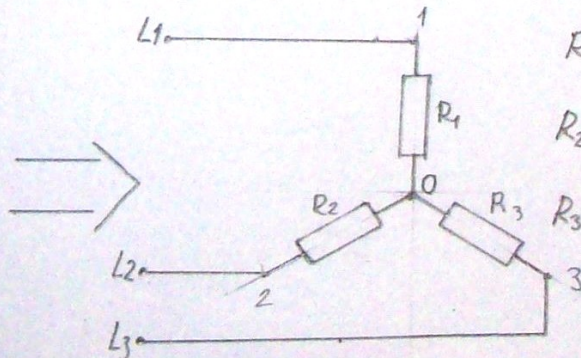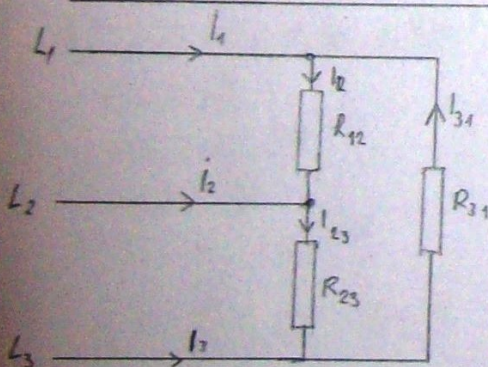

$$\Delta R = R_{12} + R_{23} + R_{31} = 700 \Omega$$

$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{\Delta R} = 47,14 \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{\Delta R} = 103,71 \Omega$$

$$R_3 = \frac{R_{31} \cdot R_{23}}{\Delta R} = 70,71 \Omega$$

$$P = U_L^2 \cdot \left(\frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_{31}} \right) = 12^2 \cdot \left(\frac{1}{220} + \frac{1}{330} + \frac{1}{150} \right)$$

$$P = \underline{\underline{2,05 \text{ W}}}$$