

OE – DOMAĆE ZADAĆE MB: _____ Ime i prezime: _____ Grupa: _____

*Svoje brojčane podatke dobivate preko WEB-a (<http://www.osnove.fer.hr/osnove/>) tako da nakon logina na glavnom izborniku kliknete na **domaća zadaća**. Tamo dobivate parametre s kojima izračunavate tražene veličine. Ove podatke (parametre) upišete u rubriku **zadano**. Zadatak uredno riješite na ovom papiru koji predajete nastavniku u računalnom laboratoriju prema objavljenom rasporedu. Nakon toga predajete rezultate na provjeru u računalno (link PROVJERA). Preuzimanje podataka moguće je sa bilo kojeg računala dok se **rezultati mogu predavati samo u računalnoj učionici OE (A309)**. Točno riješeni zadatak (unutar 5% pogreške) donosi vam 2 boda ako imate korektan postupak rješavanja. Rok za preuzimanje 14.11.2005-21.11.2005. Rok za predaju : tjedan dana od preuzimanja.*


Zadatak 2.1 Kondenzatori u spoju prema slici su nenabijeni. Preklopku S prebacimo u položaj 1, a zatim u položaj 2. Koliki su naponi na kondenzatorima nakon prebacivanja preklopke u položaj 2?

Zadano je: $C_1 =$ _____ μF $C_2 =$ _____ μF $C_3 =$ _____ μF $U =$ _____ V datum: _____

Rezultati: $U_1 =$ _____ V $U_2 =$ _____ V $U_3 =$ _____ V

Postupak rješavanja: (možete koristiti i drugu stranu papira)

međurezultati

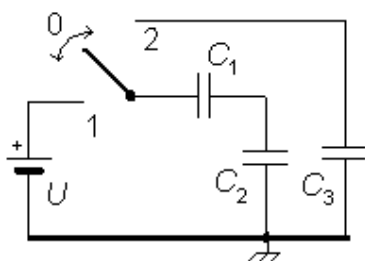

Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isključenje s Fakulteta. Također izjavljujem da mi zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće.

Datum predaje: _____

Vlastoručni potpis: _____