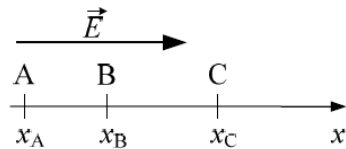


1. U homogenom elektrostatskom polju jakosti  $E = 10 \text{ MV/m}$ , koje djeluje u smjeru  $x$ -osi, na osi  $x$  odabrane su tri točke (A, B i C) s koordinatama  $x_A = 0 \text{ cm}$ ,  $x_B = 2 \text{ cm}$  i  $x_C = 5 \text{ cm}$ . Koliki se ukupni rad obavi prilikom premještanja pokusnog naboja  $Q_0 = -100 \text{ pAs}$  iz točke B u točku C, a potom iz točke C u točku A. *Napomena: rad što ga obavi elektrostatsko polje je pozitivan.*

3  
boda

- A)  $+50 \mu\text{J}$
- B)  $+30 \mu\text{J}$
- C)  $+20 \mu\text{J}$
- D)  $-20 \mu\text{J}$
- E)  $-30 \mu\text{J}$




2. U zračnom pločastom kondenzatoru s pločama površine  $20 \text{ cm}^2$ , razmaknutim  $0,5 \text{ mm}$ , nakupljeno je  
3  $10 \text{ }\mu\text{J}$  energije. Kolika je jakost elektrostatskog polja  $E$  u kondenzatoru?
- boda A)  $1 \text{ kV/cm}$     B)  $5 \text{ kV/cm}$     C)  $10 \text{ kV/cm}$     D)  $15 \text{ kV/cm}$     E)  $20 \text{ kV/cm}$

1. Odredite iznos napona  $U_{AB}$  ako je  $U = 24\text{V}$ . Zadano:  $C_1 = C_3 = 30\ \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 40\ \mu\text{F}$ ,  $C_4 = 80\ \mu\text{F}$ .

3

boda

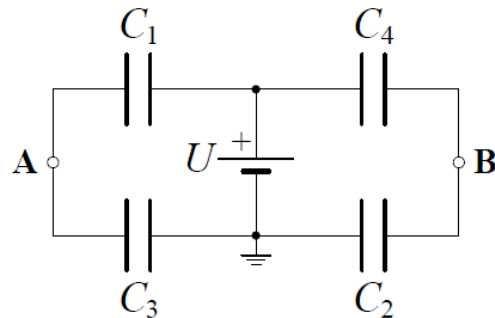
- A)  $U_{AB} = 4\ \text{V}$   
B)  $U_{AB} = -4\ \text{V}$   
C)  $U_{AB} = 20\ \text{V}$   
D)  $U_{AB} = -20\ \text{V}$   
E)  $U_{AB} = 0\ \text{V}$



13. Odredite maksimalnu snagu koja može disipirati na promjenjivom otporu  $R_V$ .

3  
boda

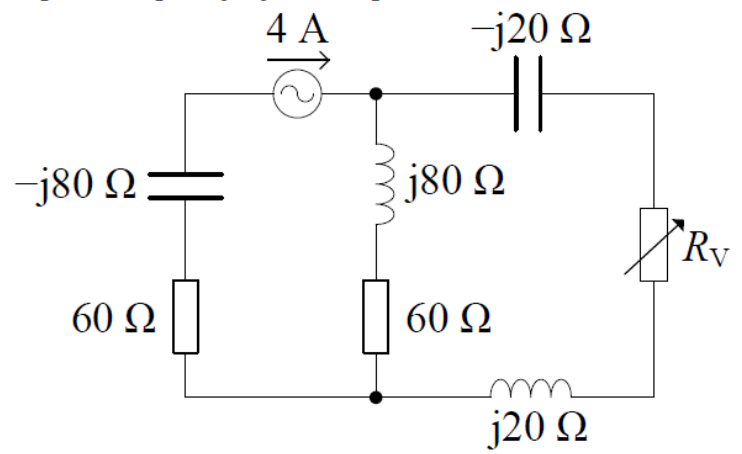
- A) 0 W
- B) 31,25 W
- C) 500 W
- D) 960 W
- E) 1600 W



14. Odredite snagu na otporniku  $R = 25 \, \Omega$  u spoju prema slici ako je  $X_1 = X_2 = 25 \, \Omega$ ,  $X_M = 20 \, \Omega$  i  $U = 25 \, \text{V}$ .


3  
boda

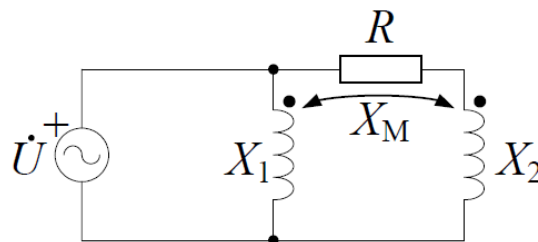- A) 71,71 W
- B) 7,04 W
- C) 1 W
- D) 0,89 W
- E) 0,21 W



15. Odredite pokazivanje ampermetra u mreži prema slici, ako je zadano:  $\underline{Z}_1 = 1 + j2 \, \Omega$ ,  $\underline{Z}_2 = 1 - j2 \, \Omega$ ,  
3  $\underline{Z}_3 = 1 + j2 \, \Omega$ ,  $\dot{U}_1 = 10 \, \text{V}$ ,  $\dot{U}_2 = 5 - j8,66 \, \text{V}$ .  
boda

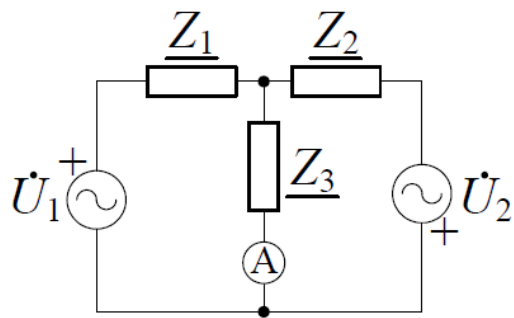
- A) 0 A  
B) 3,05 A  
C) 5,33 A  
D) 6,83 A  
E) 10,35 A



3. Vodljivi štap duljine  $l = 1 \text{ m}$  giba se u homogenom magnetskom polju indukcije  $B = 0,5 \text{ T}$  konstantnom brzinom  $v = 6 \text{ m/s}$  prema slici. Odredite inducirani napon  $U_{ab}$ .

2  
boda

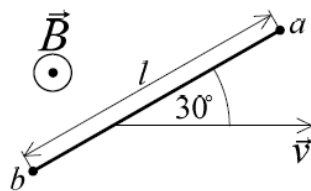
- A)  $U_{ab} = -4,5 \text{ V}$   
B)  $U_{ab} = -1,5 \text{ V}$   
C)  $U_{ab} = 0 \text{ V}$   
D)  $U_{ab} = +1 \text{ V}$   
E)  $U_{ab} = +3 \text{ V}$



12. Izračunajte snagu na otporniku  $R$  u spoju prema slici.

3  
boda

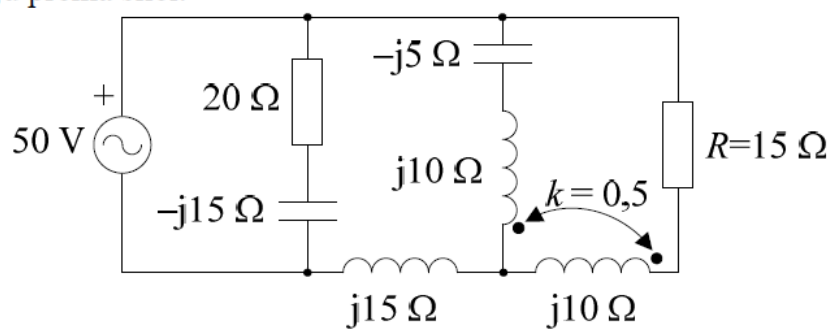- A) 15 W
- B) 20 W
- C) 25 W
- D) 60 W
- E) 100 W






3. Odredite iznos  $\left| \vec{B}_1 \right| / \left| \vec{B}_2 \right|$  ako je  $I = 3,73 \text{ A}$ ,  $\mu = \mu_0$  i  $a = 25 \text{ cm}$ .


2  
boda

- A)  $\left| \vec{B}_1 \right| / \left| \vec{B}_2 \right| = 1$   
 B)  $\left| \vec{B}_1 \right| / \left| \vec{B}_2 \right| = 1/4$   
 C)  $\left| \vec{B}_1 \right| / \left| \vec{B}_2 \right| = 4$   
 D)  $\left| \vec{B}_1 \right| / \left| \vec{B}_2 \right| = 1/8$   
 E)  $\left| \vec{B}_1 \right| / \left| \vec{B}_2 \right| = 8$

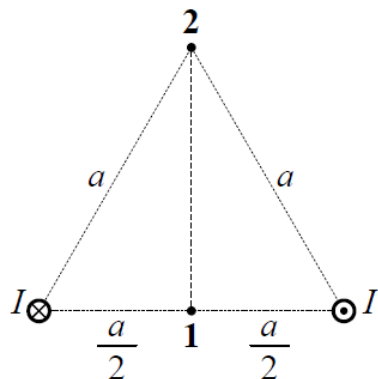

14. U spoju prema slici **ampermetar pokazuje 1 A**. Odredite radnu snagu izvora ako je krug u rezonanciji.
- 3  
boda

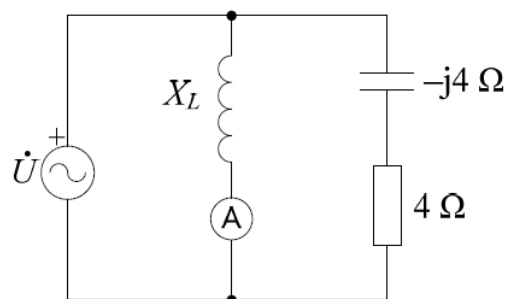- A) 1 W
- B) 2,83 W
- C) 4 W
- D) 5,66 W
- E) **8 W**



2. Trošilo radne snage  $P = 500 \text{ W}$  ima faktor snage  $\cos \varphi = 0,707$ . Za popravljanje faktora snage na  $\cos \varphi = 1$  spajamo kondenzator paralelno trošilu. Koliki treba biti kapacitet kondenzatora ako je napon izvora  $U = 220 \text{ V}$ , a frekvencija  $f = 50 \text{ Hz}$ .
- boda
- A)  $12 \text{ }\mu\text{F}$       B)  $18 \text{ }\mu\text{F}$       C)  $24 \text{ }\mu\text{F}$       D)  **$33 \text{ }\mu\text{F}$**       E)  $66 \text{ }\mu\text{F}$

7. Odredite rezonantnu kružnu frekvenciju za spoj prema slici:

3  
boda

- A)  $\omega_0 = 1000 \text{ s}^{-1}$
- B)  $\omega_0 = 3000 \text{ s}^{-1}$
- C)  $\omega_0 = 5000 \text{ s}^{-1}$
- D)  $\omega_0 = 9000 \text{ s}^{-1}$
- E)  $\omega_0 = 12000 \text{ s}^{-1}$

