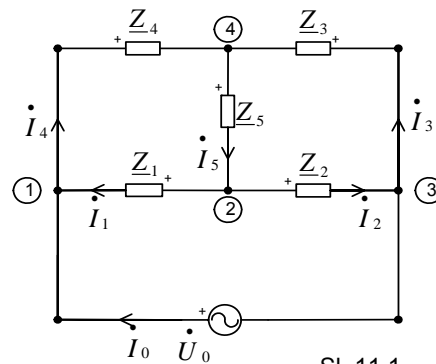


Složeni krugovi izmjenične struje

(uredio prof.dr.sc. Armin Pavić)

Mosni spoj




Sl. 11.1

Uvjet ravnoteže mosta:


$$\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3 - \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_4 = 0; \quad \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Z}_4}{\underline{Z}_3} \quad (11.1)$$

Pretvorbe trokut-zvijeзда

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

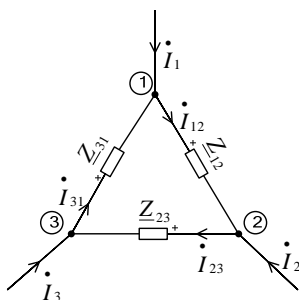

Sl. 11.2a: Trokut

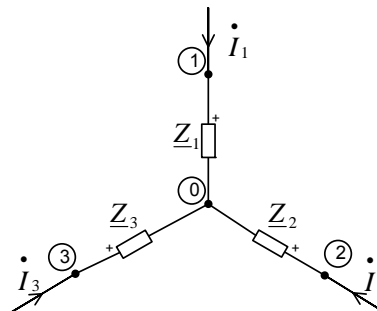

Sl. 11.2b: Zvijezda

3

Pretvorba trokuta u zvijezdu

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{\Delta}}; \quad \underline{Z}_2 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{\Delta}}; \quad \underline{Z}_3 = \frac{\underline{Z}_{23} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{\Delta}} \quad (11.2)$$

Gdje je:

$$\underline{Z}_{\Delta} = \underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31} \quad (11.2a)$$

4

Pretvorba zvijezde u trokut

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



$$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_3} \quad (11.3a)$$

$$\underline{Z}_{23} = \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \frac{\underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1} \quad (11.3b)$$

$$\underline{Z}_{31} = \underline{Z}_3 + \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_3 \cdot \underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} \quad (11.3c)$$


5

Mreže izmjenične struje

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



Izravna primjena jednačbi Kirchhoffovih zakona:

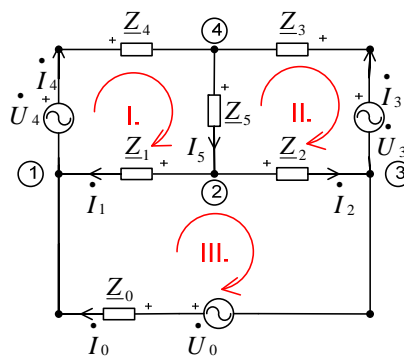

Sl. 11.3

6

Izravna primjena jednađžbi Kirchhoffovih zakona



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Jednađžbe Kirchhoffovih zakona:

$$\left. \begin{array}{rclcl} +\dot{I}_0 & +\dot{I}_1 & & -\dot{I}_4 & = 0 \\ & -\dot{I}_1 & -\dot{I}_2 & & +\dot{I}_5 = 0 \\ & & +\dot{I}_3 & +\dot{I}_4 & -\dot{I}_5 = 0 \end{array} \right\} \text{strujne}$$

$$\left. \begin{array}{rclcl} +\underline{Z}_1 \cdot \dot{I}_1 & & +\underline{Z}_4 \cdot \dot{I}_4 + \underline{Z}_5 \cdot \dot{I}_5 & = & \dot{U}_4 \\ & -\underline{Z}_2 \cdot \dot{I}_2 - \underline{Z}_3 \cdot \dot{I}_3 & -\underline{Z}_5 \cdot \dot{I}_5 & = & -\dot{U}_3 \\ +\underline{Z}_0 \cdot \dot{I}_0 - \underline{Z}_1 \cdot \dot{I}_1 + \underline{Z}_2 \cdot \dot{I}_2 & & & = & \dot{U}_0 \end{array} \right\} \text{naponske}$$

7

Jednađžbe Kirchhoffovih zakona u matričnom obliku



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

One se u matričnom obliku pišu:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & \underline{Z}_1 & 0 & 0 & \underline{Z}_4 & \underline{Z}_5 \\ 0 & 0 & -\underline{Z}_2 & -\underline{Z}_3 & 0 & -\underline{Z}_5 \\ \underline{Z}_0 & -\underline{Z}_1 & \underline{Z}_2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{I}_0 \\ \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 \\ \dot{I}_4 \\ \dot{I}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{U}_4 \\ -\dot{U}_3 \\ \dot{U}_0 \end{bmatrix} \quad (11.4a)$$

$$\text{ili} \quad \underline{\underline{Z}} \cdot \underline{\dot{I}} = \underline{\dot{U}} \quad (11.4b)$$

Rješenje sustava jednađžbi je:

$$\underline{\dot{I}} = \underline{\underline{Z}}^{-1} \cdot \underline{\dot{U}} \quad (11.5)$$

8


Mreža s međuinduktivnom vezom - jednađbe KZ



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Napisati jednađbe Kirchhoffovih zakona za mrežu na slici desno.

Sl. 11.4

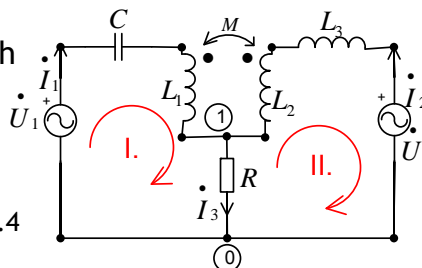

KZS (čvor 1):

KZN (petlja I):

KZN (petlja II):

9


Mreža s međuinduktivnom vezom - jednađbe KZ (2)



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Napisati jednađbe Kirchhoffovih zakona za mrežu na slici desno.

Sl. 11.4

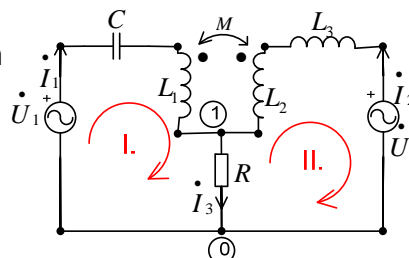

$$\text{KZS (čvor 1):} \quad \dot{I}_1 + \dot{I}_2 - \dot{I}_3 = 0 \quad (11.6)$$

$$\text{KZN (petlja I):} \quad \dot{I}_1 \cdot \frac{1}{j\omega C} + \dot{I}_1 \cdot j\omega L_1 + \dot{I}_2 j\omega M + \dot{I}_3 R = \dot{U}_1 \quad (11.7)$$

$$\text{KZN (petlja II):} \quad -\dot{I}_1 \cdot j\omega M - \dot{I}_2 j\omega(L_2 + L_3) - \dot{I}_3 R = -\dot{U}_2 \quad (11.8)$$

10

Transformacija međuinduktivne veze




OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

$$\begin{aligned}\dot{U}_{13} &= \dot{I}_1 \cdot j\omega L_1 + \dot{I}_2 j\omega M & \dot{I}_2 &= \dot{I}_3 - \dot{I}_1 \\ \dot{U}_{23} &= \dot{I}_2 j\omega L_2 + \dot{I}_1 j\omega M & \dot{I}_1 &= \dot{I}_3 - \dot{I}_2\end{aligned} \quad (\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = \dot{I}_3)$$

$$\dot{U}_{13} = \dot{I}_1 j\omega L_1 + (\dot{I}_3 - \dot{I}_1) j\omega M = \dot{I}_1 j\omega(L_1 - M) + \dot{I}_3 j\omega M$$

$$\dot{U}_{23} = \dot{I}_2 j\omega L_2 + (\dot{I}_3 - \dot{I}_2) j\omega M = \dot{I}_2 j\omega(L_2 - M) + \dot{I}_3 j\omega M$$

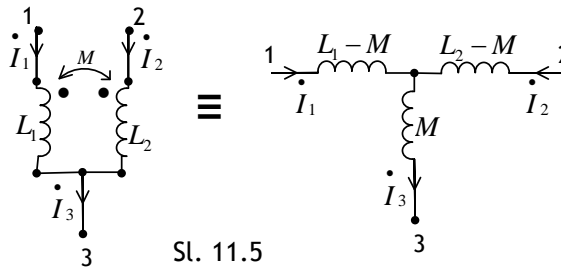Transformacija
međuinduktiviteta
(spoj u 3 točke)




11

Mreža s transformiranom međuinduktivnom vezom



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

Napisati jednadžbe KZN za petlje I. i II. te jednadžbu KZS za čvor A, u transformiranoj mreži (iz primjera 1) na slici.

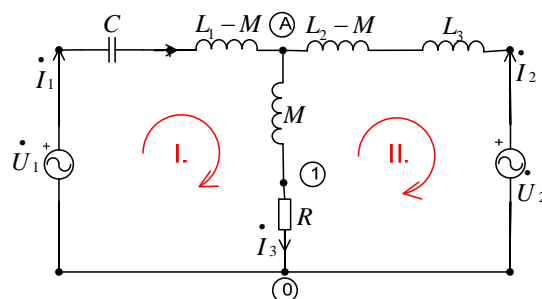

Sl. 14.6

❖ Vrijede li ovdje jednadžbe napisane za izvornu mrežu?

12

Metoda superpozicije

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



Isto kao i u mrežama istosmjerne struje

- samo se računa s kompleksnim izrazima!


13

Superpozicija: primjer

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



Odredi struje \dot{I}_1, \dot{I}_2 , i \dot{I}_3 u mreži prema slici.

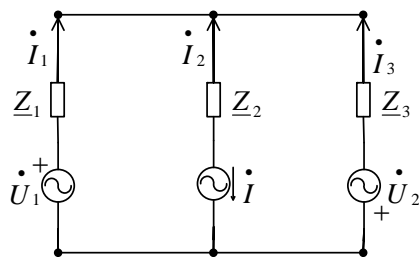

Sl. 11.7


14

Superpozicija: primjer (2)

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



a) Prvi korak

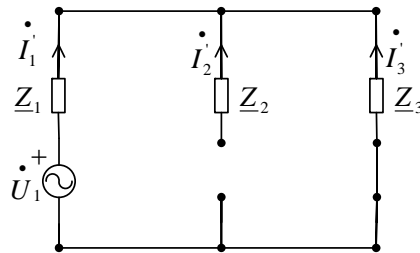

Sl. 11.7a

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \frac{\dot{U}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} \\ \dot{I}_2 &= 0 \\ \dot{I}_3 &= -\frac{\dot{U}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3}\end{aligned}$$

❖ Pitanje: Što se događa ako je $\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3 = 0$?


15

Superpozicija: primjer (3)

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



b) Drugi korak

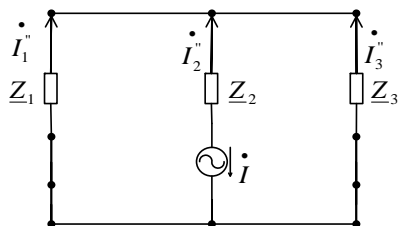

Sl. 11.7b

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 &= \dot{I} \cdot \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} \\ \dot{I}_2 &= -\dot{I} \\ \dot{I}_3 &= \dot{I} \cdot \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3}\end{aligned}$$

❖ Pitanje: Što se događa ako je $\underline{Z}_1 = -\underline{Z}_3$?


16

Superpozicija: primjer (4)

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



c) Treći korak

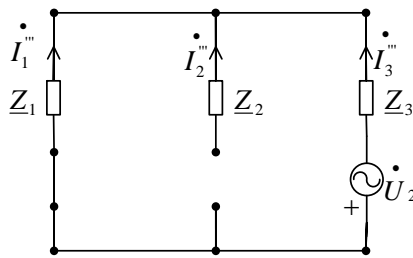

Sl. 11.7c

$$\begin{aligned} \dot{I}_1'' &= \frac{\dot{U}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} \\ \dot{I}_2'' &= 0 \\ \dot{I}_3'' &= -\frac{\dot{U}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} \end{aligned}$$

❖ Pitanje: Što se događa ako je $\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3 = 0$?

17

Superpozicija: primjer (5)

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



♦ Završetak superpozicije

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \dot{I}_1' + \dot{I}_1'' + \dot{I}_1''' = \frac{\dot{U}_1 + \dot{U}_2 + \dot{I} \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} \\ \dot{I}_2 &= \dot{I}_2' + \dot{I}_2'' + \dot{I}_2''' = -\dot{I} \\ \dot{I}_3 &= \dot{I}_3' + \dot{I}_3'' + \dot{I}_3''' = \frac{\dot{I} \cdot \underline{Z}_1 - \dot{U}_1 - \dot{U}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} \end{aligned}$$


Napomena uz rješenje:

Strujni krug nije definiran za slučaj kada je $\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3 = 0$!

18

Theveninov teorem

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

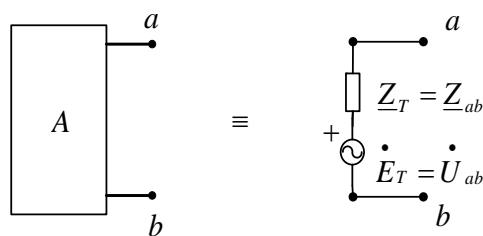


Sl. 11.8

19

Nortonov teorem

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

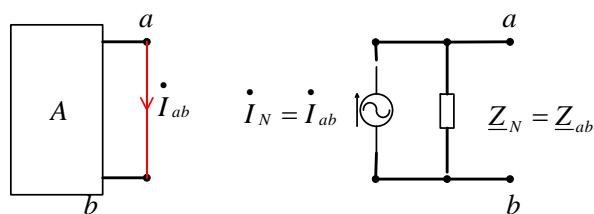

Sl. 11.9


20

Opravdanje potrebe Nortonovog teorema

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



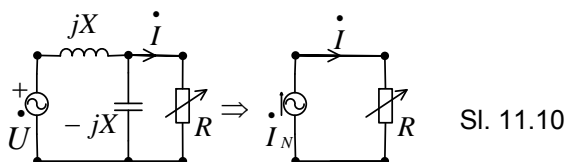- ♦ Odredite kako se struja \dot{I} mijenja s porastom R !



Ovdje je jedino moguće nadomještanje po Nortonu, gdje je nadomjestak aktivne mreže idealni strujni izvor ($Z_N = \infty$).

$$\dot{I}_N = \frac{\dot{U}}{jX}.$$


21

Metoda potencijala čvorova

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



Isto kao i u mrežama istosmjerne struje!

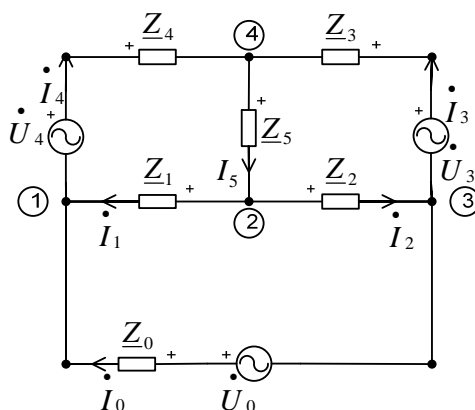

22

Postavljanje jednačbi potencijala čvorova

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



- ♦ Za mrežu s prethodnog *slidea*, uz izbor četvrtoga čvora kao referentnog ($\varphi_4 = 0$), jednačbe potencijala čvorova glase:

$$+\varphi_1 \cdot (\underline{Y}_0 + \underline{Y}_1 + \underline{Y}_4) - \varphi_2 \cdot \underline{Y}_1 - \varphi_3 \cdot \underline{Y}_0 = +U_0 \cdot \underline{Y}_0 - U_4 \cdot \underline{Y}_4 \quad (\text{čvor 1})$$

$$-\varphi_1 \cdot \underline{Y}_1 + \varphi_2 \cdot (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_5) - \varphi_3 \cdot \underline{Y}_2 = 0 \quad (\text{čvor 2})$$

$$-\varphi_1 \cdot \underline{Y}_0 - \varphi_2 \cdot \underline{Y}_2 + \varphi_3 \cdot (\underline{Y}_0 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3) = -U_0 \cdot \underline{Y}_0 - U_3 \cdot \underline{Y}_3 \quad (\text{čvor 3})$$

Gdje je:


$$\underline{Y}_i = 1/\underline{Z}_i, i = 0, 1, \dots, 5$$

admitancija odgovarajuće grane.

23

Millmanov teorem

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

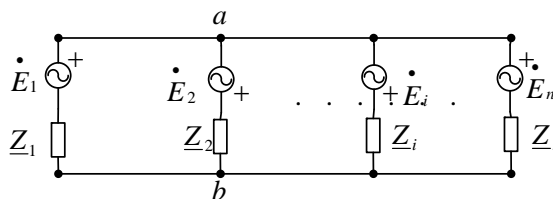


Sl. 11.11

$$\dot{U}_{ab} = \frac{\text{alg} \sum_{i=1}^n \frac{\dot{E}_i}{\underline{Z}_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\underline{Z}_i}}$$

24

Primjer 1 - Odredite napon voltmetra!

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

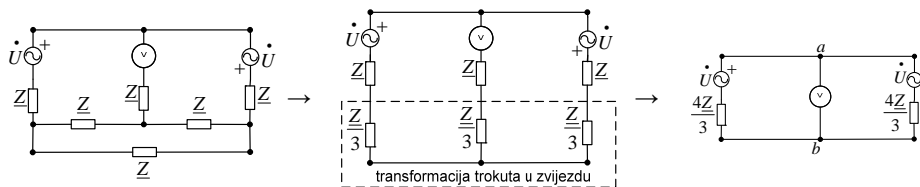



Primjenom Millmanova teorema

$$\dot{U}_{ab} = \frac{\frac{3\dot{U}}{4Z} - \frac{3\dot{U}}{4Z}}{\frac{4Z}{3} + \frac{4Z}{3}} = 0 \quad U_V = \left| \dot{U}_{ab} \right| = 0$$

25

Primjer 2 - Odredite $\dot{E}_T = \dot{U}_{ab}$ i $\underline{Z}_T = \underline{Z}_{ab}$

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

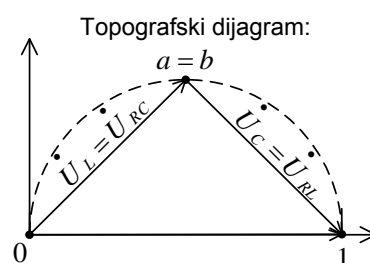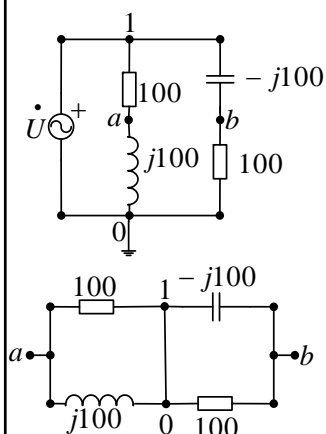

$$\Rightarrow \dot{U}_{ab} = \dot{E}_T = 0$$

$$\underline{Z}_{ab} = \underline{Z}_T = (100 \parallel j100) + [100 \parallel (-j100)] = 100 + j \cdot 0$$


$$\underline{Z}_T = 100 \angle 0^\circ$$

❖ Što se dogodi ako u jednoj grani omski i reaktivni element zamijene mjesta?

26


Primjer 3 - Odredite struju ampermetra!

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

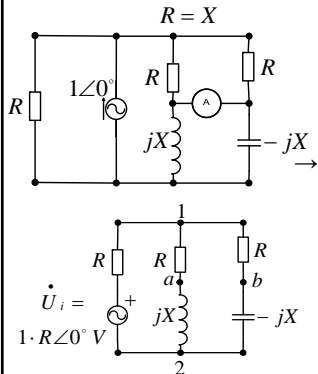

Određivanjem struje ampermetra svodi se na traženje iznosa Nortonove struje. Primijenimo Theveninov teorem i $\dot{I}_N = \frac{\dot{E}_T}{Z_T}$

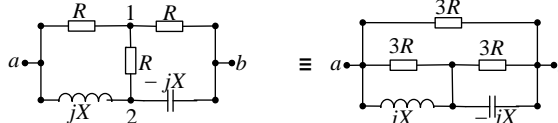Iz prethodnog primjera znamo postupak za Z_{ab}



$$Z_{ab} = 3R \parallel [3R \parallel jX + 3R \parallel (-jX)] = \frac{R}{2} = Z_T$$

Kako je $Z_{12} = (R + jX) \parallel (R - jX) = R \Rightarrow \dot{U}_{12} = \frac{1}{2} \dot{U}_i = \frac{R}{2} \angle 0^\circ \text{ V}$


Iz prethodnog primjera znamo da je $\dot{U}_{ab} = \dot{U}_{12} \angle 90^\circ = \frac{R}{2} \angle 90^\circ = \dot{E}_T$

$$\dot{I}_N = \frac{\dot{E}_T}{Z_T} = 1 \angle 90^\circ \text{ A} \Rightarrow I_A = 1 \text{ A}$$

27

Primjer 4 - Odredite najveću moguću snagu na Z


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

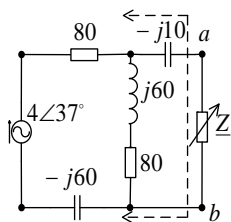

$$Z_T = Z_{ab}$$

Theveninov teorem i teorem maksimalne snage na promjenjivoj impedanciji.
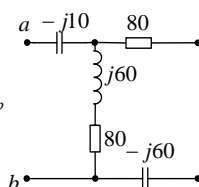
$$\dot{E}_T = \dot{U}_{ab} = 4 \angle 37^\circ \cdot (80 + j60) = 400 \angle 74^\circ \text{ V}$$



$$Z_T = 80 + j50$$

$$Z = Z_T^* = 80 - j50$$



(na njoj se razvija najveća snaga)

$$P_{\max} = \left(\frac{\dot{E}_T}{2 \operatorname{Re}\{Z_T\}} \right)^2 \cdot \operatorname{Re}\{Z\} = 500 \text{ W}$$

28

Primjer 5 - Odredite snagu na otporu $R=10\ \Omega$!

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

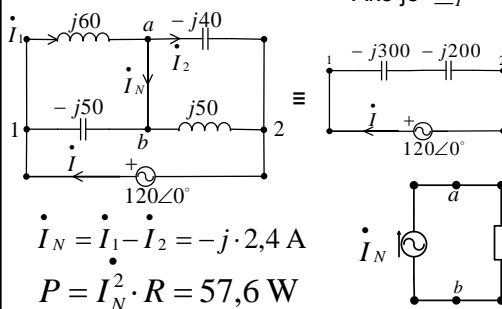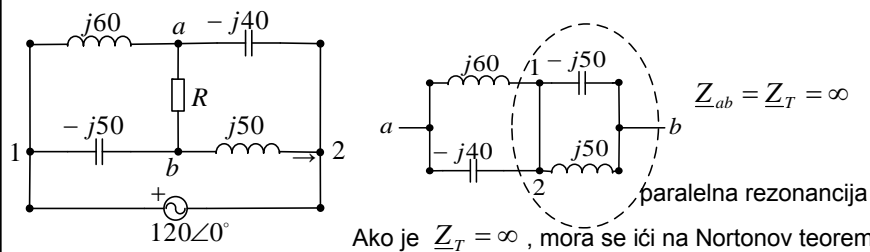

Kapacitivno naponsko djelilo!

$$I_1 = \frac{3 \cdot 120}{5} \cdot \frac{1}{j60} = -j \cdot 1,2\text{ A}$$


$$I_2 = \frac{2 \cdot 120}{5} \cdot \frac{1}{-j40} = j \cdot 1,2\text{ A}$$

Nadomjesna shema po Nortonu!

29

Primjer 6 - Odredite \dot{U}_2/\dot{U}_1 !

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

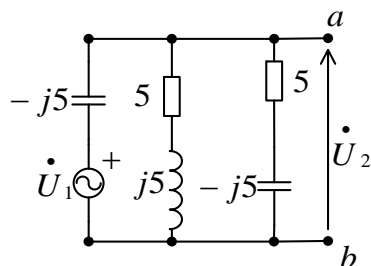

Millmanov teorem!


$$\dot{U}_{ab} = \dot{U}_2 = \frac{\frac{\dot{U}_1}{-j5}}{\frac{1}{-j5} + \frac{1}{5 + j5} + \frac{1}{5 - j5}} = \dot{U}_1 \frac{j}{1 + j}$$

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = 0,5 + j0,5 = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ$$

30

Primjer 7 - Ako je je $\dot{I} = 2\angle 0^\circ \text{ A}$, kolika je \dot{I}_2

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

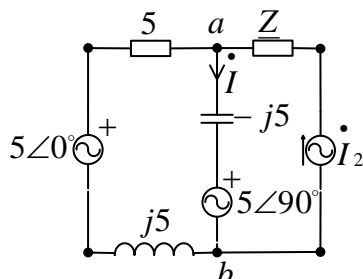

$$(1) \quad \dot{U}_{ab} = 5\angle 90^\circ + \dot{I} \cdot (-j5) = -j5 \text{ V}$$

Millmanov teorem (jednadžba po \dot{I}_2):

$$(2) \quad \dot{U}_{ab} = -j5 = \frac{\frac{5\angle 0^\circ}{5+j5} + \frac{5\angle 90^\circ}{-j5} + \dot{I}_2}{\frac{1}{5+j5} + \frac{1}{-j5} \left(+ \frac{1}{\infty} \right)}$$

Rješavanjem jednadžbe (2) dobiva se: $\dot{I}_2 = 1\angle 0^\circ \text{ A}$

❖ Utječe li Z na rješenje? Zašto?