

uputa	preuzeto:10/1/2007 12:14:40 PM	
-----------------------	--------------------------------	--

OE zadaca-2 U krugu prema slici izračunajte iznose:

$I_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ A(0.7) $I_{ab} = \underline{\hspace{1cm}}$ A (0.7)
 $U_3 = \underline{\hspace{1cm}}$ V (0.6)

ZADANO JE:

$R_1 = 2 \Omega$ $R_2 = 6 \Omega$ $R_3 = 4 \Omega$
 $R_4 = 5 \Omega$ $R_5 = 4 \Omega$ $U = 20 \text{ V}$

napomena: oznake struja i napona odgovaraju oznakama elemenata npr. I_5 je struja kroz R_5

