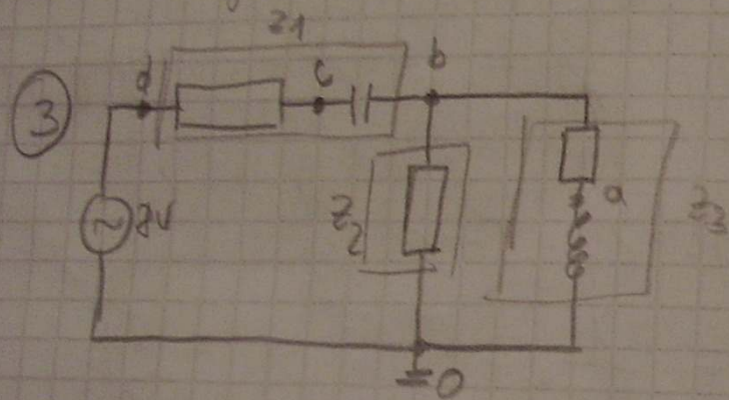


$$d) z_1 = 5 + j5 \quad z_2 = 5 + j0 \Omega$$

$$Y = \frac{1}{5 + j5} + \frac{1}{5} = \frac{5 - j5}{50} + \frac{1}{5}$$

$$= \frac{15 + j5}{50} = \frac{3 + j1}{10}$$

$$z = \frac{10}{3 + j} = \frac{10(3 - j)}{10} = \frac{30 - j10}{10} = 3 - j$$



$$U = 20V$$

$$R_1 = 5, X_C = 1 \quad R_2 = 5, R_3 = 5, X_C = 5$$

$$z_1 = 5 + j$$

$$z_2 = 5 + j0$$

$$z_3 = 5 + j5$$

$$Y = \frac{1}{5} + \frac{1}{5 + j5} = \frac{1}{5} + \frac{5 - j5}{50}$$

$$= \frac{15 - j5}{50} = \frac{3 - j1}{10}$$

$$z = \frac{1}{Y} = \frac{10}{3 - j} = \frac{30 + j10}{10} = 3 + j$$

$$z_1 = 5 - j + 3 + j = 8$$

$$I = \frac{U}{z} = 1A$$

ber. Leppung
:P

$$U_{dc} = R_1 \cdot I = 5V$$

4


$$I = 2A$$

$$z_1 = 8 \Omega$$

$$U = 2A \cdot 8 \Omega = 16V$$

$$U_{R_1} = 2A \cdot 5 \Omega = 10V$$

5

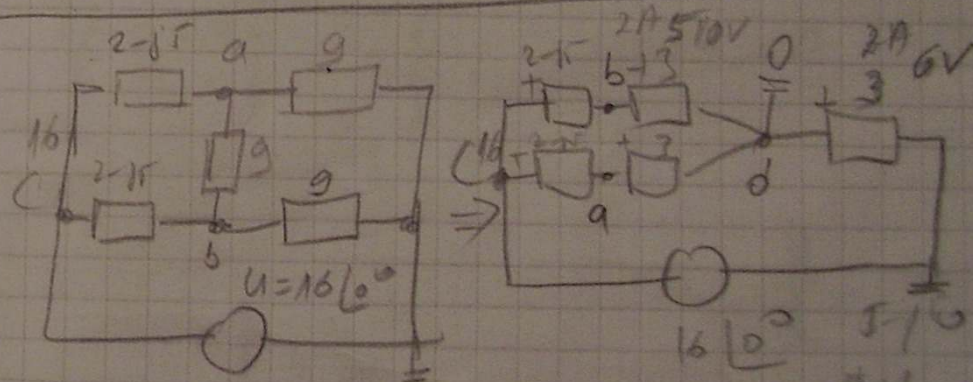

$$z_1 = 5 + j5$$

$$z_2 = 5 + j5$$

$$Y = \frac{1}{5 + j5} + \frac{1}{5 + j5}$$

$$Y = \frac{10}{50} = \frac{1}{5} \quad (2 = 5)$$



$$z_1 = 8$$

$$a) I = \frac{U}{Z} = \frac{16}{8} = 2A$$

b) stiga je u fazi s naponom


c)

6

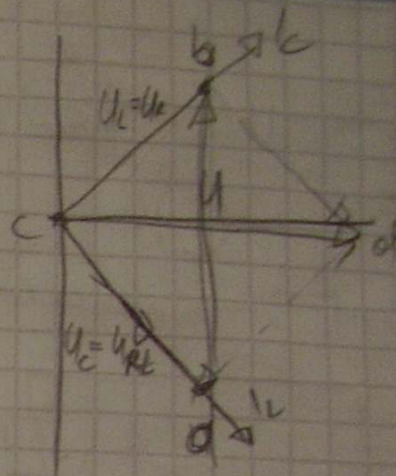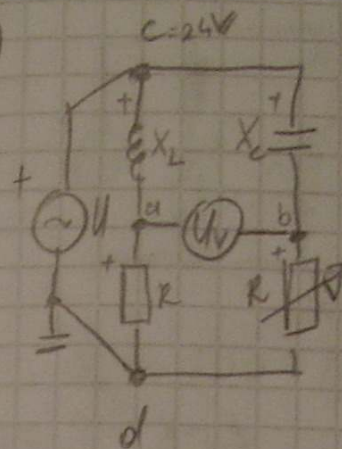

$$U_V = U = 24V$$


7

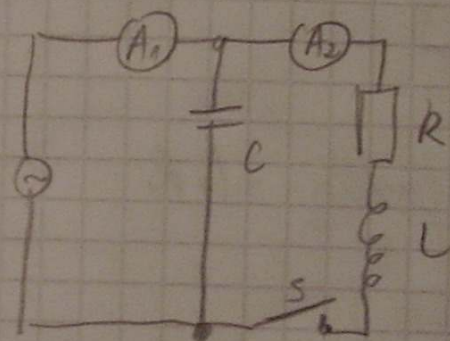

$$U = 110V$$

$$f = 60Hz$$

$$I = 0.5A$$

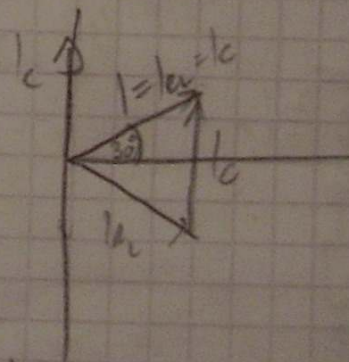

$$X_L = 2\pi f L = 180\Omega$$



$$Z_m = \frac{U}{I} =$$

$$= \frac{110V}{0.5A} = 220\Omega$$

$$Z = 2\pi f L = 180\Omega$$

$$X_C = \frac{X_L}{\omega C} = 229\Omega$$

8

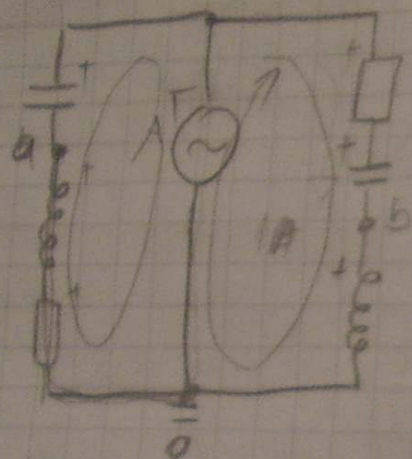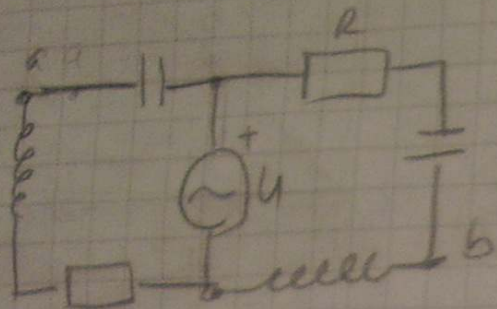


$$R = X_L = X_C = 10 \Omega$$

$$U = 10 \text{ V}$$

$$Z = 10 \Omega$$


$$10 \text{ V} = -I \cdot jX_C + I \cdot jX_L + I \cdot R$$

$$I = 1 \text{ A}$$

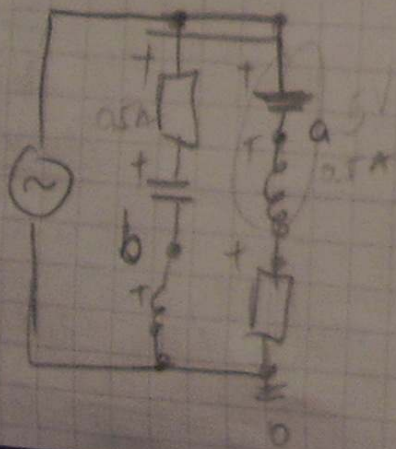

$$U_{ab} = 5 \text{ V} - 5 \text{ V} = 10 \text{ V}$$

9

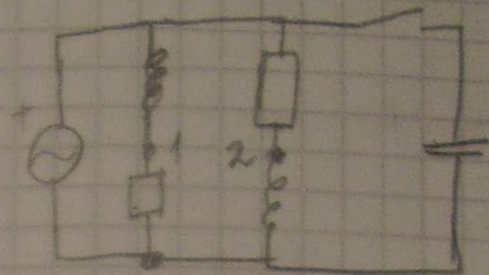

$$U_{\text{rms}} = 100 \text{ V} \angle 0^\circ \rightarrow \text{открыта петля}$$

$$R = X_L = X_C$$