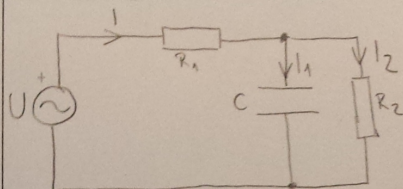


Zadatak II.1.1.



$$R_1 = 470 \Omega$$

$$R_2 = 1000 \Omega$$

$$U = 12 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$C = 4,7 \mu\text{F}$$

$$I = ?$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 4,7 \cdot 10^{-6}} = 677,255 \Omega$$

$$\underline{Z} = \underline{R}_1 + \frac{\underline{R}_2 \cdot \underline{X}_C}{\underline{R}_2 + \underline{X}_C} = 470 + \frac{1000 \cdot (-j677,255)}{1000 - j677,255}$$


$$= 470 + \frac{-j677255 \cdot (1000 + j677,255)}{(1000 - j677,255)(1000 + j677,255)}$$

$$= 470 + \frac{458674335 - j677255000}{1000000 + 458674,335}$$

$$\underline{Z} = 470 + 314,446 - 464,295j = 784,446 - 464,295j$$

$$I = \frac{U}{\underline{Z}} = \frac{12 \angle 0^\circ}{784,446 - 464,295j} = \frac{12 \angle 0^\circ}{911,55 \angle 30,32^\circ} = 13,16 \angle 30,32^\circ \text{ mA}$$

Zadatak II.1.2.

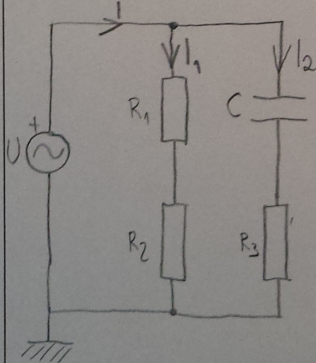

$$U = 12 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$R_1 = R_2 = 1000 \Omega$$

$$R_3 = 680 \Omega$$

$$C = 4,7 \mu\text{F}$$

$$U = 12 \angle 0^\circ \text{ V} = (12 + 0j) \text{ V}$$

$$I_1, I_2, I_3, U_{R1}, U_{R2}, U_{R3}, U_C = ?$$

→ polarni i algebarski oblik

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 4,7 \cdot 10^{-6}} = 677,255 \Omega$$

$$I_1 = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{12 \angle 0^\circ}{2000 \angle 0^\circ} = 6 \angle 0^\circ \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{U}{R_3 + X_C} = \frac{12 + 0j}{680 - j677,255} \quad \text{polarni oblik}$$

$$I_2 = \frac{12 \angle 0^\circ}{959,726 \angle 49,53^\circ} = 12,5 \angle -49,53^\circ \text{ mA}$$

$$I_1 = 6 \text{ mA} \quad \text{algebarski oblik}$$

$$I_2 = (8,857 - 8,821j) \text{ mA}$$

$$I = I_1 + I_2 = 6 + 8,857 - 8,821j = (14,857 - 8,821j) \text{ mA} = 17,278 \angle 30,41^\circ \text{ mA}$$

algebarski oblik polarni oblik

$$U_1 = I_1 \cdot R_1 = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 1000 = (6 + 0j) \text{ V} = 6 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$U_2 = I_1 \cdot R_2 = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 1000 = (6 + 0j) \text{ V} = 6 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$U_3 = I_2 \cdot R_3 = (8,857 - 8,821j) \cdot 10^{-3} \cdot 680 = (6,023 - 5,998j) \text{ V} = 8,5 \angle 49,52^\circ \text{ V}$$

algebarski oblik polarni oblik

$$U_C = I_2 \cdot X_C = (8,857 - 8,821j) \cdot 10^{-3} \cdot (-j677,255) = (5,974 - 5,998j) \text{ V}$$

algebarski oblik

$$U_C = 8,465 \angle 45,65^\circ \text{ V}$$

polarni oblik