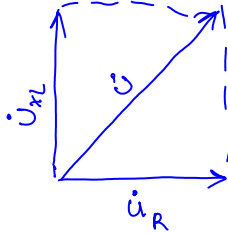



$R = X_C = X_L$ ,  $\varphi = \angle(\vec{U}_{53}, \vec{U}_{23}) = ?$   
- ako su otpori jednaki, onda su  
iznosi napona na pojedinim  
elementima u grani jednaki!

- odnos napona u grani sa  $X_L$  i  $R$




↑ fazor napona na  $X_L$   
ravn za fazorom napona na  $R$   
↑ fazor napona na  $X_C$  kaži  
za naponom na  $R$

- odnos napona u grani sa  $X_C$  i  $R$

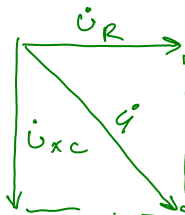

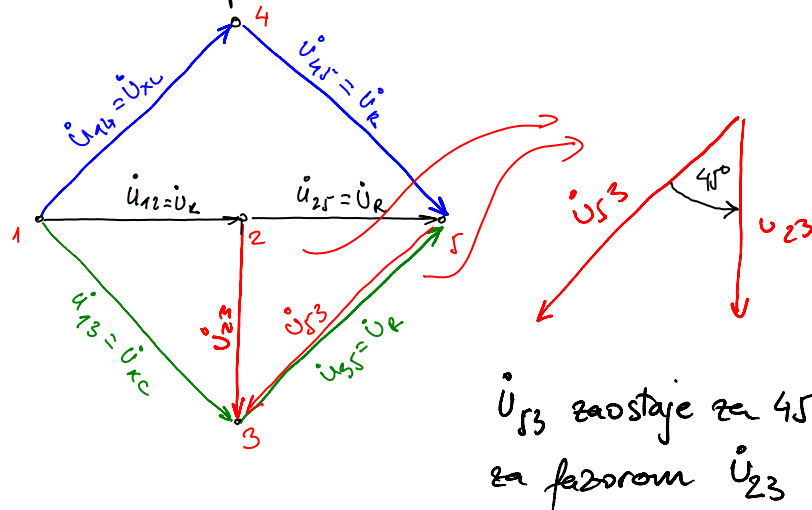- rezultatni napon se mora poklopiti (fazor  $\vec{U}$ )



$$P_{\max} = 1600 \text{ VA}$$


$$P_{\min} = -400 \text{ VA}$$

troumna snaga trošila

$$p(t) = U \cdot I \cdot \cos \varphi - U \cdot I \cdot \cos(2\omega t - \varphi)$$

↓  
konstantan dio

↓  
vremenski ovisan dio


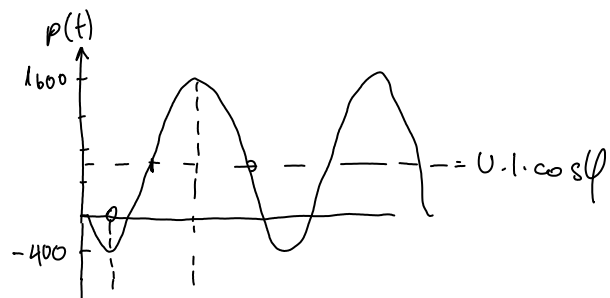


$$P_{gr} = U \cdot I \cdot \cos \varphi = \frac{P_{\max} + P_{\min}}{2}$$

$$= \frac{1600 - 400}{2} = 600$$

za  $\varphi = 0$       $P = S = UI = P_{gr} = 1000 \text{ VA} \rightarrow Q = 0 \text{ VAR}$  (tako dobijes S)

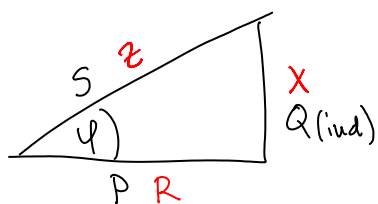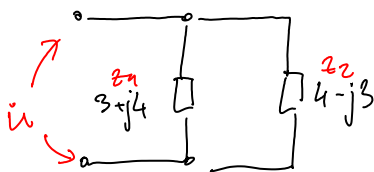za  $\varphi \neq 0$       $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 800 \text{ VAR}$



$$z_{wk} = z_1 \parallel z_2 = \frac{z_1 \cdot z_2}{z_1 + z_2} = \frac{(3+j4)(4-j3)}{3+j4+4-j3} =$$

$$= \frac{12 + j16 - j9 + 12}{7+j} =$$

$$= \frac{24 + j7}{7+j} \cdot \frac{7-j}{7-j} =$$

$$= \frac{168 + j49 - j24 + 7}{49+1} =$$


$$= \frac{175 + j25}{50} \cdot \frac{\frac{1}{25}}{\frac{1}{25}} = \frac{7}{2} + j\frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \tan \varphi = \frac{\operatorname{Im}\{z\}}{\operatorname{Re}\{z\}} = \frac{1}{7}$$

$$\tan \varphi = \frac{Q}{P} = \frac{1}{7} \Rightarrow P = \frac{Q}{\tan \varphi}$$

$$P = 700 \text{ W}$$

4.

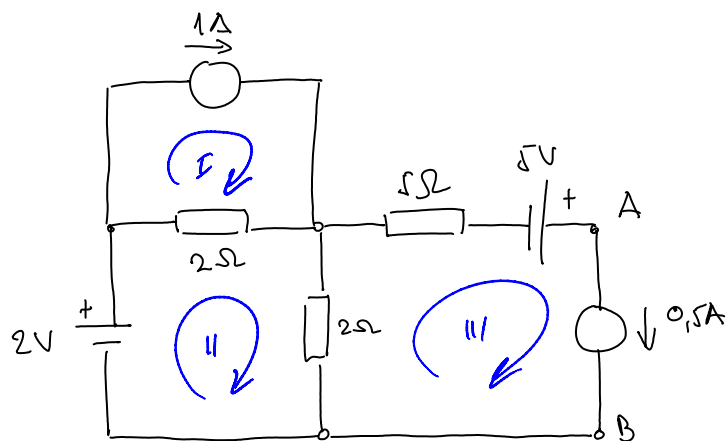

$$U_{AB} = ?$$

$$I: I_1 = 1A$$

$$II: 2 = I_{II}(2+2) - I_{III} \cdot 2 - I_1 \cdot 2$$

$$III: I_{III} = 0,5A$$

$$2 = I_{II} \cdot 4 - 0,5 \cdot 2 - 1 \cdot 2$$

$$2 = 4I_{II} - 1 - 2$$

$$4I_{II} = 5$$

$$I_{II} = \frac{5}{4} = 1,25A$$


Kontura III:

$$5V = U_{AB} + I_{III} \cdot 5\Omega + (I_{III} - I_{II}) \cdot 2\Omega$$


$$5 = U_{AB} + 0,5 \cdot 5 + (0,5 - 1,25) \cdot 2$$

$$U_{AB} = 5 - 2,5 + 0,75 \cdot 2$$


$$U_{AB} = 4V$$

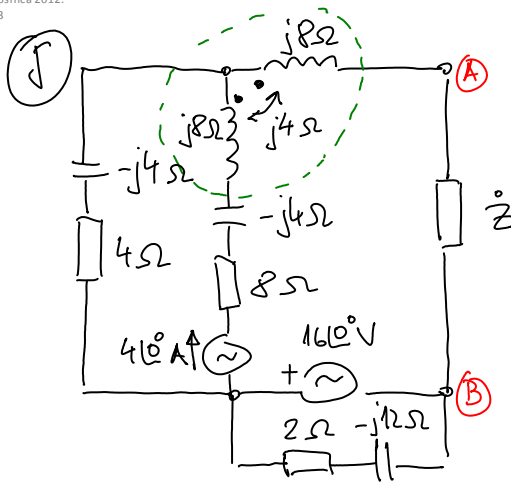

nadomjesna  
shema  
(zbog M)

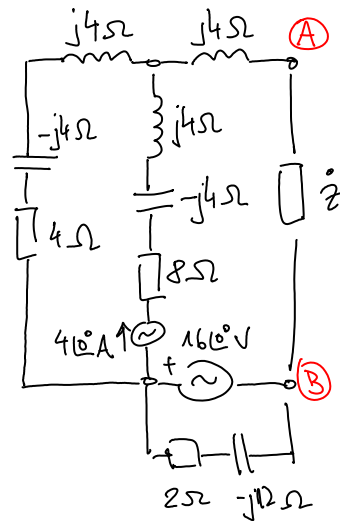


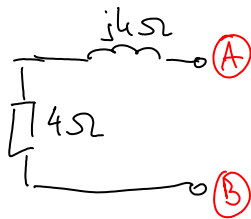- proračun Theveninove impedancije (strujni izvori se odspajaju, naponski izvori se kratko spajaju)




$$Z_{AB} = 4 + j4 \Omega$$

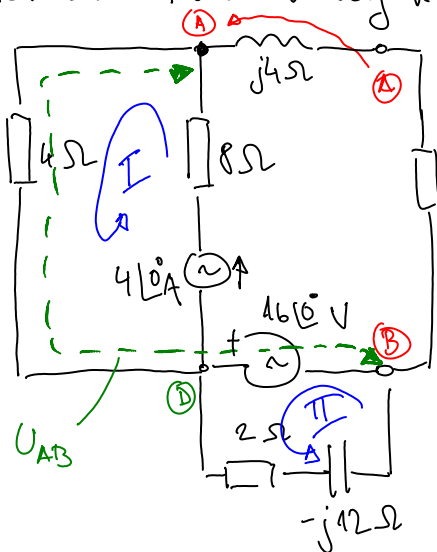- proračun Theveninovog napona ( $j4\Omega$  je odspojen pa  $\textcircled{A}$  ide s njegove lijeve strane)



$$U_{AB} = +4\angle 0^\circ \text{ A} \cdot 4 \Omega + 16 \text{ V} \\ = +32 \text{ V} = E_T$$

nadomjesna shema:  $E_T, Z_T$

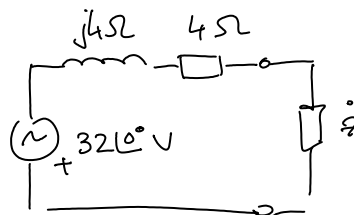

- za  $P_{max}$

$$\dot{Z} = \dot{Z}_i^* = 4 - j4$$

$$\dot{Z}_{uk} = \dot{Z}_i + \dot{Z} = 8 \Omega$$


$$P_{max} = I^2 \cdot R = 16 \cdot 4 = 64 \text{ W}$$

$$\text{Re} \{ \dot{Z} \} = R_{max} = 4 \Omega$$

$$i = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}_{uk}} = \frac{32\angle 0^\circ}{8\angle 0^\circ} = 4\angle 0^\circ \text{ A} = 4 \text{ A}$$

$$P_{max} = 64 \text{ W}$$

6


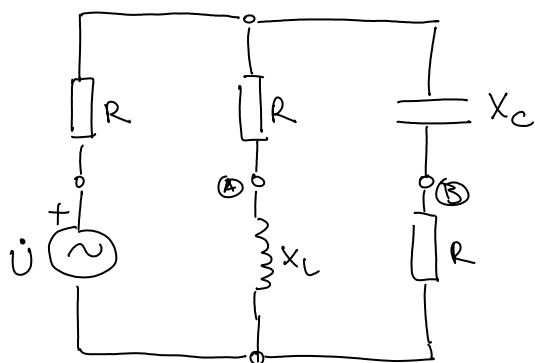


$$R = X_L = X_C = 10 \Omega$$


$$\dot{I}_N = ?$$

$$\dot{Z}_N = ?$$

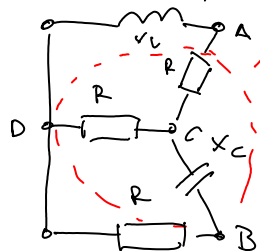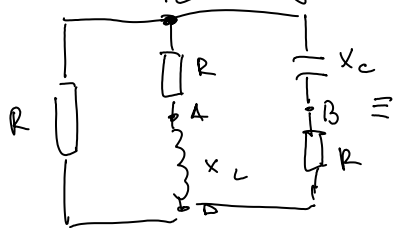1° impedancija  $\dot{Z}_N$  (isto kao i  $Z_T$ )



pretvorba  $\Delta - \Delta$  j10

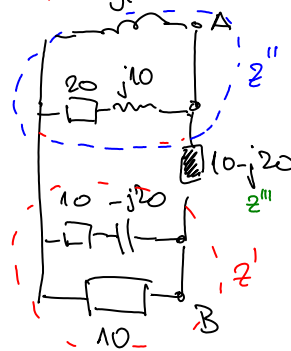


$$\begin{aligned} Z'' &= j10 \parallel (20 + j10) = \frac{j10(20 + j10)}{20 + j20} = \frac{j200 - 100}{20 + j20} = \frac{-100 + j200}{20 + j20} = \\ &= \frac{-5 + j10}{1 + j} \cdot \frac{1 - j}{1 - j} = \frac{-5 + j10 - 5 - j10}{2} = \frac{-10}{2} = -5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z' &= (10 - j20) \parallel 10 = \frac{10(10 - j20)}{20 - j20} = \frac{100 - j200}{20 - j20} = \frac{5 - j10}{1 - j} \cdot \frac{1 + j}{1 + j} = \\ &= \frac{5 - j10 + j5 + 10}{2} = \frac{15 - j5}{2} = 7.5 - j2.5 \end{aligned}$$

$$Z''' = 10 - j20$$

$$Z_{AB} = (Z' + Z'') \parallel Z''' = (2.5 + j7.5 + 7.5 - j2.5) \parallel (10 + j5) = (10 + j5) \parallel (10 - j20)$$
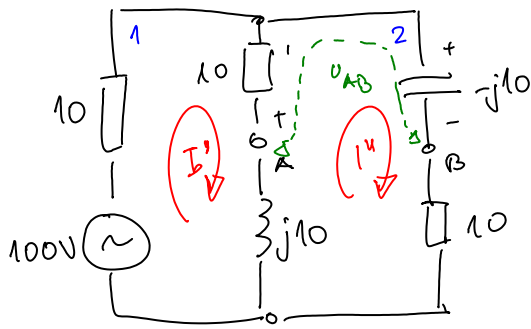
$$= \frac{50(2 + j) \cdot (1 - j2) : 5}{20 - j15} = \frac{10(4 - j3)}{4 - j3} = 10 \Omega = Z_T = Z_N$$



$$\text{kontura 1: } 100 = I' (20 + j10) - I'' (10 + j10) / 10$$

$$\text{kontura 2: } 0 = I'' \cdot 20 - I' (10 + j10) / 10$$

$$10 = (2 + j) \cdot I' - (1 + j) I''$$

$$I'' = \frac{1 + j}{2} \cdot I'$$

$$10 = (2 + j) I' - \frac{1 + j}{2} (1 + j) I'$$

$$10 = (2 + j) I' - j I' = I' (2 - j)$$

$$2 I' = 10 \Rightarrow I' = 5 \text{ A}$$

$$I'' = 2.5 + j2.5 \text{ A}$$

$$\dot{U}_{AB} = 10 (I'' - I') - j10 \cdot I''$$

$$\dot{U}_{AB} = -25 + j25 - j25 + 25$$

$$\dot{U}_{AB} = 0 = E_T$$


$$I_N = \frac{E_T}{Z} = \frac{0}{10} = 0 \text{ A}$$

$$I_N = 0 \text{ A}, Z_N = 10 \Omega$$

MI2\_2011\_grupaA Page 7

# Zadatak 7

27. siječnja 2013.  
23:19

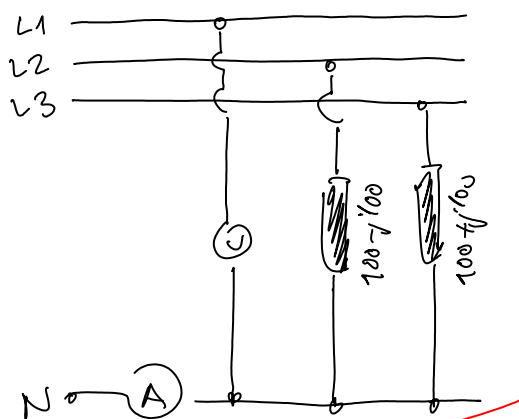

$$\dot{z}_1 = \infty$$

$$\dot{z}_2 = 100\sqrt{2} \angle -45^\circ$$

$$\dot{z}_3 = 100\sqrt{2} \angle 45^\circ$$

$$\dot{U}_1 = 220 \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_2 = 220 \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_3 = 220 \angle 120^\circ$$

$$\dot{i}_1 = \frac{\dot{U}_1}{\dot{z}_1} = 0 \text{ A}$$

$$\dot{i}_2 = \frac{\dot{U}_2}{\dot{z}_2} = 1,1\sqrt{2} \angle -75^\circ = 0,4 - j1,5$$

$$\dot{i}_3 = \frac{\dot{U}_3}{\dot{z}_3} = 1,1\sqrt{2} \angle 75^\circ = 0,4 + j1,5$$

$$\dot{i}_N = \dot{i}_1 + \dot{i}_2 + \dot{i}_3 =$$


$$= 0,4 - j1,5 + 0,4 + j1,5 =$$

$$= 0,8 + j0 = 0,8 \angle 0^\circ \text{ A}$$


$$\rightarrow \underline{I_N = 0,8 \text{ A}}$$



8.

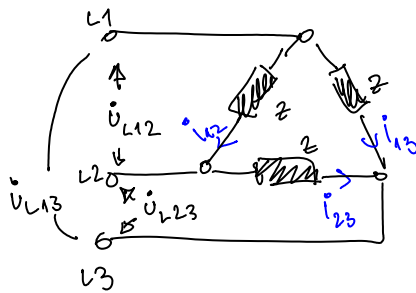

→ fazorski dijagram izvora:

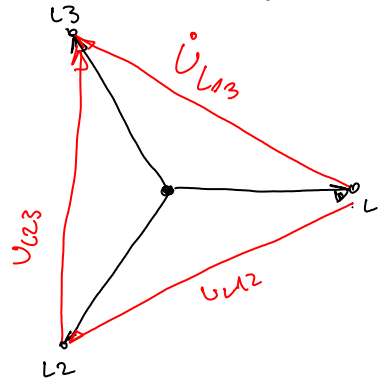

$$U_{L12} = 380 \angle 210^\circ$$

$$U_{L13} = 380 \angle 150^\circ$$

$$U_{L23} = 380 \angle 90^\circ$$

$$Z = 80 - j60 = 100 \angle -36,87^\circ$$

$$\begin{aligned} i_{12} &= 3,8 \angle 246,87^\circ \rightarrow S_{12} = \dot{U}_{12} \cdot \dot{i}_{12}^* = 1444 \angle -36,87^\circ = \underbrace{1155,2}_{\Sigma P} - j866,4 \\ i_{13} &= 3,8 \angle 186,87^\circ \rightarrow S_{13} = \dot{U}_{13} \cdot \dot{i}_{13}^* = 1444 \angle -36,87^\circ = \underbrace{1155,2}_{\Sigma P} - j866,4 \\ i_{23} &= 3,8 \angle 126,87^\circ \rightarrow S_{23} = \dot{U}_{23} \cdot \dot{i}_{23}^* = 1444 \angle -36,87^\circ = \underbrace{1155,2}_{\Sigma P} - j866,4 \end{aligned}$$

$$S_{uk} = \Sigma P + \Sigma Q = 3465,6 - j2599,2 \text{ [VA]}$$







$$P_{uk} = 3465,6 \text{ W}$$

(lakši način: budući da je trošilo simetrično računati S u samo jednoj grani trokuta, nađeti  $\text{Re}\{S\}$  koji je jednak djelatnoj snazi P i pomnožiti ga sa 3. Tako dobiješ ukupnu djelatnu snagu)

period  $T = 6 \text{ ms}$  $R = 10 \Omega$ 

9.

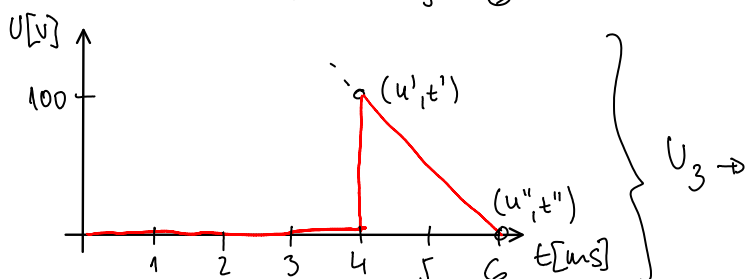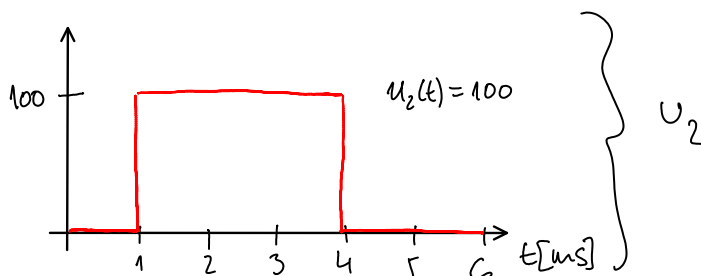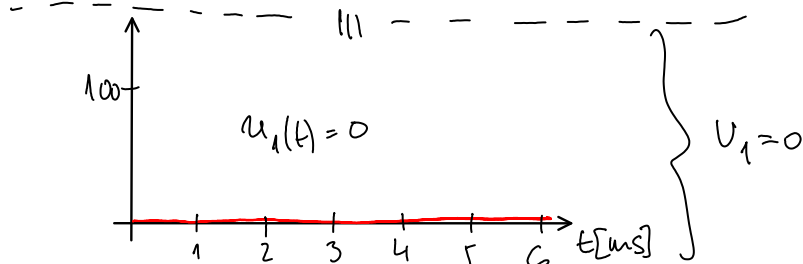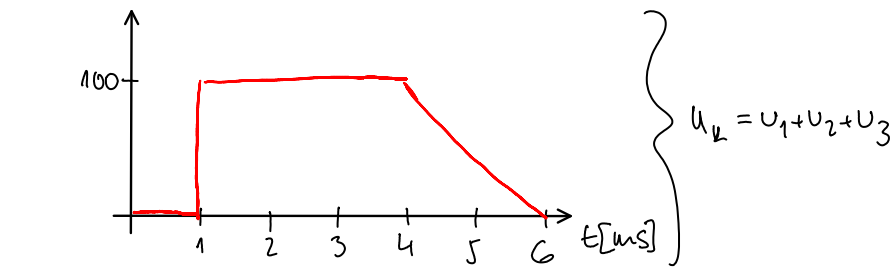

$$u_{ef} = \sqrt{u_{1ef}^2 + u_{2ef}^2 + u_{3ef}^2}$$

$$u_{1ef} = 0$$

$$u_{2ef} = \sqrt{\frac{1}{6} \int_1^4 u_2(t)^2 dt}$$

$$u_{3ef} = \sqrt{\frac{1}{6} \int_4^6 u_3(t) dt}$$

$u_3(t)$  - jednačina pravca kroz dvije točke

$$u_3(t) - u' = \frac{u'' - u'}{t'' - t'} (t - t')$$

$$u_3(t) - 100 = \frac{0 - 100}{6 - 4} (t - 4)$$

$$\otimes u_3(t) = -50t + 300$$

$$u_3(t)^2 = 2500t^2 - 30000t + 90000$$

$$u_{2ef}(t) = \sqrt{\frac{1}{6} \cdot \int_1^4 100^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{6} \cdot 100^2 (4 - 1)} = 100 \frac{\sqrt{2}}{2} = 50\sqrt{2} \text{ V}$$

$$u_{3ef}(t) = \sqrt{\frac{1}{6} \int_4^6 [2500t^2 - 30000t + 90000] dt} =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{6} \left[ 2500 \int_4^6 t^2 dt - 30000 \int_4^6 t dt + 90000 \int_4^6 1 dt \right]} =$$


$$= \sqrt{\frac{1}{6} \left[ 2500 \left( \frac{6^3}{3} - \frac{4^3}{3} \right) - 30000 \left( \frac{6^2}{2} - \frac{4^2}{2} \right) + 90000 (6 - 4) \right]}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{6} [180000 - 53333.3 - 540000 + 240000 + 180000]}$$


$$= \sqrt{\frac{1}{6} \cdot 6666.7} = 33.33$$

$$u_{ef} = \sqrt{u_{1ef}^2 + u_{2ef}^2 + u_{3ef}^2} = \sqrt{0^2 + (50\sqrt{2})^2 + 33,33^2} = 78,1736 \text{ V}$$


→ za ekvivalentni sinus vrijedi:

$$u_m = u_{ef} \cdot \sqrt{2} = 110,55 \text{ V}$$


10.


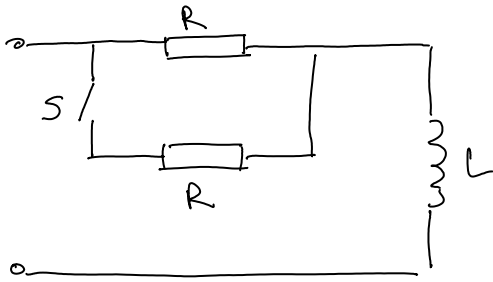


1° prije uklopa S

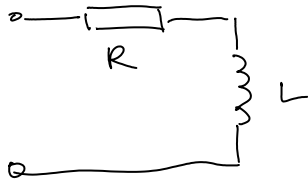

$$\tau_1 = \frac{L}{R}$$

2° nakon uklopa S

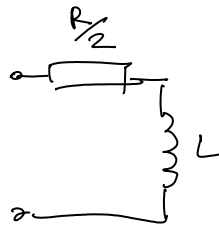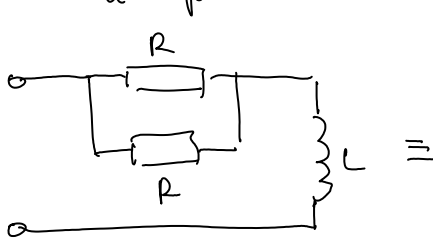

$$\tau_2 = \frac{L}{\frac{R}{2}} = \frac{2L}{R} = 2 \cdot \tau_1$$

- vremenska konstanta će se povećati 2 puta