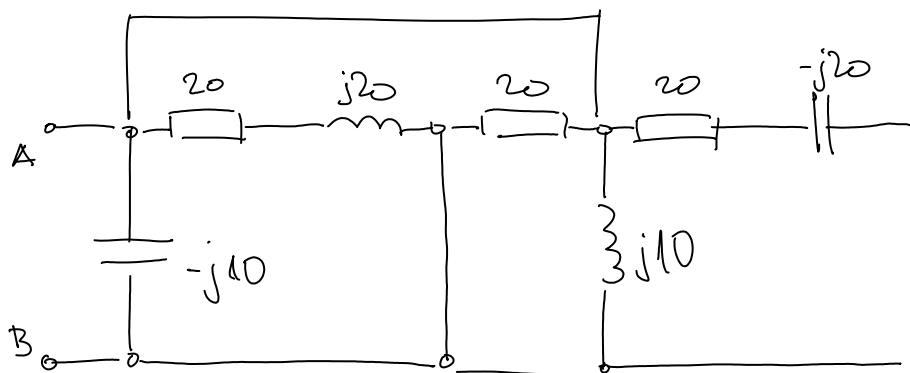


Zadatak 1

31. siječnja 2013.


13:14

(1.)



$$Z_{AB} = ?$$

|||

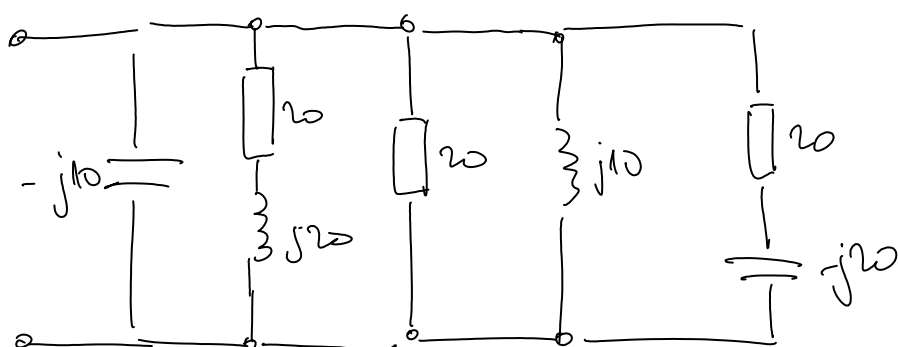

$$Z_{AB} = -j10 \parallel (20 + j20) \parallel 20 \parallel j10 \parallel 20 - j20$$

$$\frac{1}{Z_{AB}} = \cancel{\frac{1}{-j10}} + \frac{1}{20 + j20} + \frac{1}{20} + \cancel{\frac{1}{j10}} + \frac{1}{20 - j20}$$


$$= \frac{1}{20} \left(\frac{1}{4 + j} + 1 + \frac{1}{1 - j} \right) =$$

$$= \frac{1}{20} \cdot \frac{\cancel{1-j} + 2 + \cancel{1+j}}{2} = \frac{1}{20} \cdot \frac{4}{2} = \frac{1}{10}$$

⇓

$$\boxed{Z_{AB} = 10 \Omega}$$

(2.)

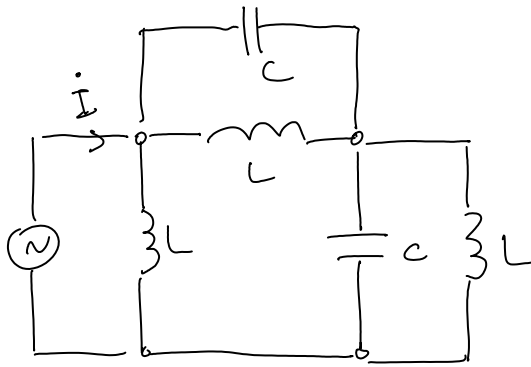

$$I = 0 \text{ A}$$

$$U = 10 \text{ V}$$

$$L = 3 \text{ mH}$$

$$C = 10 \mu\text{F}$$

$$\begin{aligned} Z_{uk} &= X_L \parallel \left[2 \cdot (X_L \parallel X_C) \right] = X_L \parallel \left(2 \cdot \frac{X_L X_C}{X_L + X_C} \right) = \\ &= \frac{\frac{2X_L^2 X_C}{X_L + X_C}}{X_L + \frac{2X_L X_C}{X_L + X_C}} = \frac{\frac{2X_L^2 X_C}{X_L + X_C}}{\frac{X_L^2 + X_L X_C + 2X_L X_C}{X_L + X_C}} = \\ &= \frac{2X_L^2 X_C \cdot X_L}{X_L^2 + 3X_L X_C \cdot X_L} = \frac{2X_L X_C}{X_L + 3X_C} \end{aligned}$$

- za $I = 0$ vrijedi $Z_{uk} = \infty$, dakle nazivnik od Z_{uk} mora biti $= 0$

$$X_L + 3X_C = 0$$

$$\omega L - 3 \cdot \frac{1}{\omega C} = 0 \quad | \cdot \omega C$$

$$\omega^2 L C - 3 = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3}{LC}} = \sqrt{\frac{3}{3 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-6}}} = \sqrt{\frac{1}{10^{-10}}} = 10^5$$

$$\omega = 10\,000 \text{ rad/s}$$

$$(3) \quad z_s = z_p = 8 + j6 = R_p \parallel jX_p$$

$$8 + j6 = \frac{jR_p X_p}{R_p + jX_p} \cdot \frac{R_p - jX_p}{R_p - jX_p} =$$

$$\underline{8 + j6} = \frac{jR_p^2 X_p + R_p X_p^2}{R_p^2 + X_p^2} = \frac{R_p X_p^2}{R_p^2 + X_p^2} + j \frac{R_p^2 X_p}{R_p^2 + X_p^2} \quad (*)$$

- izjednačimo **imaginarne** dijelove jednačbe (*):

$$\frac{R_p^2 X_p}{R_p^2 + X_p^2} = 6$$

$$R_p^2 X_p - 6R_p^2 - 6X_p^2 = 0 \rightarrow R_p = \frac{X_p \cdot \sqrt{6}}{\sqrt{X_p - 6}}$$

- izjednačimo **realne** dijelove jednačbe (*):

$$\frac{R_p X_p^2}{R_p^2 + X_p^2} = 8$$

$$R_p X_p^2 - 8R_p^2 - 8X_p^2 = 0$$

$$\frac{\sqrt{6} \cdot X_p \cdot X_p^2}{\sqrt{X_p - 6}} - \frac{48X_p^2}{X_p - 6} - 8X_p^2 = 0 \quad | : X_p^2$$

$$\frac{\sqrt{6X_p - 36} \cdot X_p - 48 - 8X_p + 48}{X_p - 6} = 0 \quad (\text{brojnik} = 0)$$

$$\sqrt{6X_p - 36} \cdot X_p - 8X_p = 0 \quad | : X_p \quad |^2$$

$$6X_p - 36 - 64 = 0$$

$$X_p = \frac{100}{6}$$

$$R_p = \frac{X_p \sqrt{6}}{\sqrt{X_p - 6}} = \frac{\frac{100}{6} \cdot \sqrt{6}}{\sqrt{\frac{100}{6} - 6}} =$$


$$= \frac{\frac{100}{\sqrt{6}}}{\sqrt{\frac{64}{6}}} = \frac{\frac{100}{\cancel{\sqrt{6}}}}{\frac{8}{\cancel{\sqrt{6}}}} = 12,5 \Omega$$

$$R_p = 12,5 \Omega$$

Zadatak 4

31. siječnja 2013.
15:32

4.

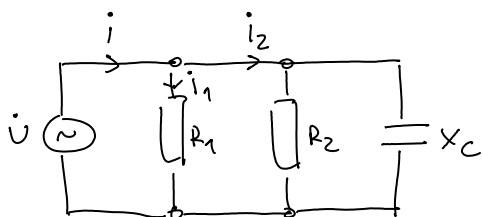


$$I = 3 \text{ A}$$

$$I_1 = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = 2 \text{ A}$$

$$R_1 = 4 \text{ A}$$

- skica fazorskog dijagrama struj:

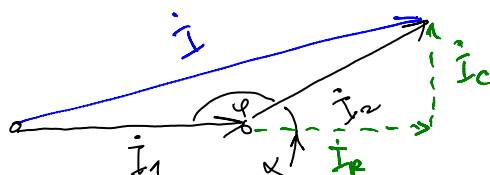

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 - 2I_1I_2 \cos \varphi$$

$$\cos \varphi = - \frac{I^2 - I_1^2 - I_2^2}{2I_1I_2} =$$

$$= - \frac{1}{8} \Rightarrow \varphi = 97,18^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - 97,18^\circ = 82,82^\circ$$

$$I_R = I_2 \cos \alpha = 0,25 \text{ A}$$

$$U = I_1 \cdot 4 = 8 \text{ V}$$

$$P = U \cdot I_R + U \cdot I_1 = U(I_R + I_1) = 8 \cdot (2 + 0,25) = 18 \text{ W}$$

$$P = 18 \text{ W}$$


$$\textcircled{5.} \quad i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t + \varphi_i) \quad , \quad t_1 = 15 \text{ ms}$$

$$\dot{I} = 5 \angle 45^\circ = I_{ef} \angle \varphi_i$$

$$\begin{aligned} i(t_1) &= 5\sqrt{2} \cdot \sin\left(100\pi \cdot 0,015 + \frac{\pi}{4}\right) = 5\sqrt{2} \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= 5\sqrt{2} \sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = 5\sqrt{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -5 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\boxed{i(t_1) = -5 \text{ A}}$$

6.

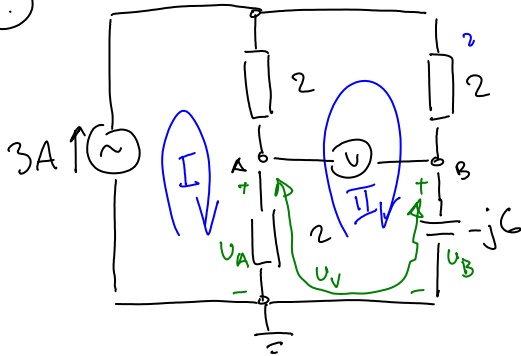

$$I: I = 3A$$

$$II: 0 = (2+2)(I_{II} - I) + (2-j6)I_{II}$$

$$0 = 4I_{II} - 4 \cdot 3 + 2I_{II} - j6I_{II}$$

$$12 = (6-j6)I_{II} \quad /: 6 \quad /: (1-j)$$

$$\frac{2}{1-j} = I_{II} = \frac{2(1+j)}{2} = 1+j$$

$$\dot{U}_V = (\dot{I} - \dot{I}_{II}) \cdot 2 - \dot{I}_{II} \cdot (-j6)$$

$$\dot{U}_V = (3 - 1 - j) \cdot 2 - (1+j)(-j6)$$

$$\dot{U}_V = 4 - 2j + j6 - 6 = -2 + j4$$

$$|U_V| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 4,47$$

$$U_V \approx 4,5 \text{ V}$$

7. serija RLC: $R^2 = L/C$, $P = 100 \text{ W}$ pri ω_{rez}

za ω_{rez} : $X_L = \omega \cdot L = \sqrt{\frac{L^2}{C}} = \sqrt{\frac{L}{C}} = R$ $P = U \cdot I$ - snaga izvora

$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{\sqrt{\frac{C^2}{L}}} = \sqrt{\frac{L}{C}} = R$ $I = \frac{U}{R}$ $U = I \cdot R$

za $2\omega_{\text{rez}}$: $X'_L = 2X_L = 2R$
 $X'_C = \frac{1}{2}X_C = 0,5R$ $\left. \begin{array}{l} X'_L = 2R \\ X'_C = 0,5R \end{array} \right\} X' = X'_L - X'_C = 1,5R \Rightarrow Z = R + j1,5R$

$I' = \frac{U}{Z} = \frac{U}{R(1+j1,5)} = I \cdot \frac{1}{1+j1,5}$

→ prividna snaga izvora za $2\omega_{\text{rez}}$:


$S = U \cdot I' = \underbrace{U \cdot I}_P \cdot \frac{1}{1+j1,5} = 100 \cdot \frac{1}{1+j1,5} \cdot \frac{1-j1,5}{1-j1,5}$

$= \frac{100}{3,25} - j \frac{150}{3,25}$

$P = \operatorname{Re}\{S\} = \frac{100}{3,25} = 30,77 \text{ W}$

$P(2\omega_{\text{rez}}) \approx 30 \text{ W}$

8.

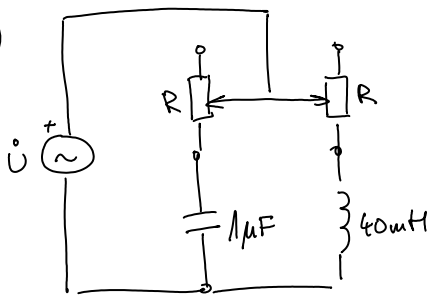

$$R = 0 \div 1000 \Omega$$

za rezonanciju vrijedi $\operatorname{Im}\{Z\} = 0$

$$\dot{Z}_{uk} = (R - jX_C) \parallel (R + jX_L) =$$

$$= \frac{R^2 + X_L X_C + j(X_L - X_C)R}{2R + j(X_L - X_C)} \cdot \frac{2R - j(X_L - X_C)}{2R - j(X_L - X_C)}$$

$$Z_{uk} = \frac{[R^2 + X_L X_C + jR(X_L - X_C)][2R - j(X_L - X_C)]}{4R^2 + (X_L - X_C)^2} =$$

$$\operatorname{Im}\{Z_{uk}\} = \frac{2R^2(X_L - X_C) - R^2(X_L - X_C) - X_L X_C(X_L - X_C)}{4R^2 + (X_L - X_C)^2} = 0$$

\Rightarrow brojnik mora biti $= 0$

$$\Downarrow$$

$$2R^2(X_L - X_C) - R^2(X_L - X_C) - X_L X_C(X_L - X_C) = 0 \quad / : (X_L - X_C)$$

$$2R^2 - R^2 - X_L X_C = 0$$


$$R^2 = X_L X_C \quad / \sqrt{}$$

$$R = \sqrt{X_L X_C} = \sqrt{\omega L \cdot \frac{1}{\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$= \sqrt{\frac{40 \cdot 10^{-3}}{10^{-6}}} = \sqrt{4 \cdot 10^4} = 2 \cdot 10^2 \Omega$$

$$R = 200 \Omega$$

(9.)

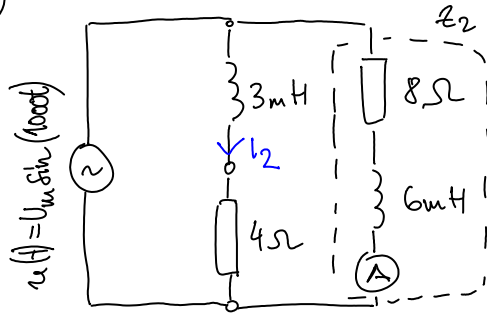

$$u(t) = U_m \sin(1000t) \Rightarrow \text{nema faznog pomaka}$$

$$\dot{U} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$$

napona

impedancija 1. grane je dvostruko
manja od druge \rightarrow struja je onda
dvostruko veća $\rightarrow i_2 = 10 \text{ A}$

$$|U| = |I_A| \cdot |Z| = 5 \text{ A} \cdot \sqrt{8^2 + (1000 \cdot 0,006)^2}$$

$$= 5 \text{ A} \cdot \sqrt{8^2 + 6^2} = 50 \text{ V}$$

$$\dot{U} = 50 \angle 0^\circ, \dot{Z}_2 = 10 \angle 36,87^\circ$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}}{\dot{Z}_2} = \frac{50 \angle 0^\circ}{10 \angle 36,87^\circ} = 5 \angle -36,87^\circ \Rightarrow i_A(t) = 5\sqrt{2} \sin(1000t - 36,87^\circ)$$

$$\downarrow$$

$$i_2(t) = 10\sqrt{2} \sin(1000t - 36,87^\circ)$$

$$\downarrow$$


$$i_{uk}(t) = 15\sqrt{2} \sin(1000t - 36,87^\circ)$$

$$p(t) = |U| \cdot |I| \cdot (\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)) \quad \varphi = \alpha_U - \alpha_i = 36,87^\circ$$

p_{\max} uvijek za trenutak kada je $\cos(2\omega t - \varphi) = -1$

$$p_{\max} = 50 \cdot 15 \cdot (\cos 36,87^\circ + 1) = 1350 \text{ VA}$$

$$p_{\max} = 1350 \text{ VA}$$

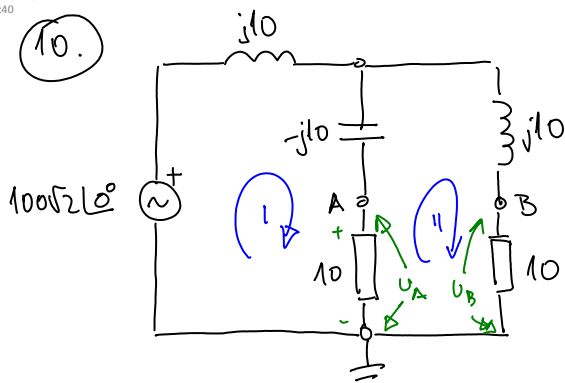

$$\dot{U} = 100\sqrt{2} \angle 0^\circ = 100\sqrt{2} + j0$$

$$\text{kontura I: } 100\sqrt{2} = \dot{I}_1 (j10 - j10 + 10) - \dot{I}_2 (-j10 + 10)$$

$$\text{kontura II: } 0 = \dot{I}_2 (10 + j10 + 10 - j10) - \dot{I}_1 (-j10 + 10)$$

$$100\sqrt{2} = 10\dot{I}_1 + 10\dot{I}_2 (j-1)$$

$$0 = 20\dot{I}_2 + 10\dot{I}_1 (j-1) \Rightarrow \dot{I}_2 = 0,5\dot{I}_1 (1-j)$$

$$100\sqrt{2} = 10\dot{I}_1 - 5\dot{I}_1 (1-j)^2$$

$$100\sqrt{2} = 10\dot{I}_1 - 5\dot{I}_1 (1-2j-1)$$

$$100\sqrt{2} = 10\dot{I}_1 (1+j) \Rightarrow \dot{I}_1 = \frac{100\sqrt{2}}{10(1+j)} \cdot \frac{1-j}{1-j} = \frac{10\sqrt{2}(1-j)}{2} = 5\sqrt{2}(1-j)$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{2} \cdot 5\sqrt{2}(1-j) \cdot (1-j) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-2j) = -j\sqrt{2}$$

$$U_A = (\dot{I}_1 - \dot{I}_2) \cdot 10 = (5\sqrt{2} - j\sqrt{2} + j\sqrt{2}) \cdot 10 = 50\sqrt{2}$$

$$U_B = \dot{I}_2 \cdot 10 = -j50\sqrt{2}$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = 50\sqrt{2}(1+j) = 100 \angle 45^\circ \text{ V}$$

$$U_{AB} = 100 \angle 45^\circ \text{ V}$$