

# ZADACI

1)  $U = ?$   $f = ?$   
 $\phi = ?$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{155.5}{\sqrt{2}} = 109.95 \text{ V}$$

$$u(t) = 155.5 \sin\left(377 \cdot t + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$\phi = \frac{\pi}{6} = 30^\circ$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{377}{2 \cdot 3.14} = 60.03 \text{ Hz}$$

2)  $i = I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$

$t = 0$  a)  $i = 1 \text{ A}$

b)  $i = 1.41 \text{ A}$

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_m = 1 \cdot \sqrt{2}$$

a)  $I_m = \sqrt{2} = 1.41 \text{ A}$

b)  $I_m = 1.41 \cdot \sqrt{2} = 2 \text{ A}$

3)  $I_m = 1.41 \text{ A} = \sqrt{2} \text{ A}$

$t = 0$

$\phi = ?$

$i = 1 \text{ A}$


a) roste

b) smanjuje

$$i = I_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$i = \sqrt{2} \sin(0 + \phi)$$

$$\sin \phi = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

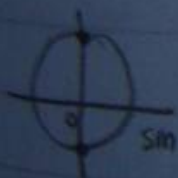


$\phi = \frac{\pi}{4}$  za a)

$\phi = \frac{3\pi}{4}$  za b)


4)  $i_1 = 1 \sin \omega t$   $\phi_1 = 0^\circ$

$i_2 = 1 \cos \omega t = 1 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$   $\phi_2 = 90^\circ$



$i_3 = ?$

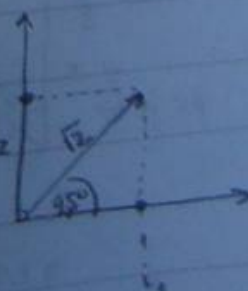
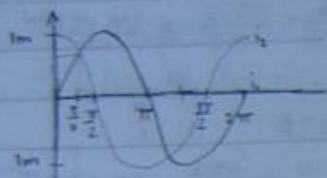
$$i_3 = \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$$



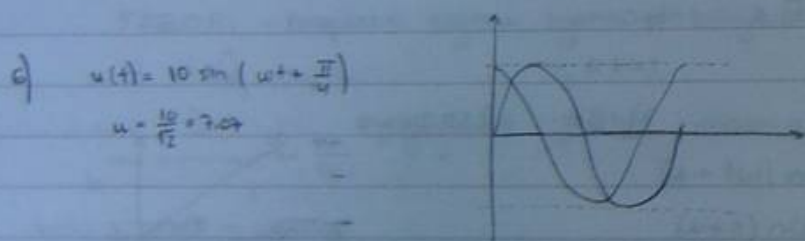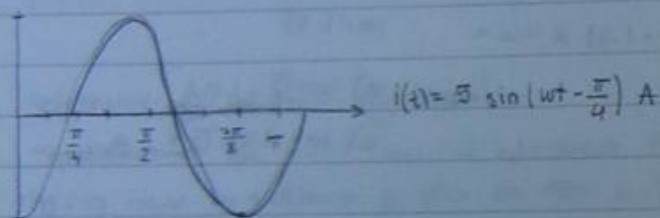5)  $i_m = -5A$   $u = 3T$  ms  
 $T = \pi$  ms




ako znamo da imamo isti zbroj čisto sinus i kosinus

$$\sin \omega t + \cos \omega t$$

$$\sin \omega t + \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\Delta = 60^\circ$$


to onda izgleda ovako

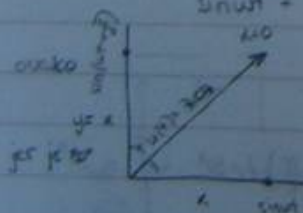


$2 \cos = \sqrt{2}$   $u(t) = \sqrt{2} \sin \omega t = 1.41 \cos \omega t$

$x = 10$   $\text{tome treba } \frac{10}{\sqrt{2}}$

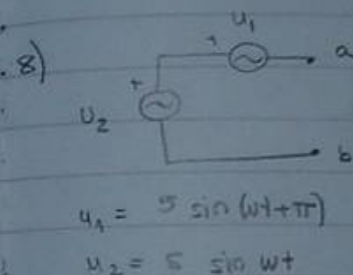7)  $i(t) = 5 \cos(10t - \frac{3\pi}{4})$   
 $i(t) = 1m \sin(\omega t + \phi) \Rightarrow i(t) = 5 \sin(10t - \frac{3\pi}{4})$   
 $u = 0$   
 $i(0) = 5 \cos(-\frac{3\pi}{4}) = 5 \cdot \frac{-\sqrt{2}}{2} = -3.53A$



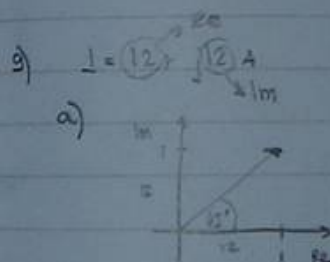$u_{ab} = -u_1 + u_2$   $u_{ba} = -u_2 + u_1$   
 $u_{ab} = -5(\sin \omega t) + 5 \sin \omega t$   $u_{ba} = -5 \sin \omega t + 5(-\sin \omega t)$   
 $u_{ab} = 10 \sin \omega t$   $u_{ba} = -10 \sin \omega t$   
 $u_{ba} = 10 \sin(\omega t + \pi)$



$I = 12\sqrt{2} \angle 45^\circ$   
c)  $|I| = \sqrt{12^2 + 12^2} = \sqrt{288} = 16.97$   $\phi = 45^\circ$   
d)  $i(t) = 24 \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$   
 $I_0 = 1 \cdot \sqrt{2} = 14$


10) a)  $U = 173 + j100V$   
 $U = \sqrt{173^2 + 100^2} = 199.82$   $U_m = U \cdot \sqrt{2} = 282.58$   
 $\tan \phi = \frac{100}{173} = 30^\circ$   
 $u(t) = 282.58 \sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$   
 $u = 0$   
 $u(0) = 282.58 \cdot \sin \frac{\pi}{6} = 141.29$

b)  $U = 173 - j100V$   
 $U = \sqrt{173^2 + 100^2} = 199.82$   $U_m = 282.58$   
 $\tan \phi = \frac{-100}{173} = -30^\circ$   
 $u(t) = 282.58 \sin(\omega t - \frac{\pi}{6})$   
 $u = 0$   
 $u(0) = 282.58 \cdot \sin(-\frac{\pi}{6}) = -141.29$

11)  $I_1 = 5.2 \angle 37^\circ$        $I_2 = 6.6 \angle 108^\circ$



$$I = I_1 + I_2$$

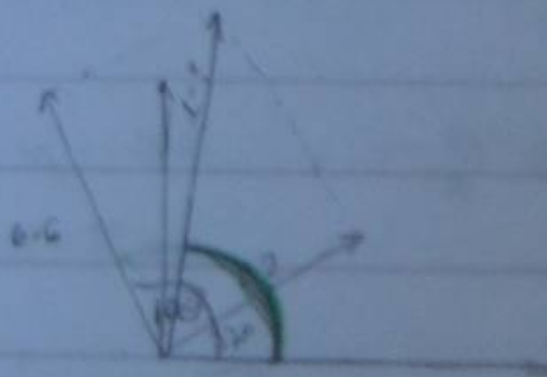

$$\sin 37^\circ = \frac{\text{Im}}{c} \rightarrow 5.2$$

$$\cos 37^\circ = \frac{\text{Re}}{c}$$

$$I_1 = c \cos 37^\circ + j \sin 37^\circ \cdot c$$

$$I_2 = c \cos 108^\circ + j \sin 108^\circ \cdot c$$

$$I_1 = 4.153 + j 3.13$$

$$I_2 = -2.04 + 6.2j$$

$$I = I_1 + I_2 = 2.113 + 9.403j$$

$$I = \sqrt{2.113^2 + 9.403^2} \angle \tan^{-1} \frac{9.403}{2.113}$$

$$I = 0.64 \angle 37.3^\circ$$



## ZADACI VI 2

1)  $u(t) = 311 \sin(314t)$

$I_m, I = ?$

$R = 100 \Omega$

$u = 311/\sqrt{2} = 220 \text{ V}$

$R = \frac{U}{I} \quad I = \frac{U}{R} = 2.2 \text{ A}$

$I_m = 1 \cdot \sqrt{2} = 3.11 \text{ A}$

2) L

$U_m$  stalna

$f$ , promjenjiva

$I_2 = ?$  ako  $f_2 = 2f_1$

$I = \frac{U}{X_L} = \frac{U}{\omega L} = \frac{U}{2\pi f L} = \frac{U}{2\pi L} \cdot \frac{1}{f}$

$I = X \cdot \frac{1}{f_1} \quad I = X \cdot \frac{1}{2f_1}$

2 puta veća frekvencija  
2 puta manja struja

3)  $L = 0.1 \text{ H}$

$U = 220 \text{ V}, f = 50 \text{ Hz}$

$X_L = \frac{U}{I} \quad I = \frac{U}{X_L} = \frac{220}{100\pi \cdot 0.1} = 7 \text{ A}$

fazni odnos struje i napona


$u(t) = 220\sqrt{2} \sin \omega t$

$i(t) = 7\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$

$U = 220 \angle 0^\circ$

$I = 7 \angle -90^\circ$

$X = \frac{U}{I} = \frac{220}{7} = 31.4$

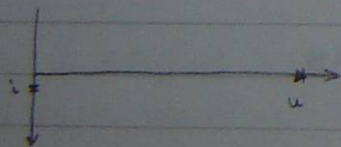

4)  $u(t) = 100 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

$i(t) = 1 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) = 1 \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = 1 \cdot \sin(\omega t + \pi)$

$\omega = 1000 \text{ rad/s}$

kapacitivan otpor

$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$

$C = \frac{1}{100 \cdot 1000} = 10^{-5} \text{ F}$

$R = \frac{U}{I} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100 \Omega$

INDUKTIVNI OTPOR-struja zaostaje za naponom za  $\frac{\pi}{2}$   
KAPACITIVAN OTPOR-struja prethodi naponu za  $\frac{\pi}{2}$

$u(t) = U_m \sin \omega t$

$i(t) = I_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$

$u(t) = U_m \sin \omega t$

$i(t) = I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$

5)  $U = 100 \angle 90^\circ$

$I = 1 \angle 180^\circ$

privedeni otpor = ?  $\frac{100 \angle 90^\circ}{1 \angle 180^\circ} = 100 \angle -90^\circ$

6)  $X_L = 314 \Omega$

$X_L = \omega L$

a)  $L = ?$

$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{314}{314} = 1 \text{ H}$

b)  $u = 220\sqrt{2} \sin(314t) \text{ V}, I = ?$

$U_m = 220\sqrt{2}$

$U = \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 220$

$I = \frac{U}{X_L} = \frac{220}{314} = 0.7 \text{ A}$

$I_m = 0.7\sqrt{2} = 0.99$

$i(t) = 1 \sin(314t - \frac{\pi}{2})$

$U = 220 \angle 0^\circ$

$I = 0.7 \angle -90^\circ$

$X = 314.3 \angle 90^\circ = j314.3$

7)  $U = 220 \angle 0^\circ$

$X = 314.3 \angle 90^\circ$

$I = ?$

$I = \frac{U}{X} = \frac{220 \angle 0^\circ}{314.3 \angle 90^\circ} = 0.7 \angle -90^\circ$

8)  $I = 0.7 \text{ A}$

$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = 318.3 \quad U = 318.3 \cdot 1 = 318.3 \text{ V}$

$U_m = U\sqrt{2} = 450$

9)  $C = 10 \mu\text{F} = 10^{-5} \text{ F}$

$I = 1 \angle 0^\circ$

$t_1 = 0.005 \text{ s} \quad U = ?$

$u(0.005) = 450 \cdot \sin(2.50 \cdot \pi \cdot 0.005)$

$= 450 \cdot \sin \frac{\pi}{2} = 450 \text{ V}$

$t_2 = 0.01 \text{ s} \quad U = ?$

$u(0.01) = 450 \cdot \sin(2.50 \cdot \pi \cdot 0.01)$

$= 450 \cdot \sin \pi = 0 \text{ V}$

$f = 50 \text{ Hz} \quad E = ? u + 0.01 >$