

1. Impedancije $\underline{Z}_{12} = 10 + j10 \Omega$, $\underline{Z}_{23} = 10 - j5\sqrt{3} \Omega$ i $\underline{Z}_{31} = 5\sqrt{3} - j10 \Omega$ spojene su u trokut na simetrični trofazni izvor linijskog napona $U_l = 400 \text{ V}$. Odrediti ukupnu radnu i jalovu snagu. 2 boda


- A) $P = 18,8 \text{ kW}$, $Q = 14,6 \text{ kVAr}$ B) $P = 25,1 \text{ kW}$, $Q = 9,1 \text{ kVAr}$ C) $P = 14,6 \text{ kW}$, $Q = 7,2 \text{ kVAr}$ D) $P = 18,8 \text{ kW}$, $Q = -14,6 \text{ kVAr}$ E) $P = 25,1 \text{ kW}$, $Q = -9,1 \text{ kVAr}$

2. Trofazno trošilo s impedancijama $\underline{Z}_1 = j10 \Omega$, $\underline{Z}_2 = \frac{10}{\sqrt{3}}(1 + j\sqrt{3}) \Omega$ i $\underline{Z}_3 = j10 \Omega$ spojeno je u zvijezdu i priključeno četverovodno na simetrični trofazni izvor linijskog napona $U_l = 400 \text{ V}$. Odrediti iznos struje kroz nulvodič. 3 boda

- A) $I_0 = 20 \text{ A}$ B) $I_0 = 5\sqrt{2} \text{ A}$ C) $I_0 = 0 \text{ A}$ D) $I_0 = \frac{20\sqrt{3}}{3} \text{ A}$ E) $I_0 = 10\sqrt{2} \text{ A}$


3. U krugu prema slici u trenutku $t = 0^+$ otvara se sklopka. Odrediti ukupnu toplinsku energiju koja će se razviti na otporniku R_2 . Zadano je: $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $L = 5 \text{ mH}$, $U = 10 \text{ V}$. 2 boda

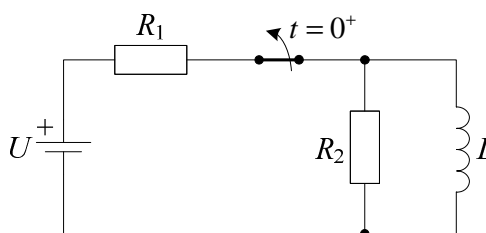- A) $W = 10 \text{ mJ}$
B) $W = 15 \text{ mJ}$
C) $W = 23 \text{ mJ}$
D) $W = 29 \text{ mJ}$
E) $W = 37 \text{ mJ}$



4. Odredite efektivnu vrijednost struje valnog oblika prema slici. Zadano je: $I_0 = 3 \text{ A}$, $I_M = 2 \text{ A}$. 2 boda

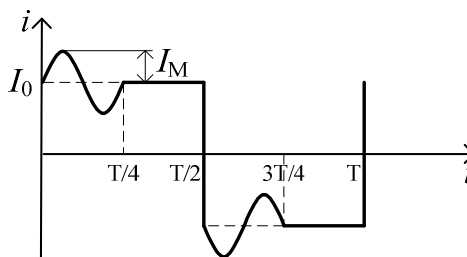
- A) $I_{\text{ef}} = 3,2 \text{ A}$
B) $I_{\text{ef}} = 4,1 \text{ A}$
C) $I_{\text{ef}} = 3,8 \text{ A}$
D) $I_{\text{ef}} = 5,0 \text{ A}$
E) $I_{\text{ef}} = 4,5 \text{ A}$



5. U spoju prema slici napon izvora je $u(t) = U_0 + U_{m1} \sin(\omega t - \pi/6) - U_{m2} \sin(3\omega t - \pi/4) \text{ V}$. Odrediti efektivnu vrijednost struje izvora ako je zadano: 2 boda


$$U_0 = 10 \text{ V}, U_{m1} = 20\sqrt{2} \text{ V}, U_{m2} = 12\sqrt{2} \text{ V}, R = 6 \Omega, X_L(\omega) = 1 \Omega, X_C(\omega) = 9 \Omega.$$

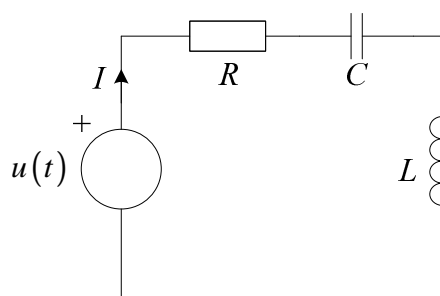- A) $I_{\text{ef}} = 4,2 \text{ A}$
B) $I_{\text{ef}} = 3,7 \text{ A}$
C) $I_{\text{ef}} = 3,2 \text{ A}$
D) $I_{\text{ef}} = 2,8 \text{ A}$
E) $I_{\text{ef}} = 2,0 \text{ A}$




6. Izračunaj radnu snagu u spoju prema slici. Zadano je: $I = 5 \text{ A}$, $I_1 = 3 \text{ A}$, $I_2 = 3 \text{ A}$, $R_2 = 4 \Omega$.
3 boda

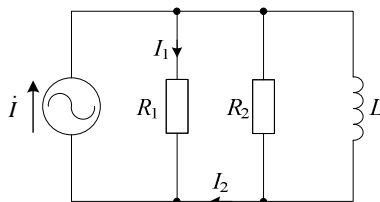- A) $P = 61,7 \text{ W}$
B) $P = 28,3 \text{ W}$
C) $P = 54,1 \text{ W}$
D) $P = 41,2 \text{ W}$
E) $P = 19,4 \text{ W}$




7. Izračunaj iznos napona U_{ab} na otporniku u spoju prema slici. Zadano je $\dot{U} = 40 \angle 0^\circ \text{ V}$.
3 boda

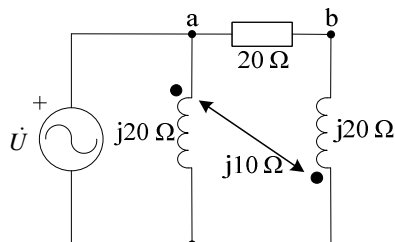- A) $U_{ab} = 33,3 \text{ V}$
B) $U_{ab} = 27,5 \text{ V}$
C) $U_{ab} = 40,0 \text{ V}$
D) $U_{ab} = 21,2 \text{ V}$
E) $U_{ab} = 48,0 \text{ V}$




8. Odredite parametre Theveninovog nadomjesnog izvora s priključnica a i b.
3 boda

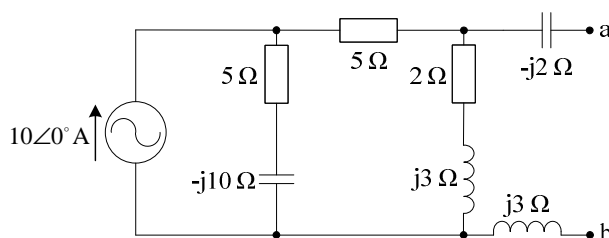- A) $\dot{U}_T = 29,0 \angle 23^\circ \text{ V}$, $\underline{Z}_T = 2,4 + j2,6 \Omega$
B) $\dot{U}_T = 11,3 \angle 5^\circ \text{ V}$, $\underline{Z}_T = 2,4 + j2,6 \Omega$
C) $\dot{U}_T = 22,8 \angle 24^\circ \text{ V}$, $\underline{Z}_T = 3,8 + j3,0 \Omega$
D) $\dot{U}_T = 11,3 \angle 5^\circ \text{ V}$, $\underline{Z}_T = 2,7 + j3,4 \Omega$
E) $\dot{U}_T = 29,0 \angle 23^\circ \text{ V}$, $\underline{Z}_T = 2,7 + j3,4 \Omega$



9. U spoju prema slici struja kroz ampermetar iznosi $I_A = 0$. Zadano je:
3 boda $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 200 \Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$. Odredite R_1 .

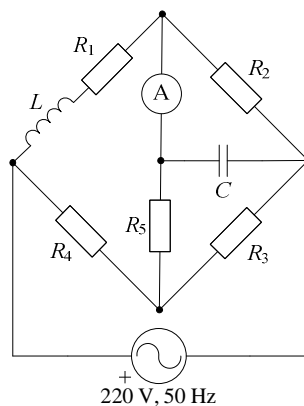- A) $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$
B) $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$
C) $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$
D) $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$
E) $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$



10. Odredite \dot{U}_{ab} u spoju prema slici. Zadano je:
3 boda $R = 2 \Omega$, $X_C = X_L = 2 \Omega$, $\dot{U}_1 = 10 \angle 30^\circ \text{ V}$, $\dot{U}_2 = 10 \angle 150^\circ \text{ V}$, $\dot{U}_3 = 10 \angle -90^\circ \text{ V}$.

- A) $\dot{U}_{ab} = 8,2 \angle -44^\circ \text{ V}$
B) $\dot{U}_{ab} = 4,3 \angle -72^\circ \text{ V}$
C) $\dot{U}_{ab} = 7,1 \angle -103^\circ \text{ V}$
D) $\dot{U}_{ab} = 5,1 \angle -118^\circ \text{ V}$
E) $\dot{U}_{ab} = 6,5 \angle -91^\circ \text{ V}$

