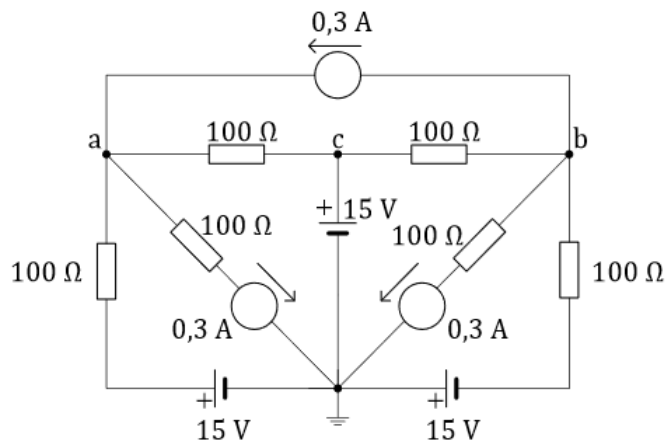


LJR 15

16. Odredite napon  $U_{ab}$  u mreži prema slici.  
3 boda


- A) 15 V  
B) 30 V  
C) 45 V  
D) 75 V  
E) 90 V



JR 15

20. Odredite struju ampermetra u mreži prema slici.  
3 boda


- A) 0,1 A  
B) 0,2 A  
C) 0,3 A  
D) 0,4 A  
E) 0,5 A

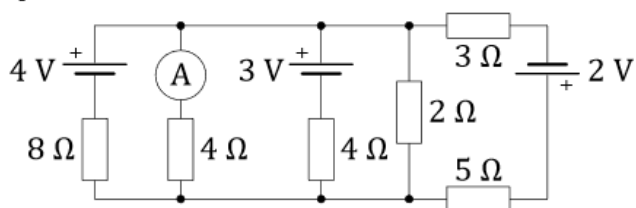

ZI 13-14

10. Odredite  $\dot{U}_{ab}$  u spoju prema slici. Zadano je:  
3 boda  $R = 2 \Omega$ ,  $X_C = X_L = 2 \Omega$ ,  $\dot{U}_1 = 10 \angle 30^\circ \text{ V}$ ,  $\dot{U}_2 = 10 \angle 150^\circ \text{ V}$ ,  $\dot{U}_3 = 10 \angle -90^\circ \text{ V}$ .

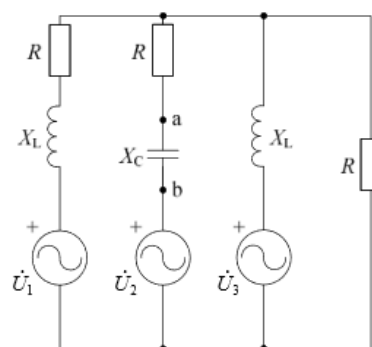- A)  $\dot{U}_{ab} = 8,2 \angle -44^\circ \text{ V}$   
B)  $\dot{U}_{ab} = 4,3 \angle -72^\circ \text{ V}$   
C)  $\dot{U}_{ab} = 7,1 \angle -103^\circ \text{ V}$   
D)  $\dot{U}_{ab} = 5,1 \angle -118^\circ \text{ V}$   
E)  $\dot{U}_{ab} = 6,5 \angle -91^\circ \text{ V}$




2. MI 15-16

4. Kolika mora biti vrijednost promjenjivog otpornika  $R_1$  da bi kroz njega tekla struja od 1 A.  
Zadano  $R = 10 \Omega$ ,  $U = 25 \text{ V}$ .

2 boda

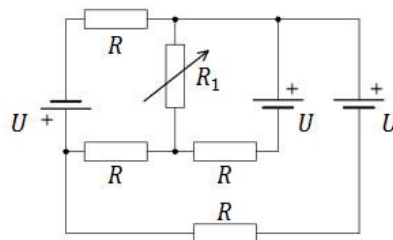- A)  $5 \Omega$   
B)  $9 \Omega$   
C)  $10 \Omega$   
D)  $15 \Omega$   
E)  $20 \Omega$




2. MI 13-14

8. Odredite parametre Theveninovog nadomjesnog izvora s priključnica a i b.

3 boda

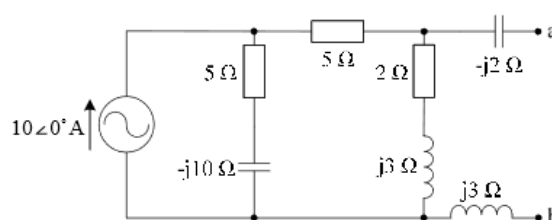
- A)  $\dot{U}_T = 29,0 \angle 23^\circ \text{ V}$ ,  $\underline{Z}_T = 2,4 + j2,6 \Omega$   
B)  $\dot{U}_T = 11,3 \angle 5^\circ \text{ V}$ ,  $\underline{Z}_T = 2,4 + j2,6 \Omega$   
C)  $\dot{U}_T = 22,8 \angle 24^\circ \text{ V}$ ,  $\underline{Z}_T = 3,8 + j3,0 \Omega$   
D)  $\dot{U}_T = 11,3 \angle 5^\circ \text{ V}$ ,  $\underline{Z}_T = 2,7 + j3,4 \Omega$   
E)  $\dot{U}_T = 29,0 \angle 23^\circ \text{ V}$ ,  $\underline{Z}_T = 2,7 + j3,4 \Omega$



2. MI 11-12, DEK 16

- 6.(3) Ako je zadano  $R = X_L = X_C = 10 \Omega$  i  $\dot{U} = 100 \text{ V}$ , odredite Nortonovu struju  $\dot{I}_N$  i Nortonovu impedanciju  $\underline{Z}_N$  između točaka A i B u spoju prema slici.

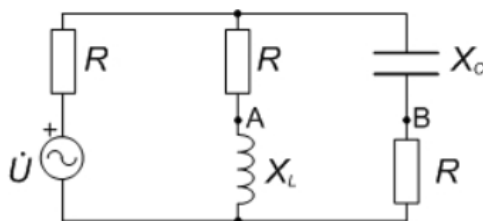
- A)  $\dot{I}_N = 0 \text{ A}$ ,  $\underline{Z}_N = 5 + j5 \Omega$ ;  
B)  $\dot{I}_N = 10 \text{ A}$ ,  $\underline{Z}_N = 10 \Omega$ ;  
C)  $\dot{I}_N = 5 \text{ A}$ ,  $\underline{Z}_N = 10 \Omega$ ;  
D)  $\dot{I}_N = 0 \text{ A}$ ,  $\underline{Z}_N = 10 \Omega$ ;  
E)  $\dot{I}_N = 0 \text{ A}$ ,  $\underline{Z}_N = 5 - j5 \Omega$ .



2. MI 14-15

1. (3b) Odredite elemente nadomjesnog Nortonovog spoja sa priključnica a i b ako je  $\dot{U} = 10 \angle +30^\circ \text{ V}$ ,  $\dot{I}_1 = 1 \angle +45^\circ \text{ A}$ ,  $\dot{I}_2 = 1 \angle -45^\circ \text{ A}$  i  $X_L = X_C = R = 10 \Omega$ .

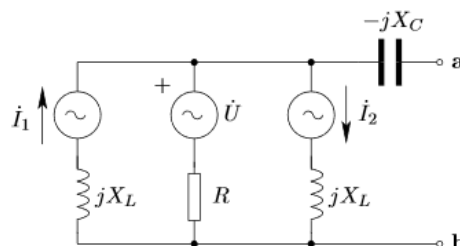- A)  $\underline{Z}_N = 10 - j10 \Omega$ ,  $\dot{I}_N = -1.707 + j2.707 \text{ A}$   
B)  $\underline{Z}_N = 10 - j10 \Omega$ ,  $\dot{I}_N = -0.524 + j1.390 \text{ A}$   
C)  $\underline{Z}_N = 5 - j5 \Omega$ ,  $\dot{I}_N = -1 + j2 \text{ A}$   
D)  $\underline{Z}_N = -6 + j2 \Omega$ ,  $\dot{I}_N = -2.707 - j1.707 \text{ A}$   
E)  $\underline{Z}_N = 10 - j10 \Omega$ ,  $\dot{I}_N = \infty \text{ A}$




2. MI 12-13

3. Odredite maksimalnu snagu koja se može razvijati na otporu  $R$  u mreži prema slici.

3 boda

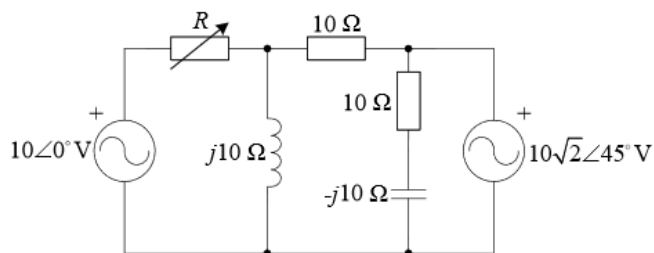
- A)  $P = 4,6 \text{ W}$
- B)  $P = 6,2 \text{ W}$
- C)  $P = 8,3 \text{ W}$**
- D)  $P = 9,7 \text{ W}$
- E)  $P = 11,4 \text{ W}$



2. MI 14-15, DEK 16

5.(3) Odredite najveću radnu snagu  $P$  koja se može razviti na promjenjivoj impedanciji  $Z$  u spoju prema slici.

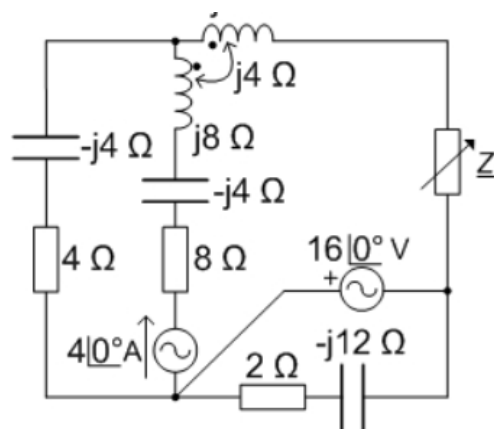- A) 32 W;
- B) 64 W;**
- C) 128 W;
- D) 96 W;
- E) 16 W.




2. MI 11-12, DEK 14-15, DEK 16

11. Ako je  $R = X_L = X_C$ , fazor napona  $\dot{U}_{53}$  u odnosu na fazor napona  $\dot{U}_{23}$  :

3 boda

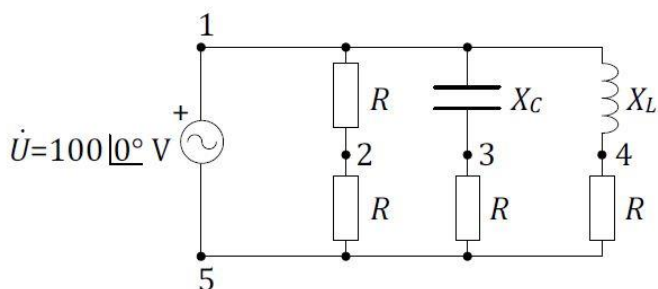
- A) prethodi  $45^\circ$
- B) zaostaje  $45^\circ$**
- C) prethodi  $90^\circ$
- D) zaostaje  $90^\circ$
- E) u fazi je



17. Odredite pokazivanje voltmetra  $V_1$ , ako voltmetar  $V_2$  pokazuje 10 V i vrijedi  $R = X_C$ .

3  
boda

- A) 4,4 V
- B) 8,9 V
- C) 13,4 V
- D) 17,9 V
- E) 22,4 V

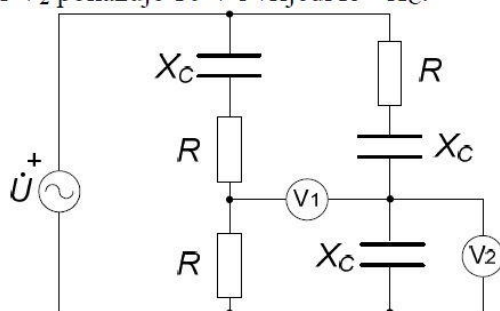

JR 15

17. Odredite pokazivanje voltmetra u mreži prema slici ako je napon izvora  $U = 10 \text{ V}$  i vrijedi  $R = X_L = \frac{1}{2} X_C$ .

- A) 1,6 V
- B) 3,7 V
- C) 5,8 V
- D) 7,9 V
- E) 10 V

