|                                                                                                                                      |                                              | 1                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                      |                                              | 1                                       |
| OE – DOMAĆE ZADAĆE MB:                                                                                                               | Ime i prezime:                               | Grupa:                                  |
| Svoje brojčane podatke dobivate preko WEB-a (http://www.osnove.fer.hr/osnove/) tako da nakon logina na glavnom izborniku             |                                              |                                         |
| kliknete na <b>domaća zadaća</b> . Tamo dobivate parametre s kojima izračunavate tražene veličine. Ove podatke (parametre) upišete u |                                              |                                         |
| rubriku zadano. Zadatak uredno riješite na ovom papiru koji predajete nastavniku u računalnom laboratoriju prema objavljenom         |                                              |                                         |
| rasporedu. Nakon toga predajete rezultate na p                                                                                       | provjeru u računalo (link PROVJERA).         | Preuzimanje podataka moguće je sa bilo  |
| kojeg računala dok se rezultati mogu predavat                                                                                        | i samo u računalnoj učionici <b>OE</b> (A309 | -310). Točno rješeni zadatak (unutar 5% |

pogreške) donosi vam do 2 boda (ako imate korektan postupak rješavanja). Preuzimanje podataka 20.12.2005.- 2.1. 2006. Rok za

**Zadatak 4.1** Na izvor 220 V 50 Hz priključena su paralelno tri trošila sa podacima :  $prvo trošilo P_1 \cos \varphi_1 = 1$ ,  $drugo trošilo S_2 \cos \varphi_2$  i  $treće trošilo P_3$  ,  $Q_3 = 200 \text{ VAR}$  (ind).

Potrebno je izračunati 1. prividnu snagu S i  $\cos \varphi$  (faktor snage) čitave kombinacije. 2. kapacitet kondenzatora koji treba spojiti paralelno spomenutim trošilima pa da faktor snage postane jednak 1 (potpuna kompenzacija jalove snage).

Zadano je:  $P_1$ =\_\_\_\_\_ W  $S_2$ =\_\_\_\_\_ VA  $\cos \varphi_2$ =\_\_\_\_\_ (ind.)  $P_3$ =\_\_\_\_\_ W  $Q_3$ =200 VAR (ind.)


Kao sastavni dio postupka rješavanje mora biti nacrtan trokut snage prije i nakon uključenja kondenzatora.

Rezultati :  $S_{uk}$ = \_\_\_\_\_VA  $\cos \varphi$ = \_\_\_\_\_ C= \_\_\_\_\_mikroF

Postupak rješavanja: (možete koristiti i drugu stranu papira)

predaju: 4.1. 2006-11.1. 2006. u terminu konzultacija.

međurezultati

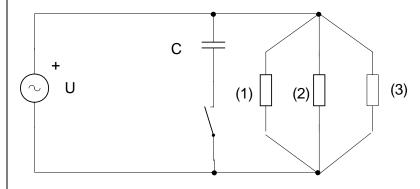

Izjavljujem da tijekom izrade ove zadaće neću od drugoga primiti niti drugome pružiti pomoć, te da se neću koristiti nedopuštenim sredstvima. Ove su radnje teška povreda Kodeksa ponašanja te mogu uzrokovati i trajno isključenje s Fakulteta. Također izjavljujem da mi zdravstveno stanje dozvoljava pisanje ove zadaće.

Datum predaje: \_\_\_\_\_

Vlastoručni potpis: