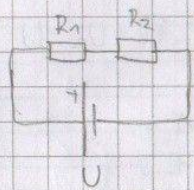


2-7.



$$R_1 = R_2$$

$$U_1 + U_2 = U$$

$$U_1 = U_2 = \frac{U}{2} = \frac{U_m}{2}$$

$$P = P_1 + P_2 = \frac{U_1^2}{R} + \frac{U_2^2}{R} = \frac{\frac{U_m^2}{4}}{R} + \frac{\frac{U_m^2}{4}}{R} = \frac{\frac{U_m^2}{2}}{R} = \frac{U_m^2}{2R}$$

$$P_m = \frac{U_m^2}{R} \quad P = \frac{P_m}{2}$$



2-8.

$$P_{1S} : P_{2S} = 3 : 2$$

$$2P_{1S} = 3P_{2S}$$

$$2I_1^2 R_1 = 3I_2^2 R_2$$

$$2R_1 = 3R_2$$

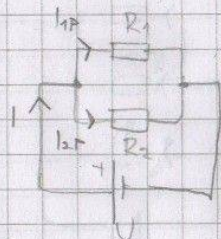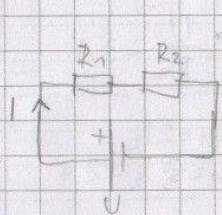

$$I_{1P} = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} = I \frac{R_2}{\frac{3}{2}R_2 + R_2} = \frac{2}{5} I$$


$$I_{2P} = \frac{3}{5} I$$

$$\frac{P_{1P}}{P_{2P}} = \frac{U I_{1P}}{U I_{2P}} = \frac{\frac{2}{5} I}{\frac{3}{5} I} = \frac{2}{3}$$

2-9.


$$R = 10 \Omega \quad a)$$

$$R_{uk} = ?$$

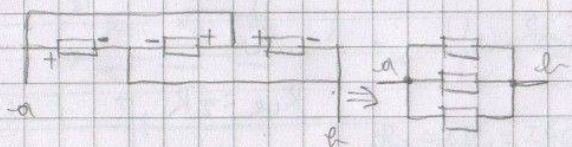



$$R_{uk} = \frac{1}{3} R = 3.33 \Omega$$

b)

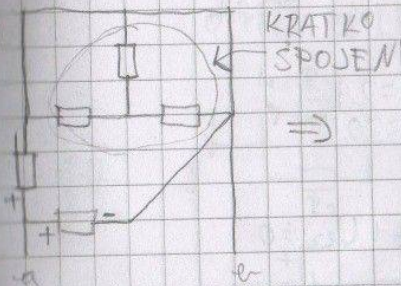


$$R_{uk} = \frac{1}{2} R = 5 \Omega$$

c)

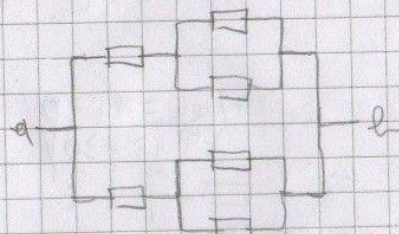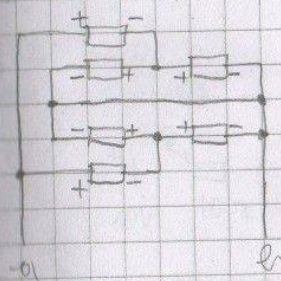

$$R_{uk} = \frac{1}{2} (10 + \frac{10}{2}) = 7.5$$

d)

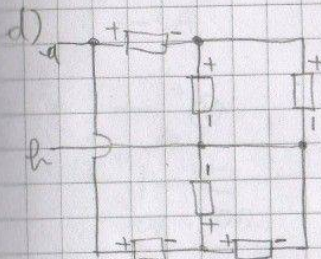

PRETVORI SE U ISTI SPOJ KAO POD c)

$$U_{RS} = U_2 - 0 = 10V = U_{R4}$$


2-10.

$$U_1 = ?$$

$$U = ?$$


$$U_2 = 10V$$

$$R = 10 \Omega$$

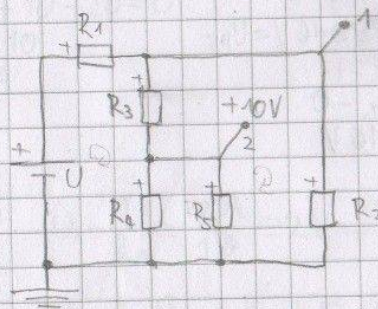

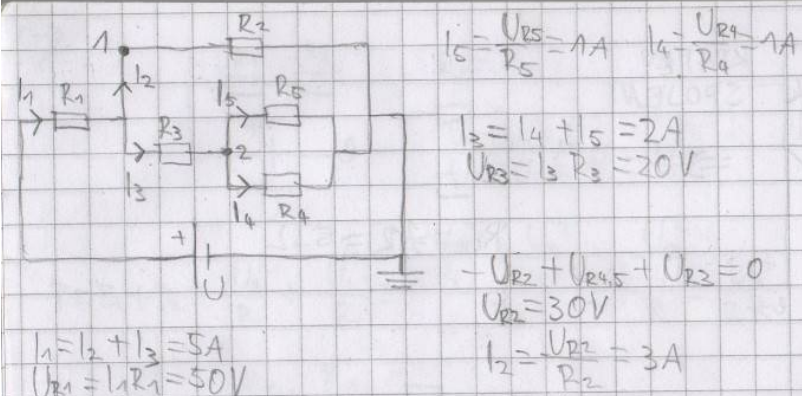PRETVORIO SAM OVA U SPOJ NA SLICI 1/A IDUĆOJ STRANICI JER MI JE TAKI LAKŠE RACUNATI :)






$$U = U_{R1} + U_{R2}$$

$$U = 80V$$

$$U_{R2} = \varphi_1 - 0$$

$$\varphi_1 = +30V$$

AKO ODSPOJIMO  $R_2$  IMAMO OVO

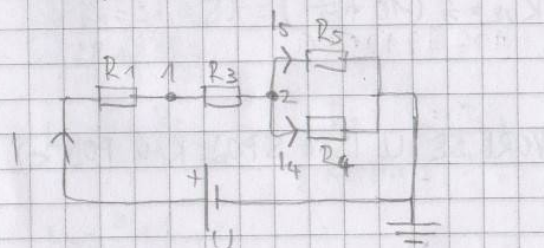

$$R_{uk} = R_1 + R_3 + (R_4 || R_5) = 25\Omega$$

$$I = \frac{U}{R_{uk}} = 3.2A$$

$$I_4 = I_5 = 1.6A$$


$$U_{R4} = I_4 R_4 = 16V = U_{R5}$$

$$U_{R4} = \varphi_2 - 0$$

$$\varphi_2 = +16V$$

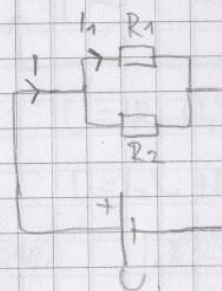11.  
 $I_1 = ?$   
 $U_1 = 6V$   
 $R_1 = 3\Omega$   
 $R_2 = 8\Omega$   
 $R_3 = 8\Omega$   
 $I_1 = 1A$

OTPORI  $R_3$  I  $R_4$  SU KRATKO SPOJENI TAKO DA IMAMO




$$U_1 = U_2 = U = I_1 R_1 = 6V$$

$$R_{uk} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 2\Omega$$

$$I = \frac{U}{R_{uk}} = 3A$$


2-12.  $U_V = 20V$

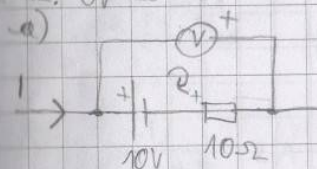

$$I \cdot 10 + 10 + 20 = 0$$

$$10I = -30$$


$$I = -3A$$

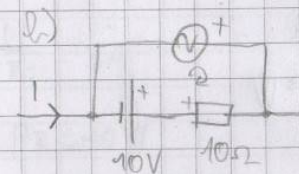

$$I \cdot 10 - 10 + 20 = 0$$

$$10I = -10$$


$$I = -1A$$

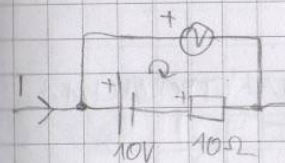

$$I \cdot 10 + 10 - 20 = 0$$

$$10I = 10$$

$$I = 1A$$

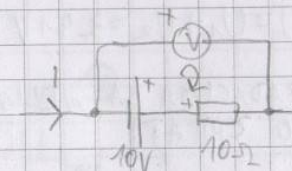

$$I \cdot 10 - 10V - 20V = 0$$

$$10I = 30$$

$$I = 3A$$

2-13.

$$I = 2A$$

$$R_1 = 1A/V$$

$$R_2 = 1V/A^2$$

$$U_1 = \frac{I}{R_1} = \frac{2A}{1} = 2V$$

$$U = U_1 + U_2 = 6V$$

$$U_2 = R_2 I^2 = 1 \frac{V}{A^2} \cdot 4A^2 = 4V$$



2-14.

$$U = 4V$$

$$I = ?$$

$$I = I_1 + I_2 = I_1 U + \sqrt{\frac{U}{R_2}} = 6A$$

2-15.

$$I = k U^2$$

$$k = 0.1 \text{ mA/V}^2 = 1 \cdot 10^{-4} \text{ A/V}^2$$

$$R = 2000 \Omega$$

$$U = 2.5V$$

$$I = ?$$

$$P = ?$$

$$I_1 = k U^2 = 6.25 \cdot 10^{-4} A$$

$$I_2 = \frac{U}{R} = 1.25 \cdot 10^{-3} A$$

$$I = I_1 + I_2 = 1.875 \cdot 10^{-3} A$$

$$P = UI = 4.6875 \cdot 10^{-3} W$$

2-16.

$$U = k I^{0.5} = 2 \sqrt{I}$$

$$k = 1 \text{ V/A}^{0.5}$$

$$R = 1 \Omega$$

$$I = 2A$$

$$U = ?$$

$$U_1 = k \sqrt{I} = 1.41V$$

$$U_2 = IR = 2A$$

$$U = U_1 + U_2 = 3.41V$$

GRAFOVE U OVIM ZADACIMA SA NELINEARNIM OTPORNICIMA MI SE NIJE DALO CRTATI

11.1

1-1.

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$I_1 = 1A$$

$$R_2 = 2.5 \Omega$$


$$I_2 = 2A$$

$$a) I_{KS} = ?$$

$$b) U_{PH} = ?$$

$$c) R_i = ?$$

$$d) P = ? R = 2.5, 5, 10 \Omega$$

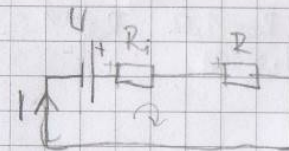

$$U = I R_i + I_1 R_1$$

$$U = I_2 R_i + I_2 R_2$$

$$I_1 R_i - I_2 R_i = I_2 R_2 - I_1 R_1$$

$$R_i = \frac{I_2 R_2 - I_1 R_1}{I_1 - I_2} = 5 \Omega$$

$$U = I_1 R_i + I_1 R_1$$

$$U = 15V = U_{PH}$$

$$I_{KS} = \frac{U}{R_i} = 3A$$

$$d) I_1 = \frac{U}{R_i + R} = 2A \quad P_1 = I^2 R = 10W$$

$$I_2 = 1.5A$$

$$P_2 = 11.25W$$

$$I_3 = 1A$$

$$P_3 = 10W$$

1-3.

$$I_A = 2A$$


$$U = 18V$$

$$a) R = ?$$

$$b) I = ?$$

$$c) P = ?$$

$$R_1 = R_2 = 3 \Omega$$

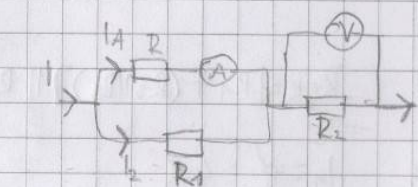

$$I = \frac{U}{R_2} = 6A$$

$$R_{OK} = (R \parallel R_1) + R_2 = 5 \Omega$$

$$P = I^2 R_{OK} = 180W$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$I_2 = 4A$$

$$U_{R1} = U_R = I_2 R_1 = 12V$$

$$R = \frac{U_R}{I_A} = 6 \Omega$$