

$$XIII.2-1. \quad C=10\mu F, \quad U=10V, \quad I=1A, \quad t=1s \rightarrow Q=1000\mu C$$

$$Q = C \cdot U = 10 \cdot 10 = 100 \mu C$$

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{1000 \mu C}{1s} = 1A$$

7. zadaci

XIII.2-1.

$$C=10\mu F, \quad U=10V, \quad I=1A, \quad t=1s \rightarrow Q=1000\mu C$$

$$U^2 = \frac{Q}{C} \Rightarrow U = \sqrt{\frac{Q}{C}} = \sqrt{\frac{1000 \mu C}{10 \mu F}} = 10V$$

$$XIII.2-2. \quad C=100\mu F, \quad U=100V, \quad R=10k\Omega$$

$$t=1s, \quad 0.63U$$

$$\tau=1$$

$$U_C = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$63 = 100 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$0.37 = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\underline{1 = \frac{t}{\tau}}$$

XIII.2-3. Memabijemi kondenzator (sleis probes $R=1000\Omega$)

$$C(t=1s) = ?$$

$$5 \tau = R \cdot C = 11$$

Sto se potrebno da se kondenzator nabije potpuno

$$C = \frac{11}{5 \cdot R} = \frac{11}{5 \cdot 1000} = 2.2 \cdot 10^{-3} F$$

XIII.2-4. $t=0 \rightarrow 1$

$t=30\text{ms} \rightarrow 2$


$u_c(t=0) = ?$

$U = 12\text{V}$

$R_1 = 600\Omega$

$C = 0,5\mu\text{F}$

$R_2 = 2,4\text{k}\Omega$

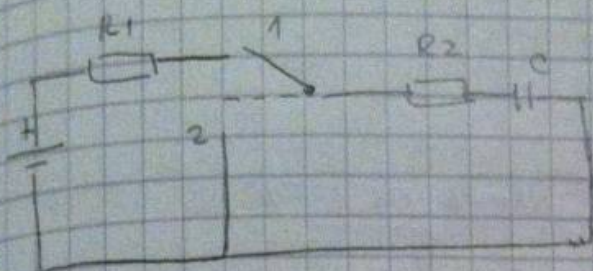

1)

$$R_{\text{ekv}} = R_1 + R_2 = 3\text{k}\Omega$$

$$\tau_1 = R_{\text{ekv}} \cdot C = 3\text{k}\Omega \cdot 0,5\mu\text{F} = 1,5\text{ms}$$

$$C_1 = 30\text{ms} = 2\tau$$

$$u_c = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = 12 \left(1 - e^{-2} \right) = 10,3\text{V}$$

2)

$$\tau_2 = R_2 \cdot C = 12\text{ms}$$

$$u_c(t_2) = U \left(1 - e^{-1} \right) = 6,48$$

$$u = 10,3 - 6,48 = 3,81\text{V}$$

XIII.2-5. $u_c, u_R, i(t=0^+)$

$u_c(t=0^+)$

$U_c = 20\text{V}$


$R = 100\Omega$

$U_R = 40\text{V}$

$$u_c(t=0^+) = U_c = 20\text{V} = u_c(t=0^-)$$

$$i(t=0^+) = \frac{60}{100} = 0,6\text{A}$$

$$u_c(t_1) = 40\text{V}$$

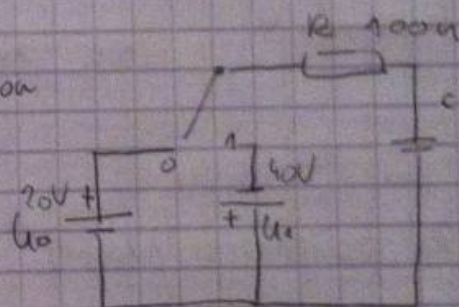

XIII.2-6. $t=0 \rightarrow$ sklopka se zatvara, $u_{C2}(t_1) = ?$, $U = 10\text{V}$, $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $\tau = 20\text{ms}$,


$C_1 = 30\mu\text{F}$, $C_2 = 60\mu\text{F}$

$$C_{\text{ekv}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 20\mu\text{F}$$


$$\tau = R_1 \cdot C_{\text{ekv}} = 0,02$$

$$u_{C2} = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) = 6,296\text{V}$$

$$u_{C2} = u_{C1} \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 2,1\text{V}$$

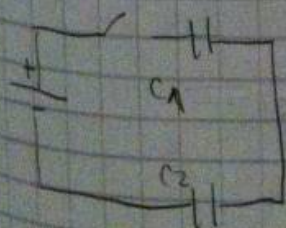


XIII.2-7. $U_{AB} = -5V$, i_1, i_2, i_3 ($t=0^+$) $I = \frac{U}{R} = \frac{-5}{2} = -2,5A$
 $\tau = R \cdot C = 2 \cdot 10^{-6}$, $U_C = 0V$
 $U_R = 5V$

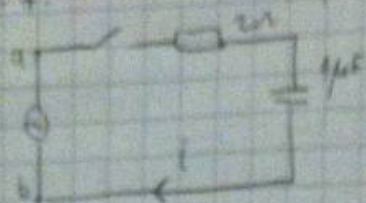


XIII.2-8. kondenzator prazan, $t=0$ zatvara se izlaza, Q ($150\mu s$) = ?

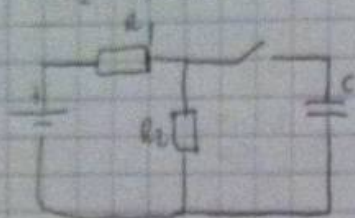I ($150\mu s$) = ?, $R_1 = 4k\Omega$, $R_2 = 12k\Omega$, $C = 25nF$, $U = 10V$



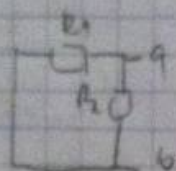
koristi THEVENINOV NAPONJEDINI TAJE KRAJE
 bi dobili seriju RC



$R_t = R_1 \parallel R_2 = \frac{4 \cdot 12}{4 + 12} = 3k\Omega$

$U_{th} = U_{R2} = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5V$

JAKO MANO:

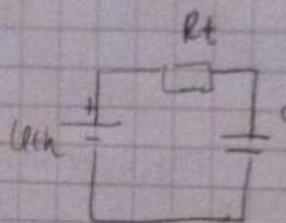

$\tau = R_t \cdot C = 7,5 \cdot 10^{-5}$

$U_C(150\mu s) = 5(1 - e^{-\frac{150 \cdot 10^{-6}}{7,5 \cdot 10^{-5}}})$
 $U_C = 7,165$

(2) R_2 prikladan je podizmoj

shemi C, pa je $U_C = 150\mu s$, mapom
 na R_2 jednaki mapom na C, pa je:

$I_{R2} = \frac{U_C}{R_2} = \frac{7,165}{12k\Omega} = 5,97mA$

$(\frac{Q}{U}) \Rightarrow Q = C \cdot U = 1,94 \cdot 10^{-8}C$

XIII.2-10. pi (snaga izvora, P_R, P_L , serijski R, L $t=0^+$, $t=t_1=5\tau$

$P_I = \frac{U^2(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})^2}{R}$, $P_R = \frac{U^2(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})^2}{R}$, $P_L = \frac{U^2(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})^2 \cdot R}{R^2 + L^2}$

XIII.2-9. S. RL krug, $t=0$, $T, U_R(t=0)$, $R=2\Omega$, $L=0,01H$, $U=10V$, $t_1=5ms$

$\tau = L/R = 0,01/2 = 5ms$

$U_L(5ms) = U e^{-\frac{5ms}{5ms}} = 3,7V$

$U_R = U - U_L = 6,3V$


III.2-11. $t \rightarrow \infty$, $U=10V$, $R_1=2\Omega$, $R_2=3\Omega$, $R_3=5\Omega$, $L=1H$

$$I_1 = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \tau = \frac{L}{R} = 0,2$$


$$I_1 = \frac{10^2}{5} \left(1 - e^{-\frac{0,2}{0,2}}\right) = 12,6A$$

III.2-12. $t \rightarrow \infty$ a dnoji se $500\mu s$
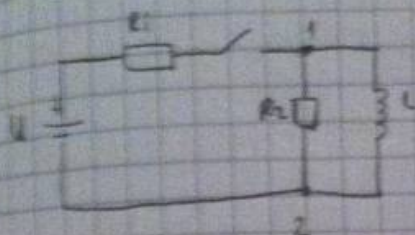
$$U_{12}(t=0^+) = ? \quad U=12V, R_1=10\Omega, R_2=10\Omega$$




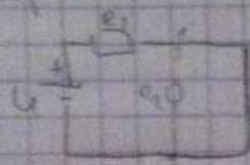300 μs na 2. krouži proud současně klesá na 0



$$I_L = \frac{U}{R_1} = 0,6A$$

ne přepne ten druhý

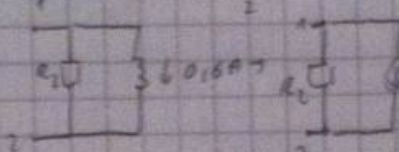

$$U_{12} = +0,6 \cdot 20 = 12kV$$

III.2-13. $t_1 + U_L, W_L = ?$

$$U=100V, R_1=R_2=10\Omega, t_1=40ms, U_L=50V$$

$$W_L = \frac{LI^2}{2}$$

$$R_{ek} = R_1 + R_2 = 20\Omega$$

$$U_L = U e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$\frac{50}{100} = e^{-\frac{0,04}{\tau}}$$

$$L = 0,78 R_{ek} = 15,66$$


$$-0,19/\tau$$

$$0,6 = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$I = \frac{U}{R_{ek}} = \frac{100}{20} = 5$$

$$\tau = 0,78$$

$$W_L = \frac{15,66 \cdot 30}{2} = 196 \text{ WS}$$

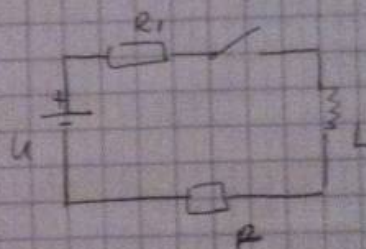

III.2-14. $R_S, R_L, t_1=3\mu s, U_S=?$

$$U=125V, R_1=2\Omega, R_2=2\Omega, t_1=40ms, U_S=25,5V$$



$$\tau = \frac{L}{R_1 + R_2}$$

$$t=0^+ I = \frac{U}{R_1 + R_2} = 31,25$$

$$U_L(0,4) = U e^{-\frac{0,4}{\tau}}$$

$$25,5 = 125 e^{-\frac{0,4}{\tau}}$$

$$\tau = 1,05 = L / (R_1 + R_2)$$

$$L = 4$$