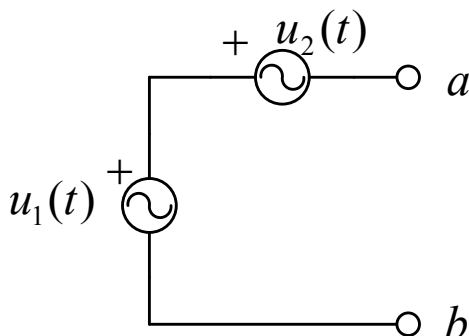


2. međuispit iz OE

1. U spoju prema slici $u_1(t) = 10 \sin(\omega t) \text{ V}$, $u_2(t) = 10 \cos(\omega t) \text{ V}$. Vremenska funkcija napona $u_{ab}(t)$ glasi:

A) 0 V

B) $10\sqrt{2} \cdot \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right) \text{ V}$ C) $10\sqrt{2} \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ V}$ D) $20 \sin(\omega t) \text{ V}$ E) $20 \cos(\omega t) \text{ V}$ 

2. Struja je zadana fazorom $\dot{I} = 2 + j2 \text{ A}$. Kolika je vrijednost vremenske funkcije $i(t)$ u trenutku $t = 0 \text{ s}$?

A) 0 A


B) 1 A

C) 2 A

D) 2,82 A

E) 4 A

3. Za spoj prema slici impedancija Z_{AB} iznosi:

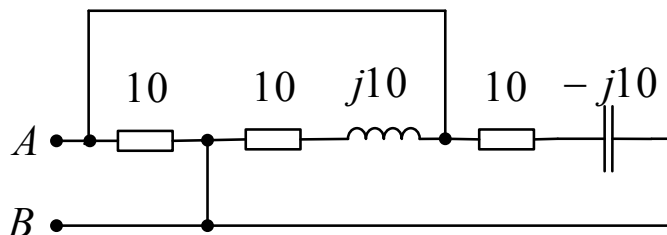A) 5Ω B) $5 - j5 \Omega$ C) $5 + j5 \Omega$ D) 10Ω E) $j10 \Omega$ 

4. Ako su efektivne vrijednosti struja granâ $I_1 = 1 \text{ A}$, $I_2 = 8 \text{ A}$, $I_3 = 3 \text{ A}$, $I_4 = 5 \text{ A}$, efektivna vrijednost struje strujnoga izvora iznosi:


A) 0 A

B) 3 A


C) 5 A

D) 9 A

E) 16 A

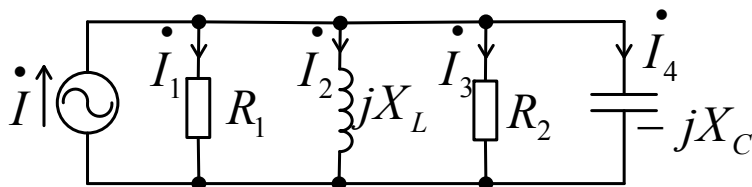


5. Odredite rezonantnu kružnu frekvenciju za spoj prema slici:

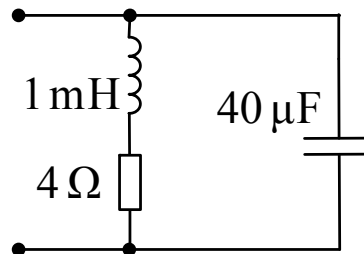A) $\omega_0 = 1000 \text{ s}^{-1}$ B) $\omega_0 = 3000 \text{ s}^{-1}$ C) $\omega_0 = 5000 \text{ s}^{-1}$ D) $\omega_0 = 9000 \text{ s}^{-1}$ E) $\omega_0 = 12000 \text{ s}^{-1}$ 


6. Za spoj prema slici impedancija u rezonanciji iznosi $5\ \Omega$. Izračunajte X_L na rezonantnoj frekvenciji.

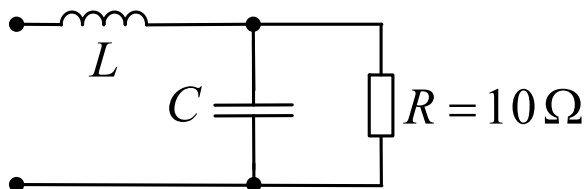A) $5\ \Omega$
 B) $10\ \Omega$
 C) $15\ \Omega$
 D) $20\ \Omega$
 E) $25\ \Omega$




7. Koliki je napon U_{ab} u mreži prema slici? Zadano je: $U = 10\text{ V}$, $R = X_L = X_C = 10\ \Omega$.

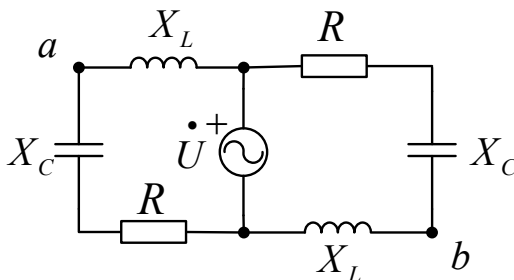A) 0 V
 B) 10 V
 C) $10\sqrt{2}\text{ V}$
 D) $10\sqrt{3}\text{ V}$
 E) $10\sqrt{5}\text{ V}$



8. Odredite napon \dot{U}_{ab} u mreži prema slici. Zadano je: $\dot{U} = 100\angle 0^\circ\text{ V}$, $R = X_L = X_C = 100\ \Omega$.

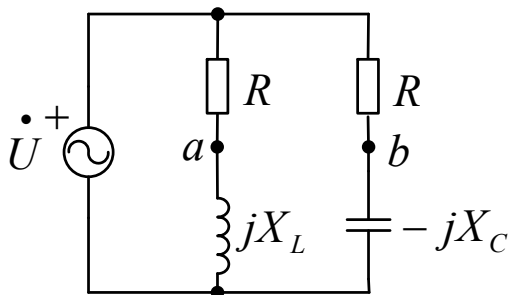A) 0 V
 B) $50\angle 90^\circ\text{ V}$
 C) $50\angle -90^\circ\text{ V}$
 D) $100\angle 90^\circ\text{ V}$
 E) $100\angle -90^\circ\text{ V}$



9. U paralelnom spoju impedancija $\underline{Z}_1 = 2 - j4$ i $\underline{Z}_2 = 4 + j2$ radna snaga na \underline{Z}_1 iznosi 10 W . Kolika je ukupna jalova snaga spoja?

A) -10 VAr B) 10 VAr C) -20 VAr D) 20 VAr E) 30 VAr

10. Izračunajte ukupnu radnu snagu u spoju prema slici. Zadano je: $I = 3\text{ A}$, $I_1 = 2\text{ A}$, $I_2 = 2\text{ A}$, $R_2 = 16\ \Omega$.

A) 2 W
 B) 3 W
 C) 5 W
 D) 6 W
 E) 9 W

