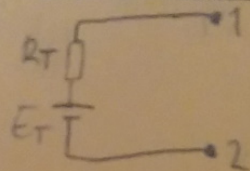


Theveninov nadomjesni izvor




$$R_T = 111.85 \Omega$$

$$E_T = 4.40 \text{ V}$$


ARITMETIČKA
SREDINA
MIJERENJA

Nortonov nadomjesni izvor

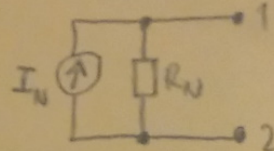

$$R_N = 111.85 \Omega$$

$$I_N = 33.3 \text{ mA}$$

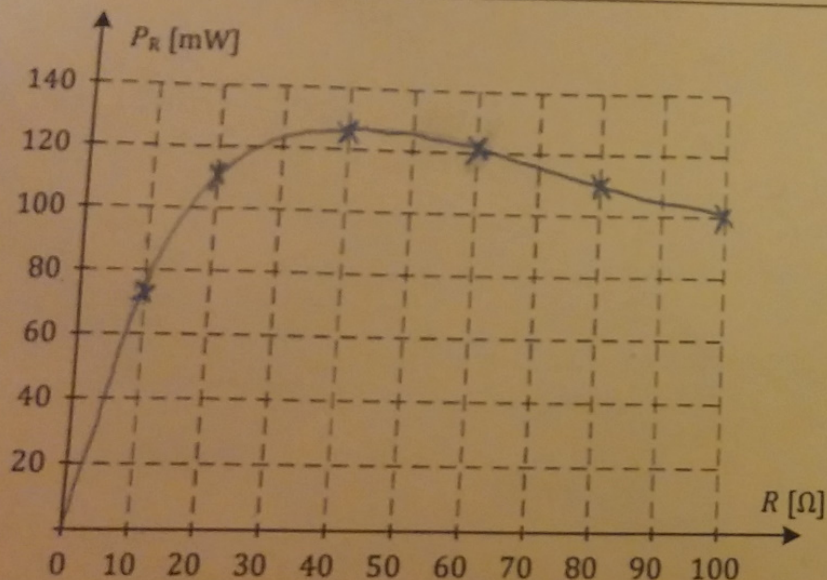


Slika A (graf P_R)

Odgovori na pitanja:

1. $U_2 = -2.7 \text{ V}$

2. $R = 3924.12 \Omega$ i $R = 6.24 \Omega$

3. $U_R/U_{Th} = 0.5$ ($R_T = R$)

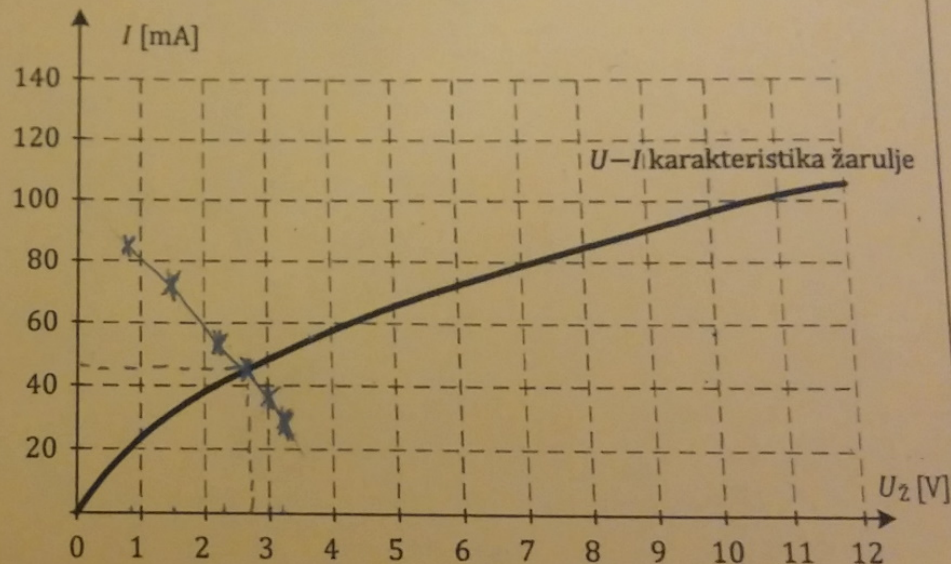

Slika B (radna točka Q)

$$U_2 = \frac{-0.06 R_2 (R_3 + R_4)}{R_3}$$

$$U_2 = -2.7 \text{ V}$$

$$P = I^2 R = \frac{U_T^2}{(R + R_T)^2} \cdot R = \frac{U_T^2}{R^2 + 2RR_T + R_T^2} \cdot R$$

$$PR^2 + 2PRR_T + PR_T^2 = U_T^2 R$$

$$PR^2 + R(2PR_T - U_T^2) + PR_T^2 = 0$$

$$R_1 = 3924.12 \Omega \quad R_2 = 6.24 \Omega$$


$$3. U_R / U_{Th} = \underline{0.5} \quad (R_T = R)$$

$$R_1 = 3924.12 \Omega \quad R_2 = 6.24 \Omega$$

POKUS 2. THEVENINOV I NORTONOV TEOREM U IZMJENIČNOJ MREŽI

Popis pribora i opreme: AVM, DMM, DIGITALNI OSCILOSKOP, IZMJENIČNI IZVOR 12V, R (1x470Ω, 1x100Ω), C (1x4.7μF), PANEZ ZA SPISANJE, VOĐOVI

Theveninov nadomjesni izvor

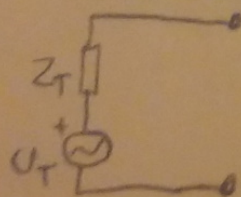


$$Z_T = 469.96 \angle 25^\circ \Omega$$

$$U_T = 10.48 V$$

$$(Z_T = 425.33 - j38.61 \Omega)$$

Nortonov nadomjesni izvor

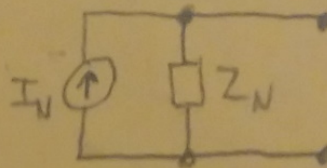

$$Z_N = 469.96 \angle 25^\circ \Omega$$

$$I_N = 22.3 \mu A$$

Odgovori na pitanja:

$$R = \sqrt{R_T^2 + X_T^2}$$

$$1. R = \underline{469.96} \Omega$$

$$2. I = \underline{11.4} \text{ mA} = \left| \frac{\dot{U}_T}{Z_T + R} \right|$$

$$3. P_{R \text{ maks}} = \underline{61.1} \text{ mW} \quad I^2 R$$

$$4. \text{ uvjet za maksimalnu snagu: } \underline{\operatorname{Im}\{Z_{uk}\} = 0} \quad (Z_T = Z^*)$$