



Mreže izmjenične struje

(uredio prof.dr.sc. Armin Pavić)

Metoda superpozicije




Isto kao i u mrežama istosmjernje struje

- samo se računa s kompleksnim izrazima!

Theveninov teorem


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

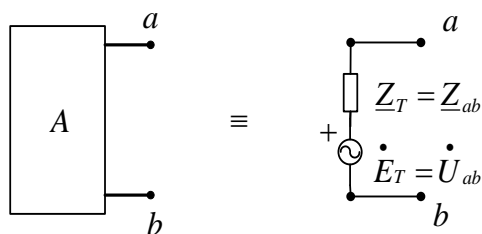

Sl. 11.8

Nortonov teorem

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

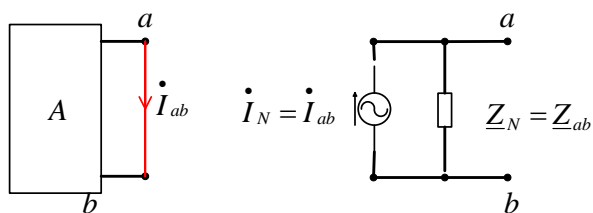


Sl. 11.9

Primjer

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



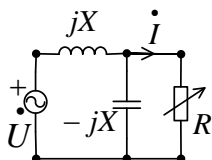- ♦ Odredite kako se struja \dot{i} mijenja s porastom otpora R !



5


Rješenje primjera

(opravdanje potrebe Nortonovog teorema)

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



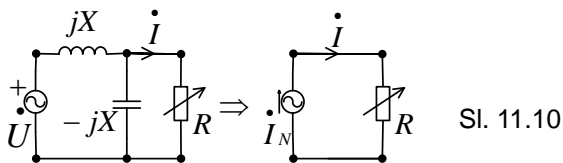- ♦ Odredite kako se struja \dot{i} mijenja s porastom R !



Ovdje je jedino moguće nadomještanje po Nortonu, gdje je nadomjestak aktivne mreže idealni strujni izvor ($Z_N = \infty$).

$$\dot{I}_N = \frac{\dot{U}}{jX}$$


6

Metoda potencijala čvorova

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



Isto kao i u mrežama istosmjerne struje!

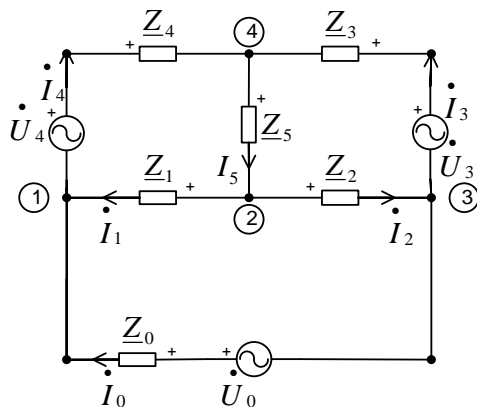

7

Postavljanje jednačbi potencijala čvorova

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE



- ♦ Za mrežu s prethodne slike, uz izbor četvrtoga čvora kao referentnog ($\varphi_4 = 0$), jednačbe potencijala čvorova glase:

$$+\varphi_1 \cdot (\underline{Y}_0 + \underline{Y}_1 + \underline{Y}_4) - \varphi_2 \cdot \underline{Y}_1 - \varphi_3 \cdot \underline{Y}_0 = +U_0 \cdot \underline{Y}_0 - U_4 \cdot \underline{Y}_4 \quad (\text{čvor 1})$$

$$-\varphi_1 \cdot \underline{Y}_1 + \varphi_2 \cdot (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_5) - \varphi_3 \cdot \underline{Y}_2 = 0 \quad (\text{čvor 2})$$

$$-\varphi_1 \cdot \underline{Y}_0 - \varphi_2 \cdot \underline{Y}_2 + \varphi_3 \cdot (\underline{Y}_0 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_3) = -U_0 \cdot \underline{Y}_0 - U_3 \cdot \underline{Y}_3 \quad (\text{čvor 3})$$

Gdje je:


$$\underline{Y}_i = 1/\underline{Z}_i, i = 0, 1, \dots, 5$$

admitancija odgovarajuće grane.

8

Millmanov teorem

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

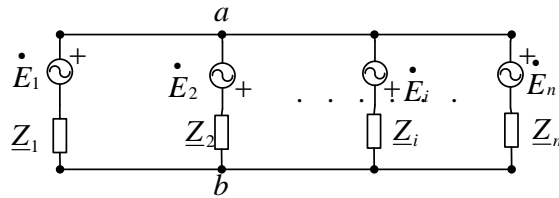


Sl. 11.11

$$\dot{U}_{ab} = \frac{\text{alg} \sum_{i=1}^n \frac{\dot{E}_i}{\underline{Z}_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\underline{Z}_i}}$$

9

Primjer 1 - Odredite napon voltmetra!


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

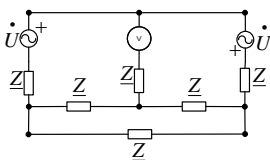

10

Primjer 1 - Odredite napon voltmetra!

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

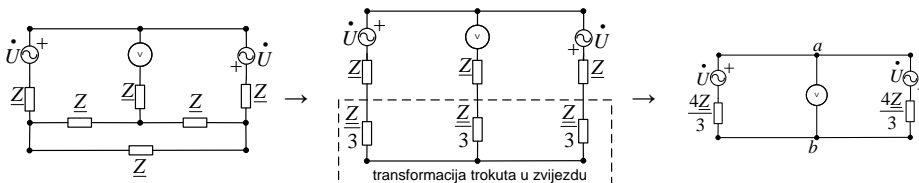


Primjenom Millmanova teorema

$$\dot{U}_{ab} = \frac{\frac{3\dot{U}}{4Z} - \frac{3\dot{U}}{4Z}}{\frac{3}{4Z} + \frac{3}{4Z}} = 0 \quad U_V = |\dot{U}_{ab}| = 0$$


11

Primjer 2 - Odredite $\dot{E}_T = \dot{U}_{ab}$ i $\underline{Z}_T = \underline{Z}_{ab}$

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

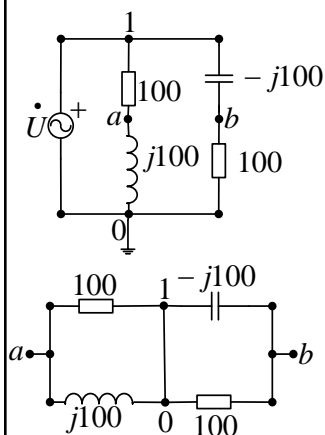

Topografski dijagram:

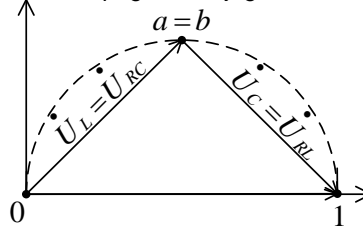

$$\Rightarrow \dot{U}_{ab} = \dot{E}_T = 0$$

$$\underline{Z}_{ab} = \underline{Z}_T = (100 \parallel j100) + [100 \parallel (-j100)] = 100 + j \cdot 0$$


$$\underline{Z}_T = 100 \angle 0^\circ$$

❖ Što se dogodi ako u jednoj grani omski i reaktivni element zamijene mjesta?

12


Primjer 3 - Odredite struju ampermetra!

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

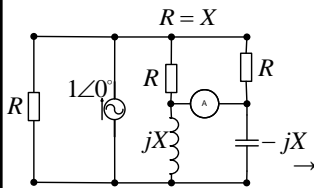

Određivanjem struje ampermetra svodi se na traženje iznosa Nortonove struje. Primijenimo Theveninov teorem i $i_N = \frac{\dot{E}_T}{Z_T}$

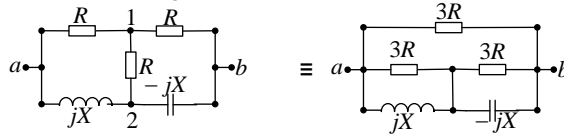Iz prethodnog primjera znamo postupak za Z_{ab}



$$Z_{ab} = 3R \parallel [3R \parallel jX + 3R \parallel (-jX)] = \frac{R}{2} = Z_T$$

Kako je $Z_{12} = (R + jX) \parallel (R - jX) = R \Rightarrow \dot{U}_{12} = \frac{1}{2} \dot{U}_i = \frac{R}{2} \angle 0^\circ \text{ V}$


Iz prethodnog primjera znamo da je $\dot{U}_{ab} = \dot{U}_{12} \angle 90^\circ = \frac{R}{2} \angle 90^\circ = \dot{E}_T$

$$\dot{i}_N = \frac{\dot{E}_T}{Z_T} = 1 \angle 90^\circ \text{ A} \Rightarrow I_A = 1 \text{ A}$$

13

Primjer 4 - Odredite najveću moguću snagu na Z


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

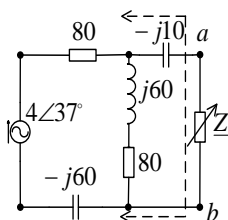

$$Z_T = Z_{ab}$$

Theveninov teorem i teorem maksimalne snage na promjenjivoj impedanciji.
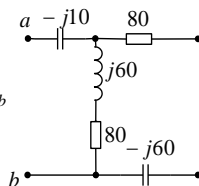
$$\dot{E}_T = \dot{U}_{ab} = 4 \angle 37^\circ \cdot (80 + j60) = 400 \angle 74^\circ \text{ V}$$



$$Z_T = 80 + j50$$

$$Z = Z_T^* = 80 - j50$$


(na njoj se razvija najveća snaga)

$$P_{\max} = \left(\frac{\dot{E}_T}{2 \operatorname{Re}\{Z_T\}} \right)^2 \cdot \operatorname{Re}\{Z\} = 500 \text{ W}$$


14

Primjer 5 - Odredite snagu na otporu $R=10\ \Omega$!

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

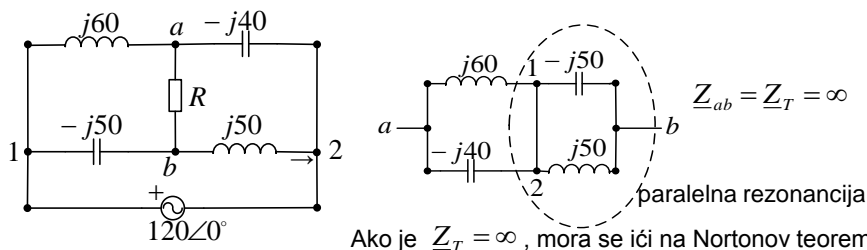

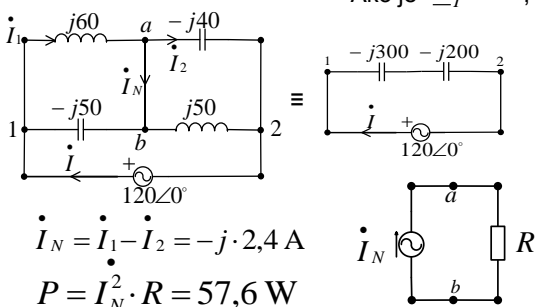Ako je $Z_T = \infty$, mora se ići na Nortonov teorem!



Kapacitivno naponsko djelilo!

$$I_1 = \frac{3 \cdot 120}{5} \cdot \frac{1}{j60} = -j \cdot 1,2\text{ A}$$


$$I_2 = \frac{2 \cdot 120}{5} \cdot \frac{1}{-j40} = j \cdot 1,2\text{ A}$$

Nadomjesna shema po Nortonu!

15

Primjer 6 - Odredite \dot{U}_2 / \dot{U}_1 !

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

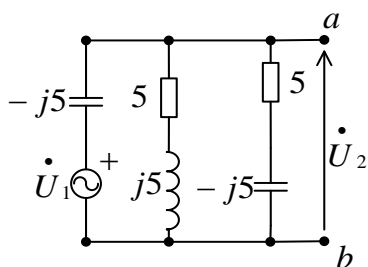

Millmanov teorem!


$$\dot{U}_{ab} = \dot{U}_2 = \frac{\frac{\dot{U}_1}{-j5}}{\frac{1}{-j5} + \frac{1}{5+j5} + \frac{1}{5-j5}} = \dot{U}_1 \frac{j}{1+j}$$

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = 0,5 + j0,5 = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ$$

16

Primjer 7 - Ako je je $\dot{I} = 2\angle 0^\circ \text{ A}$, kolika je \dot{I}_2

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

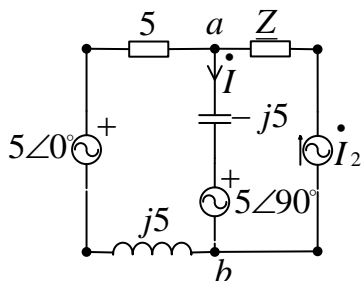

$$(1) \quad \dot{U}_{ab} = 5\angle 90^\circ + \dot{I} \cdot (-j5) = -j5 \text{ V}$$

Millmanov teorem (jednadžba po \dot{I}_2):

$$(2) \quad \dot{U}_{ab} = -j5 = \frac{\frac{5\angle 0^\circ}{5+j5} + \frac{5\angle 90^\circ}{-j5} + \dot{I}_2}{\frac{1}{5+j5} + \frac{1}{-j5} \left(+ \frac{1}{\infty} \right)}$$

Rješavanjem jednadžbe (2) dobiva se: $\dot{I}_2 = 1\angle 0^\circ \text{ A}$

❖ Utječe li Z na rješenje? Zašto?