

Zadatak III. 1.1.

THEVENIN:

a) $I_R = ?$

1° $R_t = ?$

$$R_t = 50 \parallel 50 + 15 \parallel 120$$

$$R_t = 38,33 \Omega$$

2° $E_t = ?$

$$E_t = I_1 \cdot 50 - I_2 \cdot 15$$



$$E_t = \frac{U_1}{50+50} \cdot 50 - \frac{-U_2}{15+120} \cdot 15$$

$$E_t = \frac{6}{100} \cdot 50 + \frac{12}{135} \cdot 15$$

$$E_t = 4,33V$$

3° $I_R = ?$
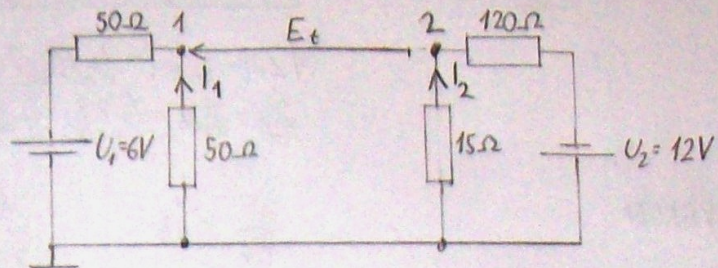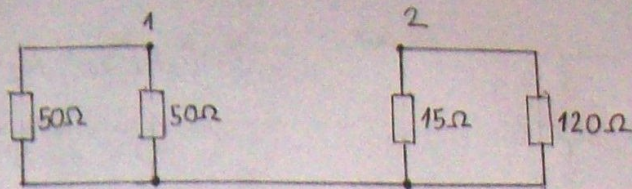
$$I_R = \frac{E_t}{R_t + R} = \frac{4,33}{38,33} = 74,23 \text{ mA}$$



b) $R_{pmax} = ?$


Najveća snaga na R će biti onda kada je R jednak unutarnjem otporu realnog naponskog izvora dobivenog primjenom theveninove metode na krug, tj. $R = R_t$

$$R_{pmax} = 38,33 \Omega$$

c) $P_{max} = ?$

$$P_{max} = I_R^2 \cdot R_{pmax} = (74,23 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 38,33 = 122,29 \text{ mW}$$

Zadatak III. 1.2.

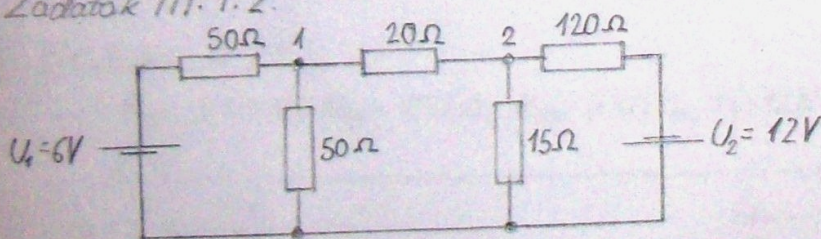

$$Y_1 \left(\frac{1}{50} + \frac{1}{50} + \frac{1}{20} \right) - Y_2 \frac{1}{20} = \frac{U_1}{50} \Rightarrow 0,09 Y_1 - 0,05 Y_2 = 0,12 \Rightarrow Y_1 = \frac{0,12 + 0,05 Y_2}{0,09}$$

$$-Y_1 \cdot \frac{1}{20} + Y_2 \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{15} + \frac{1}{120} \right) = -\frac{U_2}{120} \Rightarrow -0,05 Y_1 + 0,125 Y_2 = -0,1$$

$$-0,05 \cdot \left(\frac{0,12 + 0,05 Y_2}{0,09} \right) + 0,125 Y_2 = -0,1$$

$$-\frac{1}{15} - \frac{1}{36} Y_2 + \frac{1}{8} Y_2 = -\frac{1}{10}$$


$$\frac{7}{72} Y_2 = -\frac{1}{30} \Rightarrow Y_2 = -0,343V$$

$$Y_1 = \frac{0,12 + 0,05 \cdot (-0,343)}{0,09} = 1,143V$$

Zadatok III.1.3

$$R_1 = 470 \Omega; C = 4,7 \mu F; U = 12 \angle 0^\circ V; F = 50 Hz; R_2 = 100 \Omega$$

1° $Z_T = Z_N$

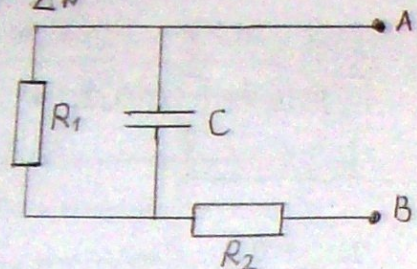

$$Z_T = Z_N = Z_{AB} = R_2 + R_1 \parallel (-jX_C)$$

$$X_C = \frac{1}{100 \pi \cdot 4,7 \cdot 10^{-6}} = 677,26 \Omega$$


$$\underline{Z_T} = \underline{Z_N} = 417,23 - j220,15 \Omega$$

$$|Z_T| = |Z_N| = 471,74 \Omega$$

$$\underline{Z_T} = \underline{Z_N} = 471,74 \angle -27,82^\circ \Omega$$

2° THEVENIN:

$$\dot{U}_T = ?$$

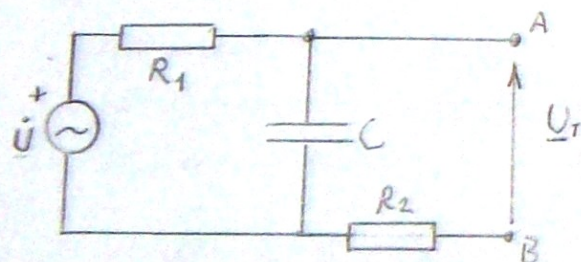


$$\dot{U}_T = \dot{U}_{cb} = \dot{U}_C$$

$$\dot{U}_T = \frac{U}{R_1 - jX_C} \cdot (-jX_C) = \frac{12}{470 - j677,23} \cdot (-j677,23)$$

$$\underline{\dot{U}_T} = 9,86 \angle -34,76^\circ V$$

NORTON:

$$\dot{I}_N = ?$$

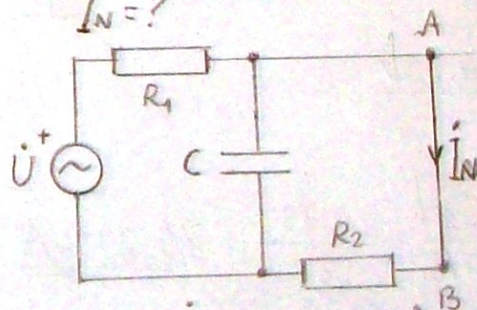

$$\dot{I}_N = \frac{\dot{U}_T}{Z_N} = \frac{9,86 \angle -34,76^\circ}{471,74 \angle -27,82^\circ}$$

$$\underline{\dot{I}_N} = 20,9 \angle -6,94^\circ mA$$

$$\underline{Z_{th}} = 471,74 \angle -27,82^\circ \Omega; \quad \underline{\dot{U}_{th}} = 9,86 \angle -34,76^\circ V; \quad \underline{\dot{I}_N} = 20,9 \angle -6,94^\circ mA;$$

$$Z_{th} = 471,74 \Omega; \quad U_{th} = 9,86 V; \quad I_N = 20,9 mA; \quad Z_N = 471,74 \Omega$$