

XII.2-1. $C = 10 \mu F$, $U = 100 V$, $I = 1 A$, $t = 0.1 s$

Uredimo da izračunamo koliko se nabije na kondenzatoru, $U = 100 V$

$$Q = I \cdot t$$

ZADACI

XII.2-1.

$$C = 10 \mu F, U = 100 V, I = 1 A, t = 0.1 s \Rightarrow \frac{C \cdot U^2}{2}$$

$$U^2 = \frac{2Q}{C} \Rightarrow U = 100 V$$

XIII.2-2. $C = 100 \mu F$, $U = 100 V$, $R = 10 k\Omega$

$$t = 0.634$$

$$\tau = 1$$

$$U_c = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$63 = 100 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$0.37 = e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\underline{\underline{1 = t}}$$

XIII.2-3. Memabijemi kondenzator C s otporom $R = 1000 \Omega$

$$C(t = 1 s) = ?$$

$$5 \tau = R \cdot C = 11$$

Sto nam treba da se kondenzator nabije potpuno

$$C = \frac{11}{5 \cdot R} = \frac{11}{5 \cdot 1000} = 2.2 \cdot 10^{-3} F$$

XIII.2-4. $t=0 \rightarrow 1$

$t=30\text{ms} \rightarrow 2$

$U_c(t=0) = ?$

$U = 12\text{V}$

$R_1 = 600\Omega$

$R_2 = 2,4\text{k}\Omega$

$U = 12\text{V}$

$C = 5\mu\text{F}$

(1)

$$R_{\text{ekv}} = R_1 + R_2 = 3\text{k}\Omega$$

$$\tau_1 = R_{\text{ekv}} \cdot C = 3\text{k}\Omega \cdot 5\mu\text{F} = 15\text{ms}$$

$$t_1 = 30\text{ms} = 2\tau_1$$

$$U_c = U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right) = 12 \left(1 - e^{-2} \right) = 10,3\text{V} = U_1$$

(2)

$$\tau_2 = R_2 \cdot C = 12\text{ms}$$

$$U_c(t_2) = U_1 \left(1 - e^{-1} \right) = 6,48$$

$$U = 10,3 - 6,48 = 3,82\text{V}$$

XIII.2-5. $U_c, I_p, I(t=0^+)$

$U_c(t=0) = 2\text{V}$

$U_0 = 20\text{V}$


$R = 100\Omega$

$U_1 = 40\text{V}$

$$U_c(t=0^-) = U_0 = 20\text{V} = U_c(t=0^+)$$

$$i(t=0^+) = \frac{60}{100} = 0,6\text{A}$$

$$U_c(t_1) = 40\text{V}$$

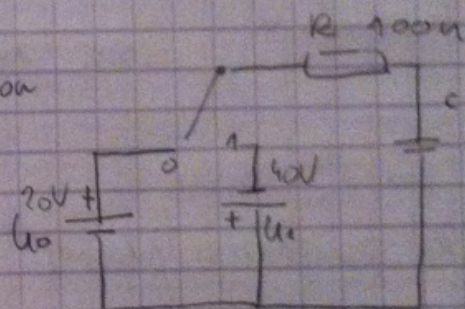

XIII.2-6. $t=0 \rightarrow$ sklopka se zatvara, $U_{c2}(t_1) = ?$, $U = 10\text{V}$, $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $\tau_1 = 20\text{ms}$,


$C_1 = 30\mu\text{F}$, $C_2 = 60\mu\text{F}$


$$C_{\text{ekv}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 20\mu\text{F}$$

$$\tau = R_1 \cdot C_{\text{ekv}} = 0,02$$

$$U_{c1} = 10 \left(1 - e^{-1} \right) = 6,32\text{V}$$


$$U_{c2} = U_{c1} \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 2,11\text{V}$$

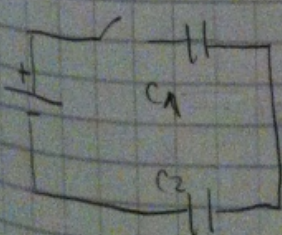

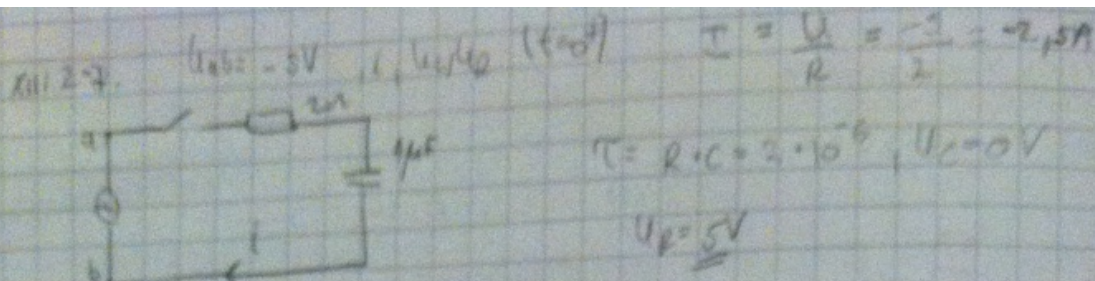


XIII.2-8. kondenzator priključen t=03 fotoploča je zatvara, Q (150μs)=?

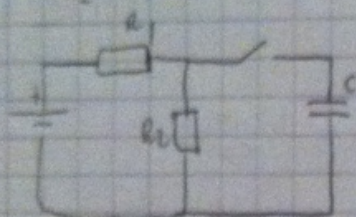I_Q (150μs)=?, $R_1 = 4k\Omega$, $R_2 = 12k\Omega$, $C = 25nF$, $U = 10V$



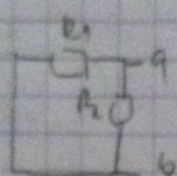
koristi ti THEVENINOV NAPONJESTAN IZVOR HANOV
 bi dobili serijsu RC



$R_T = R_1 \parallel R_2 = \frac{4 \cdot 12}{4 + 12} = 3k\Omega$

$U_{th} = U_{R2} = U \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 30V$

SADA IMAMO:

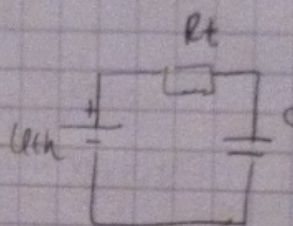

$\tau = R_T \cdot C = 7,5 \cdot 10^{-5}$

$U_C(150\mu s) = 30(1 - e^{-\frac{150\mu s}{7,5 \cdot 10^{-5}}})$

$U_C = 77,65$

$(\frac{Q}{U}) \Rightarrow Q = C \cdot U = 1,94 \cdot 10^{-6}C$

(2) R_2 paralelna U potrošnja

shemni C, pa je C 150μs, mapom
 na R_2 jednake mapom na C, pa je:

$I_{R2} = \frac{U_C}{R_2} = \frac{77,65}{12k\Omega} = 6,47mA$

XIII.2-10. P (snaga izvora), P_R, P_L , serijski RL $t=0^+$, $t=t_1=5\tau$

$P_I = \frac{U^2(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})}{R}$

$P_R = \frac{U^2(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})^2}{R}$

$P_L = \frac{U^2(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}}{R}$

XIII.2-9. S. RL krug, $t=0$, $I, U_R(t_1)=?$, $R=2\Omega$, $L=0,01H$, $U=90V$, $t_1=5ms$

$\tau = L/R = 0,01/2 = 5ms$

$U_L(5ms) = U e^{-\frac{5ms}{5ms}} = 3,7V$

$U_R = U - U_L = 8,3V$


11.2-11. $t \rightarrow \infty$ $U = 12V$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 20\Omega$, $L = 1H$

$$I_L = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 10\Omega \quad \tau = \frac{L}{R} = 0.1s$$


$$I_L = \frac{12}{10} \left(1 - e^{-\frac{0.1}{0.1}} \right) = 12.6A$$

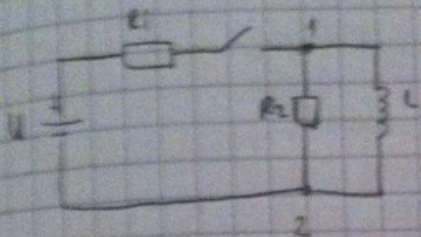11.2-12. $t \rightarrow \infty$ $U = 12V$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 20\Omega$

$$U_{12}(t=0^+) = ? \quad U = 12V, R_1 = 20\Omega, R_2 = 20\Omega$$




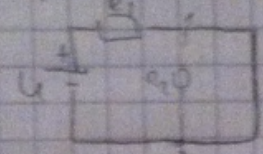Find the voltage U_{12} across the inductor L at $t=0^+$



$$I_L = \frac{U}{R_1} = 0.6A$$


No voltage across inductor

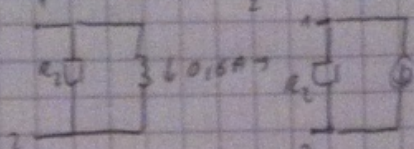

$$U_{12} = 0.6 \cdot 20 = 12V$$

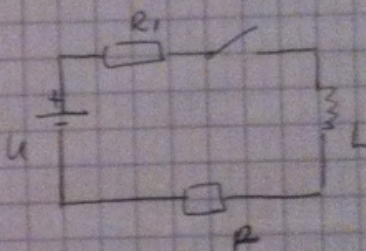11.2-13. $t_1 \rightarrow U_L$, $W_L = ?$

$$U = 100V, R_1 = R_2 = 10\Omega, t_1 = 40ms, U_L = 60V$$



$$W_L = \frac{L I^2}{2}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 20\Omega$$

$$U_L = U e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$\frac{60}{100} = e^{-\frac{0.04}{\tau}}$$

$$-0.4/\tau$$

$$0.6 = e^{-\frac{0.04}{\tau}}$$

$$\tau = 0.1s$$


$$L = 0.78 R_{eq} = 15.6\Omega$$

$$I = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{100}{20} = 5A$$

$$W_L = \frac{15.6 \cdot 25}{2} = 195 J$$

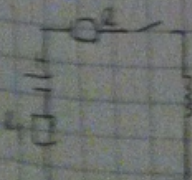11.2-14. $R_1, R_2, t_1 \rightarrow U_L, L = ?$

$$U = 125V, R_1 = 2\Omega, R_2 = 2\Omega, t_1 = 40ms, U_L = 25.5V$$



$$\tau = \frac{L}{R_1 + R_2}$$

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} = 31.25A$$

$$U_L(t_1) = U e^{-\frac{t_1}{\tau}}$$

$$25.5 = 125 e^{-\frac{0.04}{\tau}}$$

$$\tau = 1.05 = L / (R_1 + R_2)$$

$$L = 4H$$