

faktor oblika $\Rightarrow \frac{U_{ef}}{U_{sr}} =$

$$U_{sr} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{9} \int_0^3 3t dt$$

$$U_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

$$u(t) = 3t$$

$$i(t) = I_0 + \bar{I}_{m1} \cos(\omega_1 t) + I_{m2} \cos(\omega_2 t) + \dots$$

$$I_{ef} = \sqrt{I_0^2 + \left(\frac{I_{m1}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{I_{m2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots}$$

$$i(t) = I_0 + 3 \cos(2t) + 7 \sin(3t + 30^\circ)$$


$$R = 3 \Omega$$

$$P = 127 W$$

$$I_{ef} = \sqrt{I_0^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{7}{\sqrt{2}}\right)^2}$$


$$P = I_{ef} \cdot R = \dots$$

SUPERPOZICIJA

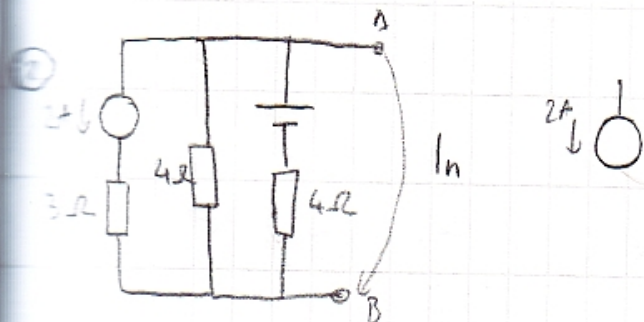

izmjenični krugovi - izbjegavati više jednadžbi na više nepoznanica (Čok. 2)


Thevenini:

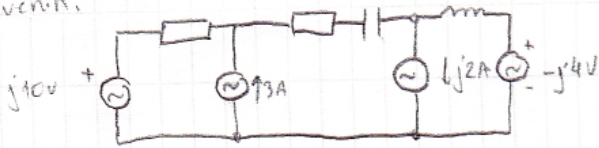

a) $z = \text{impedancija}$

b) $z = \text{otpor}$

Max snaga?

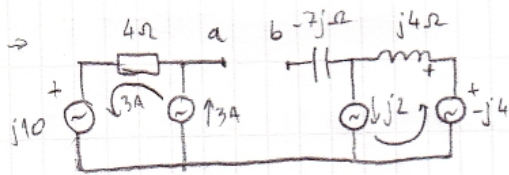

$$U_{ab} = ?$$


$$U_{ab} = j4 \cdot j2 - (-j4) + j10 + 4 \cdot 3$$

$$U_{ab} = -8 + j14 + 12$$


$$= 4 + j4 \text{ V}$$

$$U_T = |U_{ab}| = \sqrt{4^2 + 4^2} = 14,56 \text{ V}$$

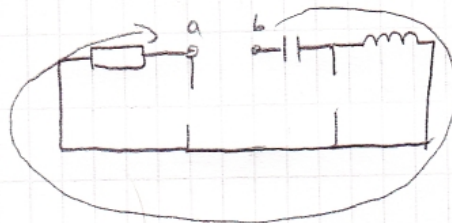$R_T \rightarrow (\text{gasimo izvore}) \rightarrow$



$$z_T = 4 + j4 - j7 = 4 - j3 \Omega$$

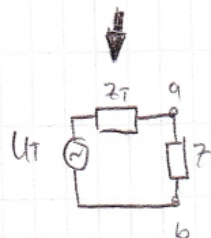

a) za $P_{max} \rightarrow z = (z_T)^* = 4 + j3$


$$I = \frac{U}{z + z_T} = \frac{14,56}{8}$$

$$P = I^2 \cdot \text{Re}\{z\} = \dots$$

b) $R = |z_T| \Rightarrow R = 5 \Omega$

{Postupak isti} $\rightarrow P = I^2 R$

① $U = 10 \angle 0^\circ$

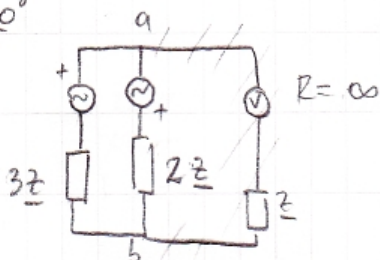


$U_{ab} = ?$

Millmanov $\rightarrow U_{ab} = \frac{\frac{U_1}{3\Omega} - \frac{U_2}{2\Omega}}{\frac{1}{3\Omega} + \frac{1}{2\Omega}}$

$= \frac{2U_1 - 3U_2}{5}$

$U_U = |U_{ab}| = \dots$

②

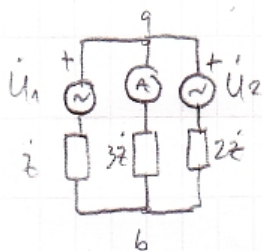

$U_1 = U_2 = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$

$I_a = 2 \text{ A}$

$U_{ab} = \{ \text{Millman} \} = \frac{\frac{U_1}{2} + \frac{U_2}{2\Omega}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{3\Omega}} = \frac{\frac{30j}{2}}{\frac{11}{6\Omega}} = \frac{90}{11} j \text{ V}$

$3\Omega = \frac{|90j|}{11} \rightarrow \Omega = \frac{15}{11}$


Polariteti: \rightarrow menjaja se predznak U_1

$U_{ab} = \frac{-\frac{U_1}{2} + \frac{U_2}{2\Omega}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{3\Omega}} \rightarrow U_{ab} = \frac{-\frac{10}{2}}{\frac{11}{6\Omega}} = \frac{-30j}{11}$

$I_a' = |U_{ab}| = \frac{30}{11} = \frac{2}{3} \text{ A}$

Tywin bi ovaj zad ženio, baš mu je simpatičan =>


3.

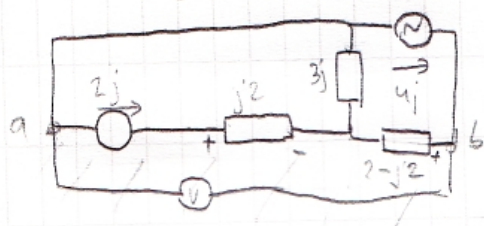

$$U_V = ?$$

$$U_V = |U_{AB}|$$

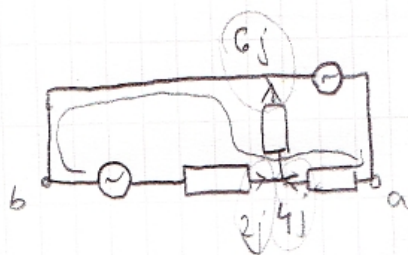
(Traži se $U_{AB} \rightarrow$ idemo od B \rightarrow A !)



Ne idemo preko strujnog izvora jer ne znamo napon

$$U_V = |U_{AB}| = |3j \cdot 6j + 4j(2 - j2)|$$

4.

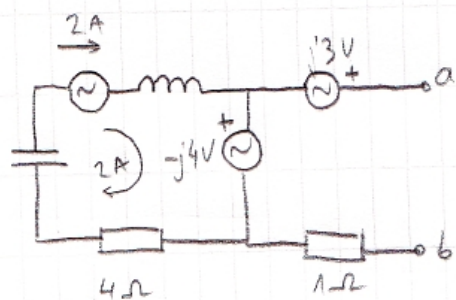

$$U_T, R_T = ?$$

$$U_T = U_{AB}$$

$$U_{AB} = -j'4 - j'3 = -j'V$$


$$= 1 \angle -90^\circ V$$

$$R_T = 1 \Omega$$

Trobojni sustavi - strana izvora i strana trošila

- zvijezda i trokut
- simetrični i nesimetrični

IZVOR

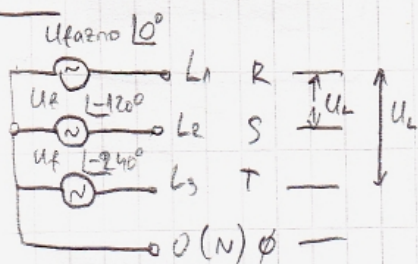


$$U_L = \sqrt{3} U_F$$

Uvijek odrediti po se prebacuje u stranu trošila

Fazni napon

Linjski napon - napon između 2 linije



TOPOGRAFSKI DIJAGRAM

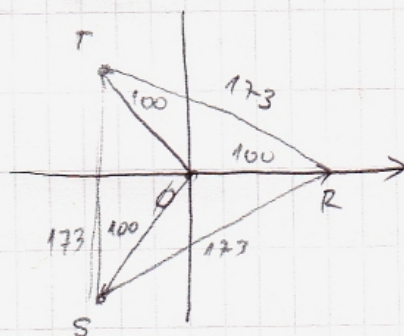

100/173

SIMETRIČNO TROŠILO

Spoj u zvijezdu

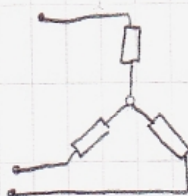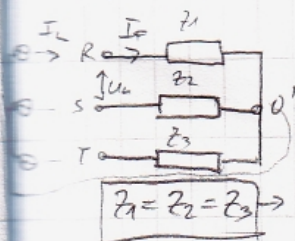


$Z_1 = Z_2 = Z_3 \rightarrow$ Trošilo je simetrično (nul-vod je nepotreban)
 $I_0 = 0$

Snaga $\rightarrow 3 \cdot P_{\text{grane}}$

$$P_1 = \operatorname{Re} \{ \dot{U} \cdot \dot{I}^* \}$$

$$= U \cdot I \cdot \cos \varphi = \frac{U^2}{Z} \cos \varphi = \underbrace{I^2 \cdot Z}_{\operatorname{Re} \{ Z \}} \cos \varphi$$

Trójkąt Δ

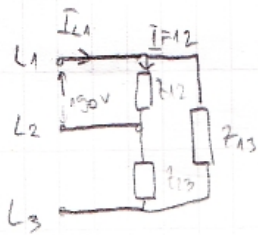

$$|Z_{\text{votr}}| U = 110 \text{ V}$$

$$P_{\text{uk}} = ?$$

$$Z_{11} = Z_{13} = Z_{23} = 60 - j80 \Omega$$

$$Z \approx 100 \angle 53.13^\circ$$

$$U_L = 110 \cdot \sqrt{3} = 190 \text{ V}$$

$$U_F = U_L$$

$$I_F = \frac{190}{100} = 1.9 \text{ A}$$

$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_F$$

$$P = I^2 \cdot \text{Re}\{Z\} = 1.9^2 \cdot 60$$


$$P_{\text{uk}} = 3 \cdot P$$



0 dodatek, 0 kysel

NEsymetrická trojila - spoj u trójkut (LAKSE)

- spoj nítad nema nul-vod

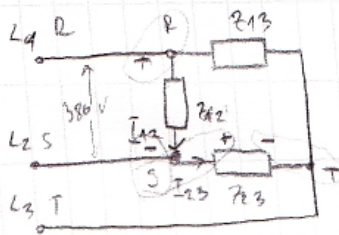

$$Z_{12} = 30 \angle 0^\circ \Omega$$

$$Z_{23} = 100 \angle 45^\circ \Omega$$

$$Z_{13} = 100 \angle 36.87^\circ \Omega$$

$$R \rightarrow S \rightarrow T$$

$$U_R = 220 \angle 30^\circ$$

$$U_S = 220 \angle -90^\circ$$


$$U_T = 220 \angle -150^\circ$$

$$\dot{I}_{12} = \frac{\dot{U}_R - \dot{U}_S}{Z_{12}}$$

$$\dot{I}_{23} = \frac{\dot{U}_S - \dot{U}_T}{Z_{23}}$$

$$\dot{I}_{L2} = \dot{I}_{23} - \dot{I}_{12} \quad \{ \text{Po Kirchhoffu} \}$$
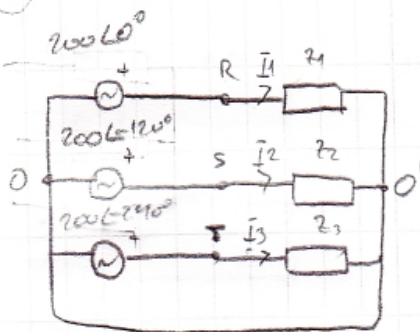
$$P_{\text{uk}} = P_{12} + P_{23} + P_{31}$$




$R \rightarrow S \rightarrow T$

$U_f = 200V$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = \dot{I}_0$$

RESIMETRNO TREŠILO bez nul voda

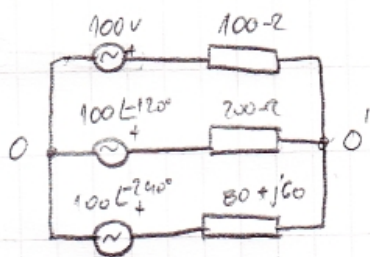


$$U_{O'O} = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100 \angle -120^\circ}{200} + \frac{100 \angle -240^\circ}{80 + j60}}{\frac{1}{100} + \frac{1}{200} + \frac{1}{80 + j60}}$$

160 napon raste od O'O za rek. iznos, mora rasti u svim granama za isti iznos


$$U_{O'O} = 100 \angle -120^\circ - I_{F2} \cdot 200$$

VJEŽBE

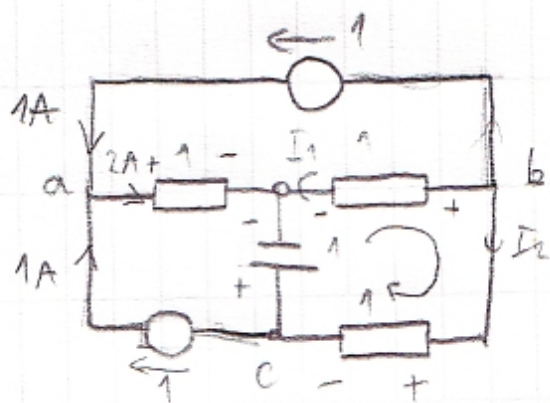

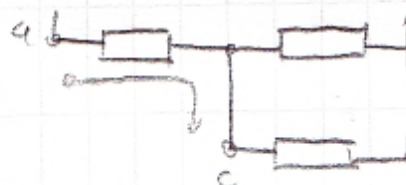a) $U_{ac} = ? = -1 + 2 = 1V$

$R_{ac} = ?$ (ugasiti izvore) $= 1\Omega$



b) nadomjesni parametri za U_{bc} i R_{bc}

2 KZK: $-1 + I_1 \cdot 1 - I_2 \cdot 1 = 0$

$I_1 + I_2 + 1 = 0$

$I_1 - I_2 = 0$

$I_1 + I_2 = -1$

$I_1 = 0$

$I_2 = -1$


$U_{bc} = \frac{1}{2} \cdot 1$

$U_{bc} = -1V$

$R_{bc} = 1 || 1 = 0,5\Omega$

$I_1 = \frac{U_{ab}}{R_{ab}}$


15

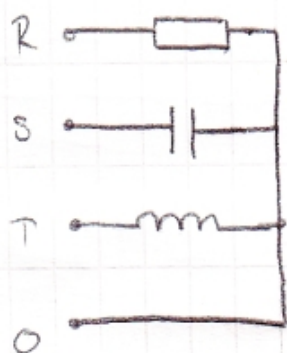

$$P_{uk} = 20W = P_{uk} = P_R$$

$$R = X_L = X_C$$
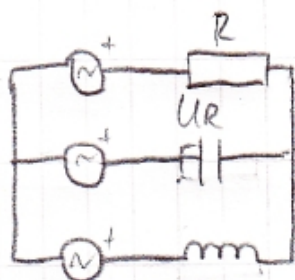
$$P = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{Z} \cos \varphi = \frac{U^2}{R} = 20W$$



$$P' = \frac{U_R^2}{R}$$

$$U_{00} = \frac{U_1 \angle 0^\circ}{R} + \frac{U_1 \angle -120^\circ}{-Rj} + \frac{U_1 \angle -240^\circ}{jR}$$

$$\frac{1}{R} + \frac{1}{jR} - \frac{1}{jR}$$

1

$$\begin{aligned} W &= \frac{QU}{2} \\ &= \frac{Q^2}{2C} \\ &= \frac{U^2 C}{2} \end{aligned}$$

$$C = \epsilon \cdot \frac{S}{d}$$

paralelni i serijski spoj +1-

$$U_L = -L \cdot \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

Raspodjela naboja, polje