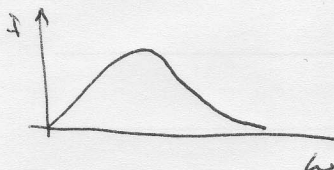


1) $\omega = 50 \text{ rad/s}$
 $\omega = 2\pi f = 2\pi \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 126 \mu\text{s}$


2) $P = I^2 \cdot R$



3) $\varphi_u = \frac{\pi}{2} \quad \varphi_i = \frac{\pi}{2}$

$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0 \Rightarrow$ напряжение и ток в фазе

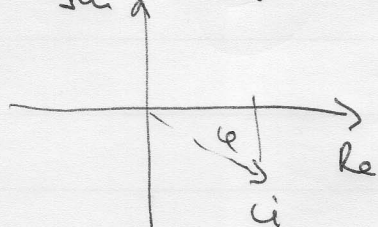4) $\dot{u} = \frac{3+2j}{5j} = -\frac{3}{5}j + \frac{2}{5} = \frac{2}{5} - \frac{3}{5}j$




$\tan \varphi = \frac{-\frac{3}{5}}{\frac{2}{5}} = -\frac{3}{2} \Rightarrow \varphi = -56,3^\circ$

$u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$

$U_m = \sqrt{2} \cdot |\dot{u}| = \sqrt{2} \sqrt{\frac{4}{25} + \frac{9}{25}} = \sqrt{1,04}$

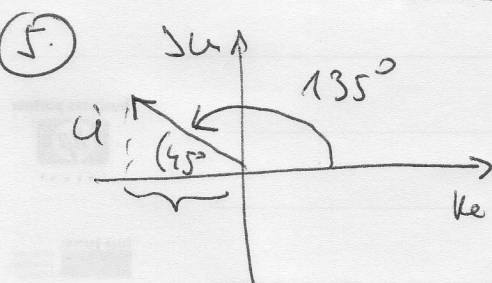$u(t=0) = U_m \sin \varphi = -0,85 \text{ V}$




$\dot{u} = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 135^\circ$

$\dot{u} = \frac{10}{\sqrt{2}} (\cos 135^\circ + j \sin 135^\circ)$

$\dot{u} = -5 + 5j$

6.

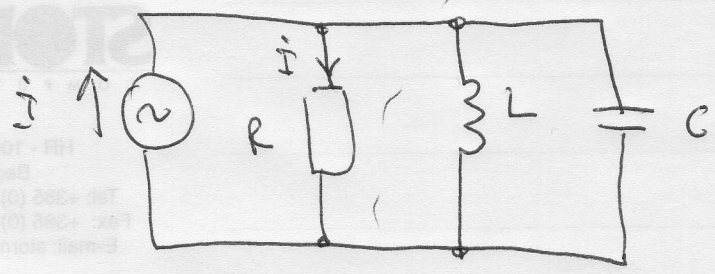

$$X_L = X_C$$

$$u_R = u_{\text{tension}} = I \cdot R \uparrow \Rightarrow u_R \uparrow$$

B


7.

$$Z_1 = \frac{1 \cdot (3 - j4)}{1 \cdot (3 - j4) + 3 + (j4)}$$

$$Z_1 = 3 - j4$$

$$\Rightarrow \varphi_1 = -53,13^\circ$$

$$|\varphi_1| = 53,13^\circ$$

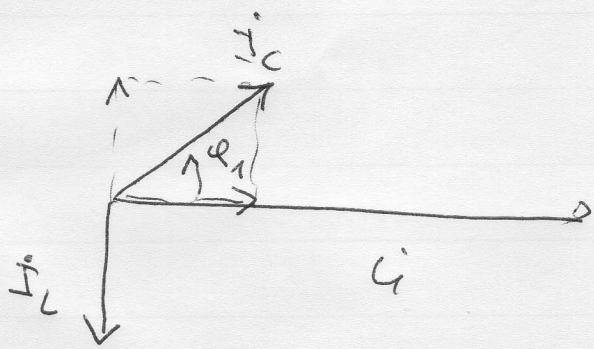

$$I_c = \frac{u}{|Z_1|} = \frac{u}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{4}{5}$$

$$I_L = \frac{u}{X_L}$$

$$\frac{u}{X_L} = \frac{u}{5} \cdot \sin(\varphi_1) \Rightarrow X_L = \frac{5}{\sin \varphi_1} = 6,25 \Omega$$