
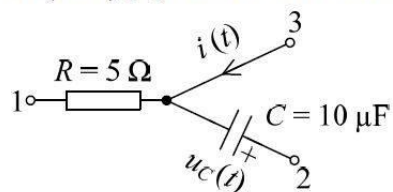


9. Na slici je izdvojeno prikazan jedan čvor neke složenije električne mreže. Ako je poznato:
3 boda $i(t) = \sqrt{2} \sin(10^4 t + 90^\circ)$ [A] i $u_C(t) = 10\sqrt{2} \sin(10^4 t)$ [V], odredite izraz za napon $u_{12}(t)$.

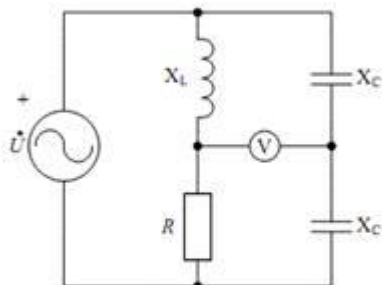- A) $10\sqrt{2} \sin(10^4 t + 225^\circ)$ [V]
- B) $10\sqrt{2} \sin(10^4 t + 45^\circ)$ [V]
- C) $10 \sin(10^4 t + 225^\circ)$ [V]
- D) $20 \sin(10^4 t + 45^\circ)$ [V]
- E) $20 \sin(10^4 t - 135^\circ)$ [V]




U mreži prema slici zadano je $X_L = X_C = R = 10 \, \Omega$. Ukoliko voltmetar pokazuje $U_V = 10 \, \text{V}$, odredite napon izvora U .



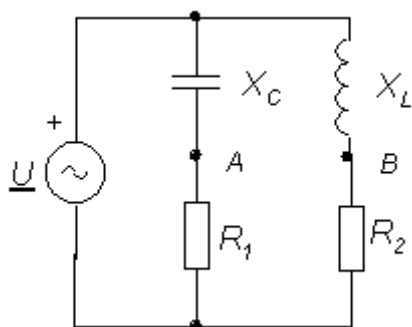
- A) $U = 20 \, \text{V}$
- B) $U = 15 \, \text{V}$
- C) $U = 30 \, \text{V}$
- D) $U = 10 \, \text{V}$
- E) $U = 25 \, \text{V}$

Napon između točaka A i B u spoju prema slici iznosi 100 V. Koliko će isti napon iznositi ako zamijenimo poziciju kapaciteta i otpora u lijevoj grani? Zadano: $R_1 = R_2 = 200\ \Omega$, $X_L = X_C = 100\ \Omega$.



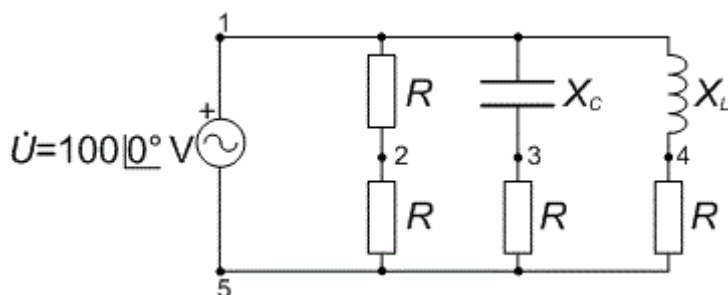
- A) 150 V
- B) 125 V
- C) 100 V
- D) 75 V**
- E) 50 V

Ako je $R = X_L = X_C$, fazor napona \mathbf{U}_{53} u odnosu na fazor napona \mathbf{U}_{23} :



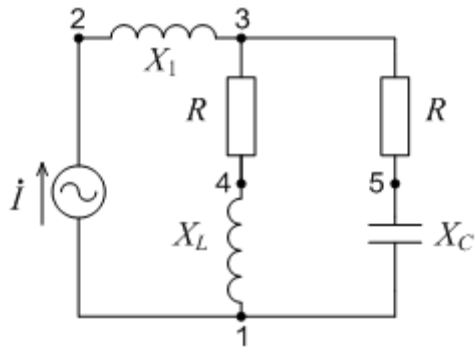
- A) prethodi 45°
- B) zaostaje 45°**
- C) prethodi 90°
- D) zaostaje 90°
- E) u fazi je

U mreži prema slici odredite napon U_{12} ako je $U_{45} = 20\angle 90^\circ$, a $X_L = X_C = X_1 = R$.



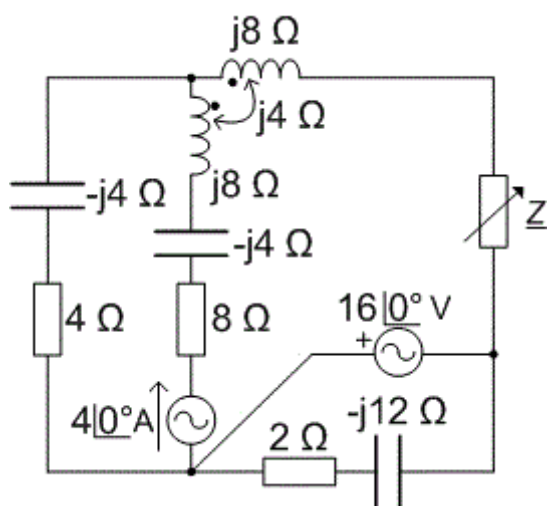
- A) $20\sqrt{2}\angle 45^\circ$ V
B) $20\angle 90^\circ$ V
C) $20\sqrt{2}\angle -135^\circ$ V
D) $20\angle 0^\circ$ V
E) $20\angle -45^\circ$ V

Odredite najveću radnu snagu P koja se može razviti na promjenjivoj impedanciji \underline{Z} u spoju prema slici.



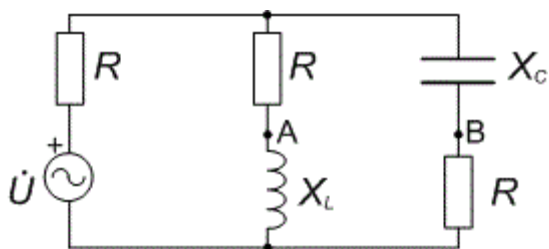- A) 32 W
- B) 64 W**
- C) 128 W
- D) 96 W
- E) 16 W

Ako je zadano $R = X_L = X_C = 10 \, \Omega$ i $U = 100 \, \text{V}$, odredite Nortonovu struju I_N i Nortonovu impedanciju \underline{Z}_N između točaka A i B u spoju prema slici.



A) $I_N = 0 \, \text{A}$, $\underline{Z}_N = 5 + j5 \, \Omega$


B) $I_N = 10 \, \text{A}$, $\underline{Z}_N = 10 \, \Omega$

C) $I_N = 5 \, \text{A}$, $\underline{Z}_N = 10 \, \Omega$

D) $I_N = 0 \, \text{A}$, $\underline{Z}_N = 10 \, \Omega$

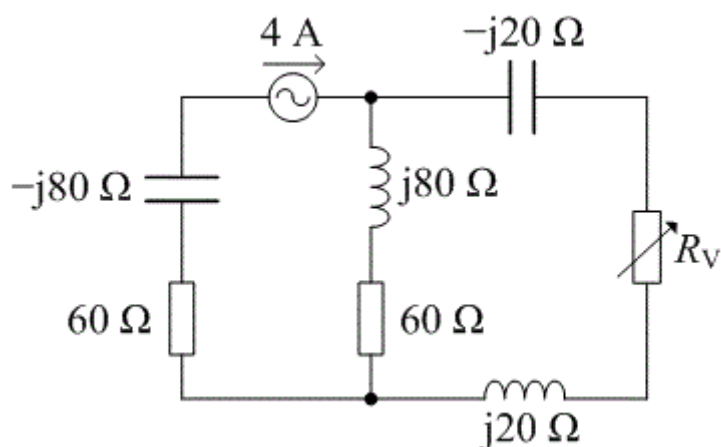
E) $I_N = 0 \, \text{A}$, $\underline{Z}_N = 5 - j5 \, \Omega$

Odredite maksimalnu snagu koja može disipirati na promjenjivom otporu R_V .



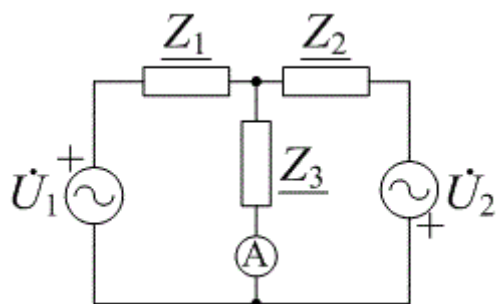- A) 0 W
- B) 31,25 W
- C) 500 W**
- D) 960 W
- E) 1600 W

Odredite pokazivanje ampermetra u mreži prema slici, ako je zadano: $\underline{Z}_1 = 1 + j2 \, \Omega$, $\underline{Z}_2 = 1 - j2 \, \Omega$, $\underline{Z}_3 = 1 + j2 \, \Omega$, $\underline{U}_1 = 10 \, \text{V}$, $\underline{U}_2 = 5 - j8,66 \, \text{V}$.



- A) 0 A
- B) 3,05 A**
- C) 5,33 A
- D) 6,83 A
- E) 10,35 A