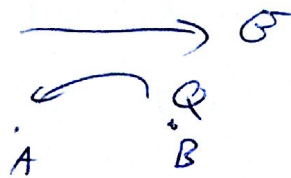


① $E = 10 \text{ MV/m}$

$Q_0 = -100 \text{ pC}$



$$U_{BA} = \frac{W_{BA}}{Q_0} \Rightarrow W_{BA} = U_{BA} \cdot Q_0$$

$$U_{BA} = \phi_B - \phi_A < 0 \quad (\text{smjer polja})$$

$$U_{BA} = -E \cdot (x_B - x_A) = -200 \text{ kV}$$

$$W_{BA} = -200 \cdot 10^3 \cdot (-100 \cdot 10^{-12}) = 20 \mu\text{J}$$

② $S = 20 \text{ cm}^2 = 20 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$

$d = 0.5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$

$W = 10 \mu\text{J}$

E u kondenzatoru je homogena stoga $U = E \cdot d$

$$E = \frac{U}{d}$$

$$W = \frac{CU^2}{2} \Rightarrow U = \sqrt{\frac{2W}{C}}$$

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} = 3.54 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$


$U = 751.57 \text{ V}$

$$E = 1502937 \frac{\text{V}}{\text{m}} = 1.5 \frac{\text{kV}}{\text{cm}}$$

③ $l = 1 \text{ m}$

$B = 0.5 \text{ T}$


$v = 6 \text{ m/s}$

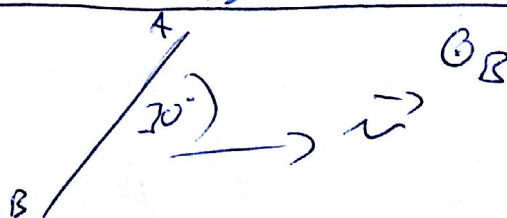

$$|U| = Blv \sin \alpha = 1.5 \text{ V}$$


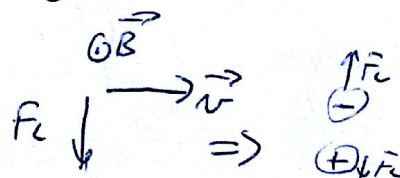
$$\vec{F}_L = q(\vec{v} \times \vec{B})$$



smjer

$\phi_B > \phi_A$

$U_{AB} = -1.5 \text{ V}$

$i(t) = 2A$
 $i_L(t) = -2t$

$t = 2s$

$i(t) = 2A$
 $i_L(t) = -5A$

$\frac{di_L}{dt} = -2$

$V = L \cdot \frac{di_L}{dt} = 2.5 \cdot (-2) = -5V$

$i_R = \frac{V}{R} = \frac{-5V}{5\Omega} = -1A$

KES: $i_0 + i = i_L + i_R$
 $i_0 = i_L + i_R - i = -5 - 1 - 2 = -7A$

$I = \frac{2s}{6} = \frac{1}{3}A$

$I_1 + I_2 = \frac{1}{3}A$
 $2 + I_2 = \frac{1}{3}$
 $I_2 = -\frac{5}{3}A$

$V_p = I_2 \cdot 3$
 $V_p = 6V$
 $R = \frac{V_p}{I_1} = 3\Omega$

$I = 2 + j2 \Rightarrow I = 2\sqrt{2} \angle 45^\circ$

$i(t) = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ) = 4 \sin 45^\circ = 2\sqrt{2}A$

$R \& Z \Rightarrow \text{Im}(Y) = 0$

$Y = \frac{1}{R + jX_L} + \frac{1}{-jX_C} = \frac{R - jX_L}{R^2 + X_L^2} + j \frac{1}{X_C}$

$\text{Im}(Y) = \frac{-X_L}{R^2 + X_L^2} + \frac{1}{X_C} = 0$

$\frac{X_L}{R^2 + X_L^2} = \frac{1}{X_C}$

$X_L X_C = R^2 + X_L^2$


$L\omega \frac{1}{\omega C} = R^2 + L^2\omega^2$


$\frac{L}{C} = R^2 + L^2\omega^2$

$\omega = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{L}{C} - R^2} = \frac{3000}{100} \frac{1}{s}$

$|C|$ SLUŽBOMI S.

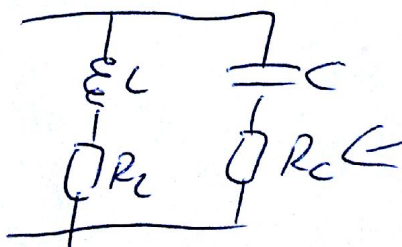$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{R_L^2 - \frac{L}{C}}{R_C^2 - \frac{L}{C}}} \text{ uz } R_C \rightarrow 0$



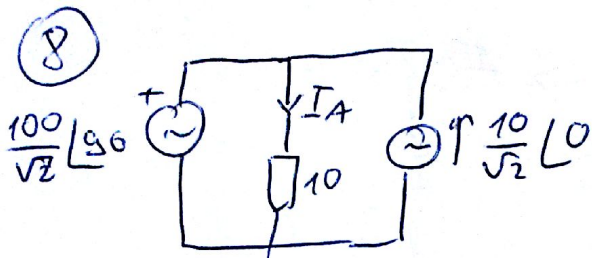

$$I_A = \left| \frac{\frac{100}{\sqrt{2}} L_{30}}{10} \right| = \left| \frac{10}{\sqrt{2}} L_{30} \right| = 5\sqrt{2} \text{ A}$$

Stojni izvor je "presječen"



superpoziciju:



9

$$\dot{U} = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$$
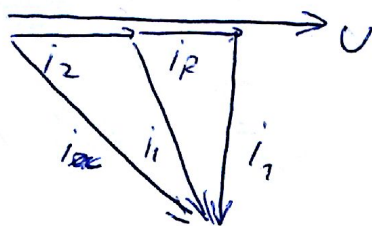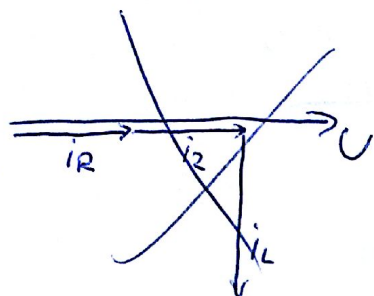
$$\begin{aligned} I_1 &= 30 \\ I_2 &= 18 \\ I_3 &= 15 \end{aligned}$$



Pitagoru:


$$\begin{aligned} (i_2 + i_L)^2 + i_L^2 &= i_1^2 \\ i_2^2 + 2i_2 i_L + i_L^2 + i_L^2 &= i_1^2 \end{aligned}$$

$$15^2 + 2 \cdot 15 \cdot i_L + i_L^2 = 30^2 - 18^2$$

$$i_L = 11.7 \text{ A}$$

$$U = I_2 \cdot 4 = 60 \text{ V}$$

$$R = \frac{U}{i_L} = 5.1 \Omega$$

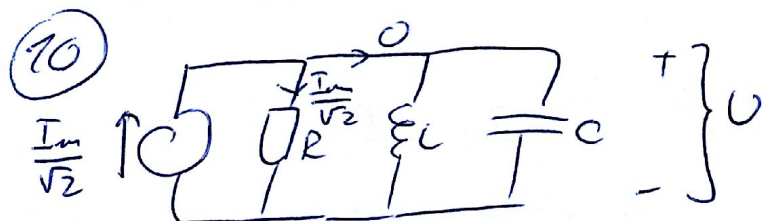

$$U = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cdot R$$

$$i_L = \left| \frac{U}{j\omega L} \right| = \left| \frac{\frac{I_m}{\sqrt{2}} R}{j\omega L} \right|$$

$$i_L = \frac{I_m R}{\omega L \sqrt{2}}$$

11) PRILAGODENJE IZVORA OTPORU. (NE OTPORA IZVORA?)

$Z_{izv} \rightarrow$ najmanji $\Rightarrow R$ najmanji


$$R = 1$$

\rightarrow najmanji otpor \Rightarrow najveća snaga.

$$P_{\text{otpor}} = I^2 \cdot R_T$$

\uparrow
NE MLEKJATO OVO!

(12)

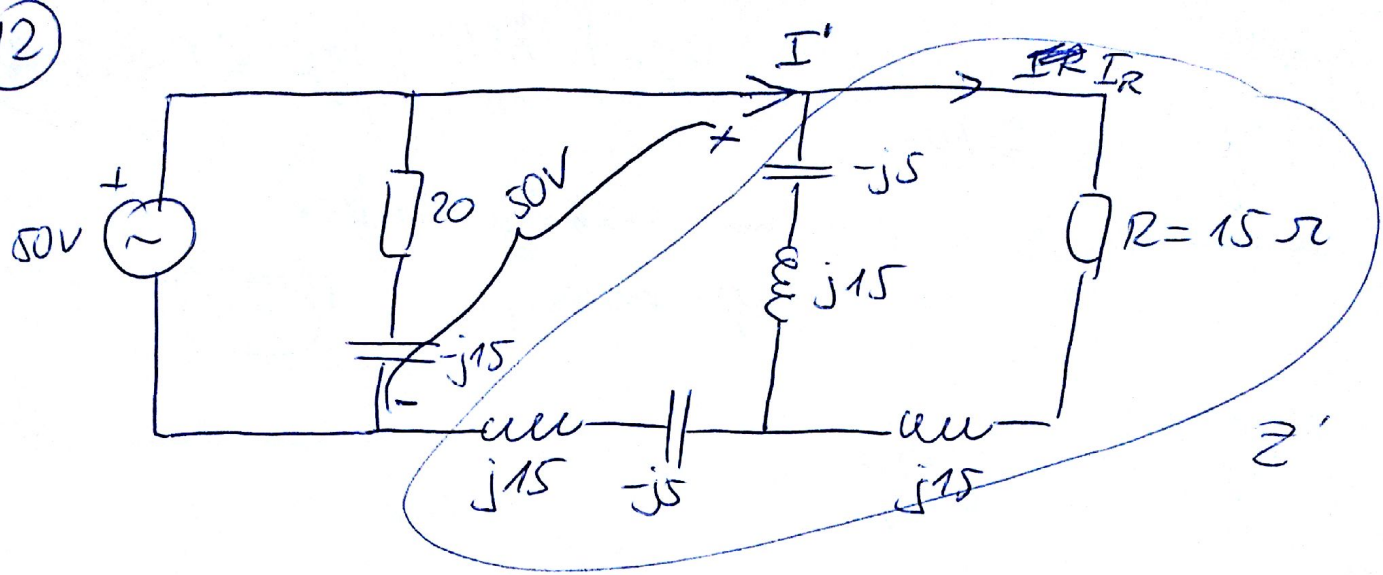


$$Z' = [j10 \parallel (15 + j15)] + j10 = 1.765 + j17.06 \Omega$$

$$I' = \frac{50V}{Z'} = \frac{3}{10} - j2.9 \text{ A}$$

$$I_R = I' \cdot \frac{j10}{j10 + 15 + j15} = 1 \angle -53^\circ$$

$$P = |I|^2 R = 1^2 \cdot 15 = 15 \text{ W}$$

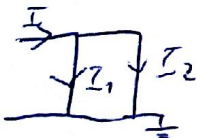(13) $P_1 = 0$ 

$$R = X_L = X_C$$

$$I_1 = I \cdot \frac{R - jR}{2R} = I \frac{1 - j}{2}$$

$$I_2 = I \cdot \frac{R + jR}{2R} = I \frac{1 + j}{2}$$

$$P_s = I_1 \cdot jR = I \frac{1 - j}{2} jR$$

$$= IR(0.5 + j0.5) \text{ V}$$

$$P_s = I_2 \cdot (-jR) = I \frac{1 + j}{2} (-jR)$$

$$= -IR(0.5 - j0.5) \text{ V}$$

$$V_{sT} = IR(0.5 + j0.5) - IR(0.5 - j0.5)$$

$$= IR(j) = IR \angle 90^\circ$$

$$IR \angle 90^\circ = 20 \angle 90^\circ \Rightarrow IR = 20$$

$$P_2 = P_s + I_1 R + I(jR)$$

$$= IR(0.5 + j0.5) + I \frac{1 - j}{2} R + jIR$$

$$= IR(0.5 + j0.5 + \frac{1 - j}{2} + j)$$

$$= 20(1 + j)$$

$$V_{12} = 0 - 20(1 + j)$$

$$= -20 - j20$$

$$= 20\sqrt{2} \angle -135^\circ \text{ V}$$

15 $I_n(Y_{uc}) = 0$

$I_n \left(\frac{1}{jX_L} + \frac{1}{8-j8} \right) = 0$

$I_n \left(-j \frac{1}{X_L} + \frac{1}{8} + j \frac{1}{8} \right) = 0$

$\frac{1}{8} - \frac{1}{X_L} = 0 \Rightarrow X_L = 8$

$U = |1 \cdot j8| = 8V$

$U = 8V$






$I_{Desio} = \frac{8 \angle 0}{8 - j8}$

$I_D = 1 \angle -45^\circ = \sqrt{2} \angle -45^\circ$

$P = |I_D|^2 \cdot 8 = 8W$

15 $U_{eff} = \sqrt{\left(\frac{8}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{8}{\sqrt{2}}\right)^2} = 2\sqrt{20}V$

$P = \frac{U^2}{R} = 10W$

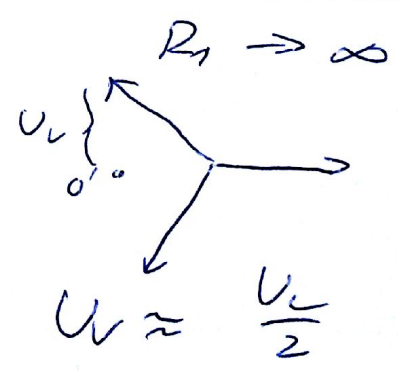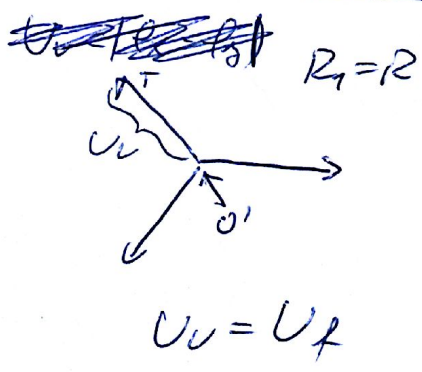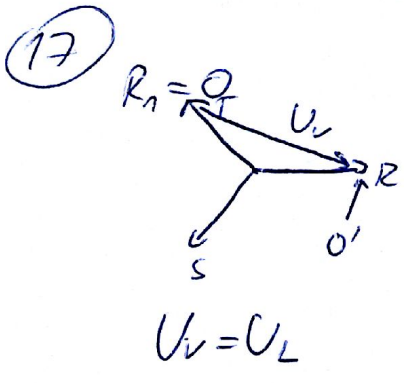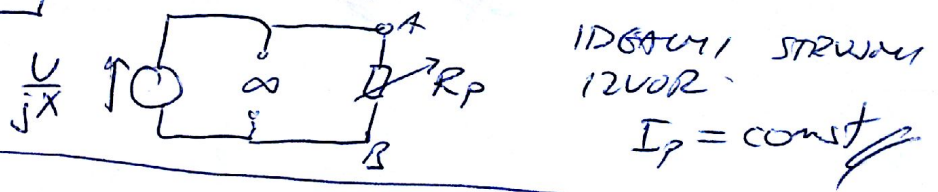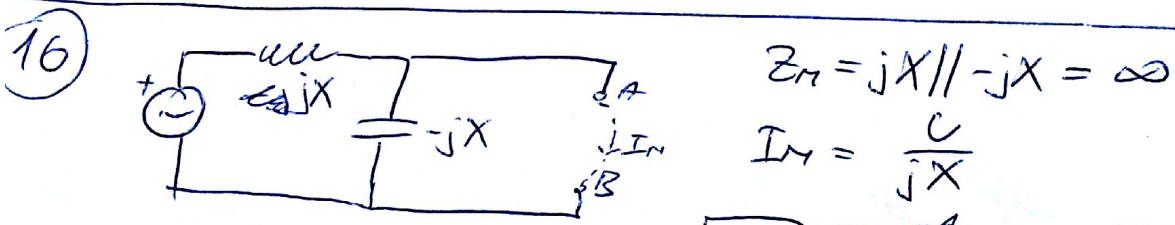


padu

(18) $Z_{TH} = (10 \parallel j100 \parallel -j100) + (200 \parallel j50 \parallel j50) = 300 \Omega$


$$P_A = \frac{\frac{220 \angle 0}{-j100} + \frac{220 \angle -120}{j100} + \frac{220 \angle -240}{-j100}}{\frac{1}{100} + \frac{1}{j100} + \frac{1}{-j100}} = 601.05 \angle 120^\circ V$$

$$P_B = \frac{\frac{220 \angle 0}{j50} + \frac{220 \angle -120}{-j50} + \frac{220 \angle -240}{200}}{\frac{1}{j50} + \frac{1}{-j50} + \frac{1}{200}} = 1305.20 \angle -60^\circ V$$
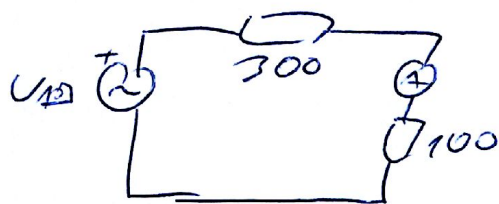
$$V_{AB} = P_A - P_B = 1905.25 \angle 120^\circ V$$




$$I_A = \left| \frac{V_{TH}}{300 + 100} \right| = 5.76 A$$

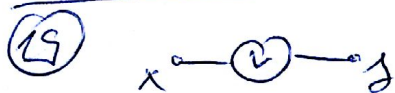

$$P_x = P_y = 180 \angle 0$$

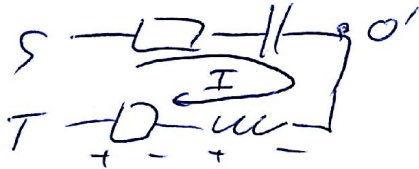
$$I = \frac{P_x - P_y}{100 - j100 + j100 + 100} = -j 1.55 A$$



$$P_0' = P_T + I(100 + j100) = 65.88 V$$


$$V_U = |P_x - P_y| = 119.1 V$$

(20)

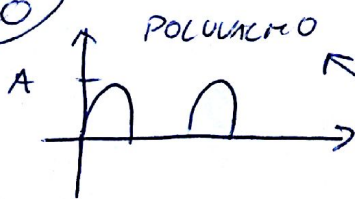


$$EF = A \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{A}{2}$$

$$A = EF \cdot 2$$

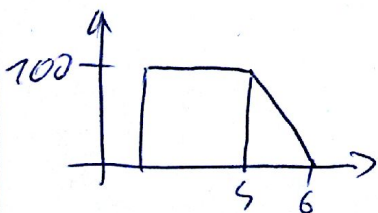

$$T = 6$$
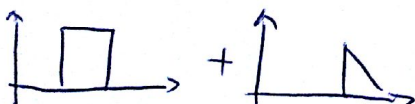
$$EF = \sqrt{\left(100 \cdot \sqrt{\frac{3}{6}}\right)^2 + \left(\frac{100}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{3}{6}}\right)^2} = 78.17$$



POLUNAKHO

$$A = EF \cdot 2 = 156.3 V$$