


3. MASOVNE INSTRUKCIJE IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE 2016./17.

1. DIO – SNAGA, TOPOGRAFSKI DIJAGRAMI, KRUGOVI IZMJENIČNE STRUJE

LJR 14-15

13. Izračunajte snagu na otporniku R u spoju prema slici.
3 boda


- A) 30 W
B) 60 W
C) 90 W
D) 120 W
E) 150 W

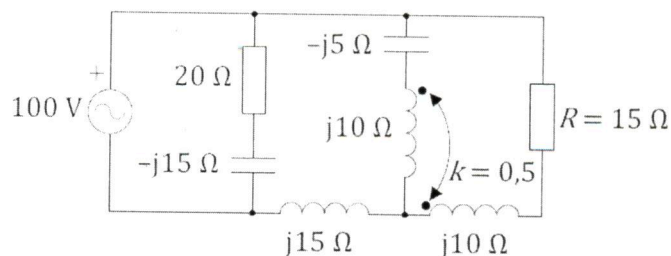

ZR 15-16

12. Koliki napon mjeri idealni voltmetar u dijelu mreže prema slici?
3 boda

- A) 30 V
B) $30\sqrt{2}$ V
C) $30\sqrt{5}$ V
D) 50 V
E) 75 V

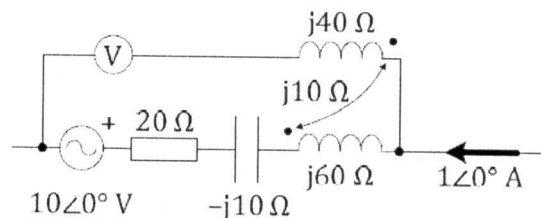


ZR 13-14

2. (2b) Serijski su spojeni otpornik $R = 5\Omega$ i kapacitet $X_C = 15\Omega$. Ako je napon na otporniku jednak $U_R = 31.623\text{V}$, odredite radnu i jalovu snagu spoja.
A) $P = 200\text{ W}, Q = -600\text{ VAR}$ B) $P = 200\text{ W}, Q = 600\text{ VAR}$ C) $P = 600\text{ W}, Q = -200\text{ VAR}$
D) $P = 600\text{ W}, Q = 200\text{ VAR}$ E) $P = 0\text{ W}, Q = 0\text{ VAR}$

ZR 14-15

10. Odredite koliku snagu pokazuje vatmetar (strujne stezaljke 1 i 2, naponske stezaljke 3 i 4) u mreži prema slici.
3 boda


- A) 12,5 W
B) 25 W
C) 32,5 W
D) 45 W
E) 50 W

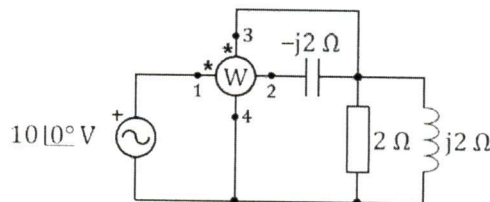

ZI 14-15

6. (3b) Odredite pokazivanje ampermetra u mreži prema slici ako je ukupna radna snaga u krugu jednaka $P_{uk} = 1100\text{W}$, te $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 6\Omega$ i $X_L = 8\Omega$.

- A) $I_A = 14.03\text{ A}$
- B) $I_A = 14.83\text{ A}$
- C) $I_A = 19.24\text{ A}$
- D) $I_A = 20.98\text{ A}$
- E) $I_A = 25.69\text{ A}$

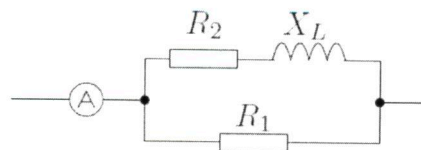


ZI 15-16

1. Induktivno trošilo **T** sa $\cos \varphi = 0,707$ i $R = 22\Omega$ priključeno je na izvor prema slici. Koliki najmanji kapacitet C treba priključiti paralelno trošilu da bi se $\cos \varphi$ cijelog spoja povećao na $0,866$?

3 boda

- A) $21,15\ \mu\text{F}$
- B) $33,33\ \mu\text{F}$
- C) $47,15\ \mu\text{F}$
- D) $61,15\ \mu\text{F}$
- E) $87,32\ \mu\text{F}$

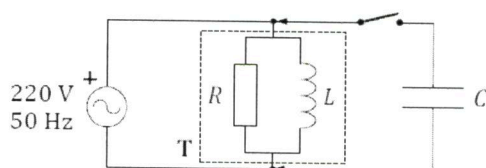


DR 15-16

11. Ako je $R = X_L = X_C$, fazor napona \dot{U}_{54} u odnosu na fazor napona \dot{U}_{24} :

3 boda

- A) prethodi 45°
- B) zaostaje 45°
- C) prethodi 90°
- D) zaostaje 90°
- E) u fazi je

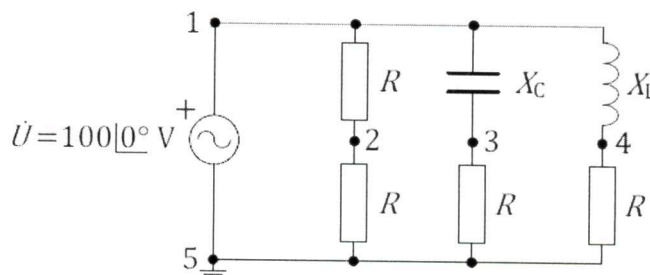


ZI 15-16

2. Napon $U_{ab} = 6,403\text{ V}$. Odredite efektivnu vrijednost struje izvora. Zadano $R = X_C = X_L = 10\Omega$.

3 boda

- A) 2 A
- B) $\sqrt{2}\text{ A}$
- C) 1 A
- D) $\sqrt{2}/2\text{ A}$
- E) $1/2\text{ A}$

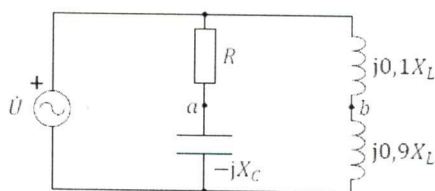


ZI 12-13

5. Odrediti struju izvora u mreži prema slici.

3 boda

- A) $I = 12,5 \text{ A}$
- B) $I = 11,1 \text{ A}$**
- C) $I = 9,7 \text{ A}$
- D) $I = 7,4 \text{ A}$
- E) $I = 6,1 \text{ A}$

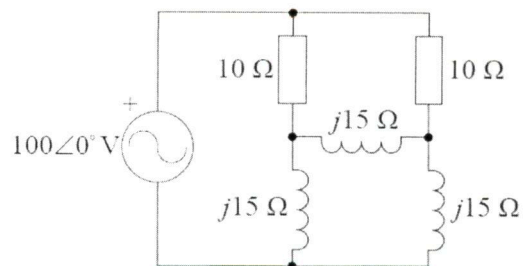


ZI 13-14

9. U spoju prema slici struja kroz ampermetar iznosi $I_A = 0$. Zadano je:

3 boda

$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_3 = R_4 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 200 \Omega$, $C = 1 \mu\text{F}$. Odredite R_1 .

- A) $R_1 = 5 \text{ k}\Omega$
- B) $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$
- C) $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$**
- D) $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$
- E) $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$

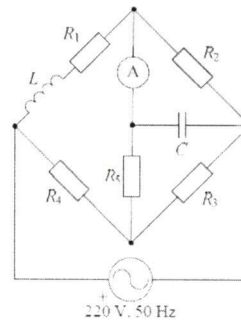



JR 11-12

17. Koliki iznos napona pokazuje voltmetar u mreži prema slici? Zadano je: $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 8 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$, $R_4 = 16 \Omega$, $X_C = 8 \Omega$, $U = 24 \text{ V}$.

3 boda

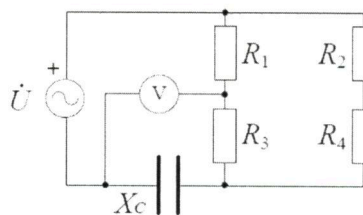- A) $15,8 \text{ V}$
- B) $17,9 \text{ V}$**
- C) $19,9 \text{ V}$
- D) $22,0 \text{ V}$
- E) $24,0 \text{ V}$



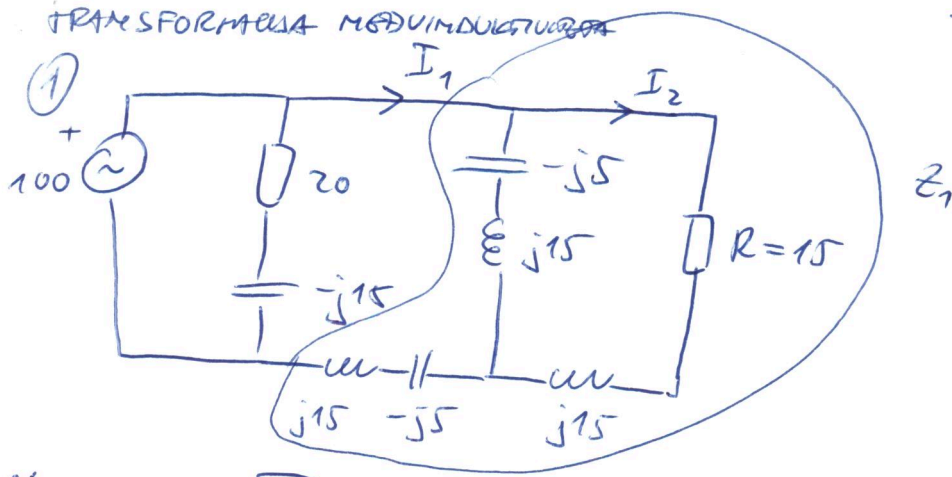


$$X_M = 0.5 \cdot \sqrt{10 \cdot 10} = 5$$

$$Z_1 = [j10 \parallel (15 + j15)] + j10 = 17.15 \angle 84^\circ \Omega$$


$$I_1 = \frac{100}{Z_1} = 0.6 - j5.8 \text{ A}$$

$$I_2 = I_1 \cdot \frac{j10}{j10 + 15 + j15} = 1.2 - j1.6 \text{ A} = 2 \angle -53^\circ \text{ A}$$

$$P_R = |I_2|^2 \cdot R = 2^2 \cdot 15 = 60 \text{ W}$$

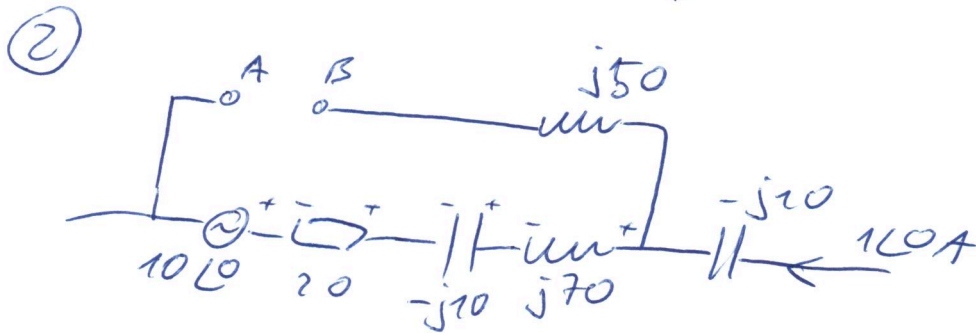

$$V_U = |V_{UR}| = |-1L0 \cdot (j70 - j10 + 20) - 10L0| = |-30 - j60| = 30\sqrt{5} \text{ V}$$

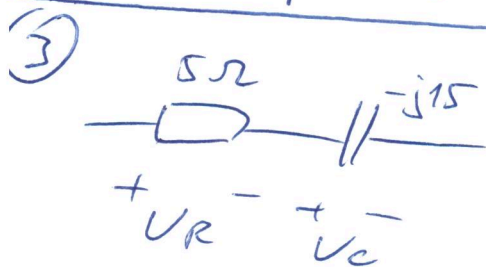

$$|V_R| = 31.623 \text{ V}$$


$$|I| = \frac{|V_R|}{R} = 6.3246 \text{ A}$$

$$P = |I|^2 \cdot R = 200 \text{ W}$$

$$Q = |I|^2 \cdot X_C = -600 \text{ VAR}$$

④

$$P_w = |U_w| \cdot |I_w| \cdot \cos(\phi_{U_w} - \phi_{I_w})$$

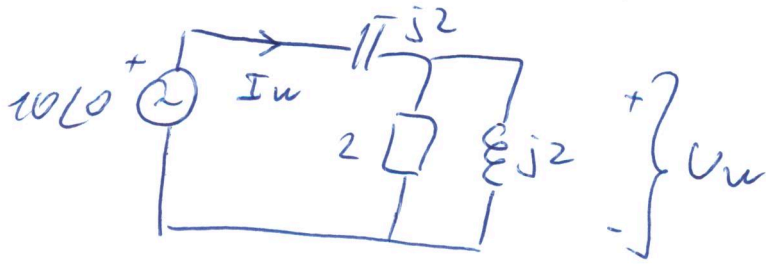


$$Z_{uc} = -j2 + 2 \parallel j2 = 1 - j1 \Omega$$

$$I_{uc} = I_w = \frac{10 \angle 0}{Z_{uc}} = 5 + j5 = 5\sqrt{2} \angle 45^\circ \text{ V}$$

$$U_w = I_{uc} \cdot [2 \parallel j2] = j10 \text{ V} = 10 \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$P_w = 10 \cdot 5\sqrt{2} \cdot \cos(\underbrace{90 - 45}_{45}) = 50\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 50 \text{ W}$$

⑤

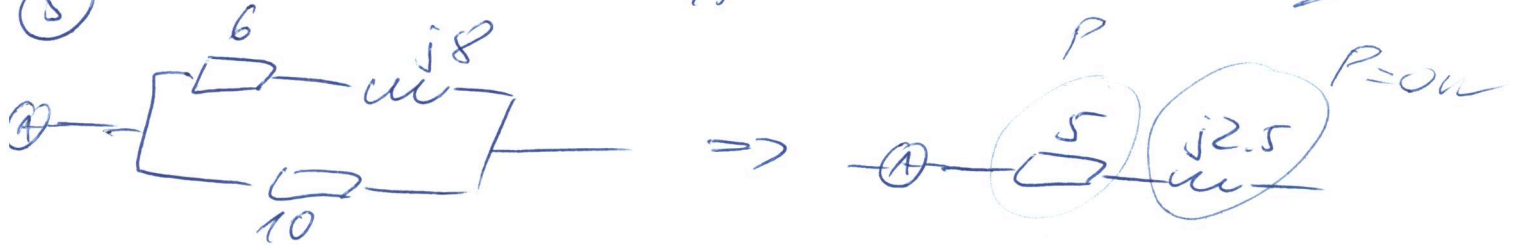

$$Z = 10 \parallel (6 + j8) = 5 + j2.5$$

$$P_{uc} = |I_A|^2 \cdot 5$$

$$I_A = \sqrt{\frac{1100}{5}} = 14.83 \text{ A}$$

⑥

$$P_T = \frac{220^2}{22} = 2200 \text{ W}$$

$$Q_T = P_T \cdot \tan \phi = P_T \cdot \tan(\arccos 0.707)$$




$$Q_T = +2200 \text{ var}$$

$$\cos \phi' = 0.866$$

$$\phi' = \pm 30^\circ$$

$$Q_c = \frac{U^2}{X_c} = U^2 \cdot C \cdot \omega$$

$$Q_c \sim \omega$$

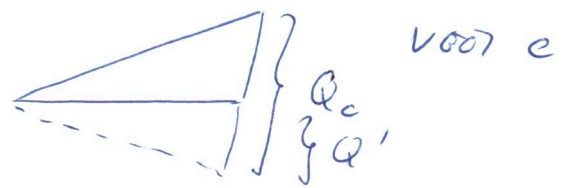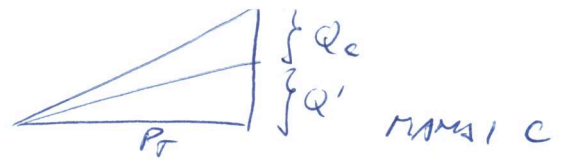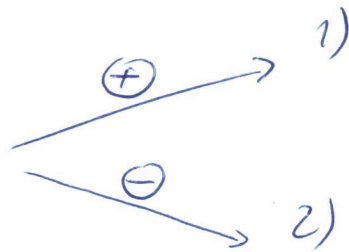




$$Q' = P_T \cdot \tan(\arccos 0.866) = 1270 \text{ var}$$

$$Q_c = Q_T - Q' = 2200 - 1270 = 930 \text{ var}$$

$$930 = \frac{220^2}{X_c} = 220^2 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot C$$

$$C = \frac{930}{220^2 \cdot 2\pi \cdot 50} = 61.16 \mu\text{F}$$

⑦ TOPOGRAFSKI DIAGRAM - Morke !

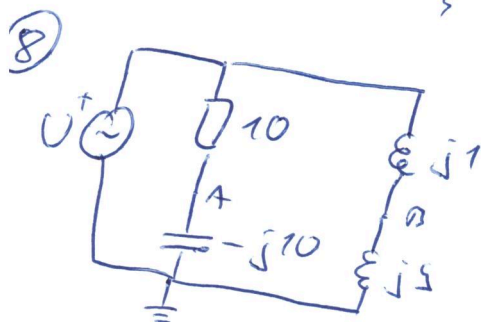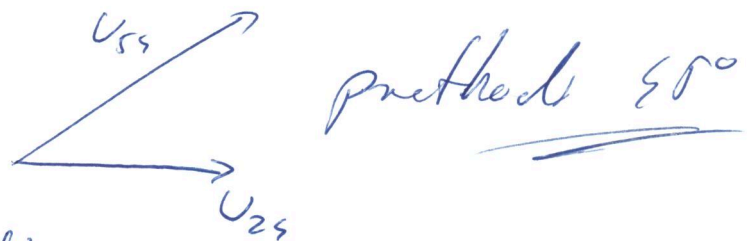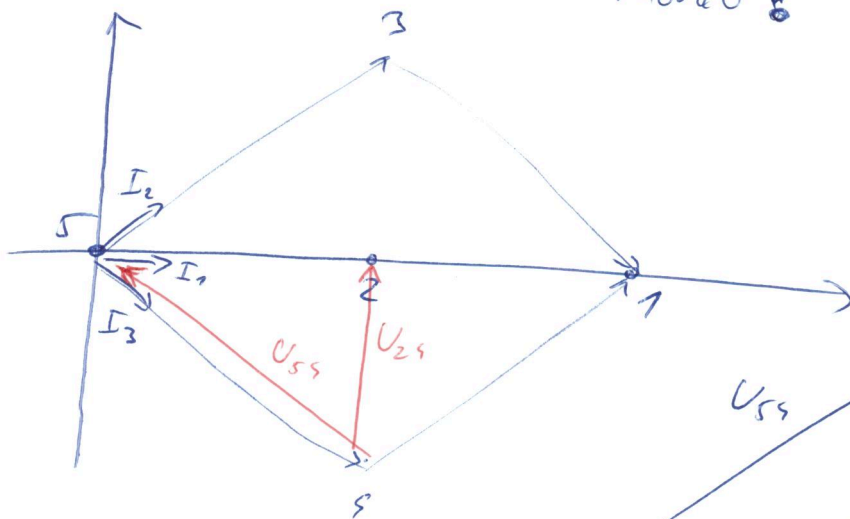

$$P_A = \frac{U}{10 - j10} \cdot (-j10) = U(0.5 - j0.5)$$


$$P_B = \frac{U}{j10} \cdot j5 = U \cdot \frac{5}{10}$$

$$|U_{AB}| = 6.403 = |U(0.5 - j0.5) - \frac{5}{10}| = U \cdot \frac{\sqrt{2}}{10}$$

$$\Rightarrow |U| = 10 \text{ V}$$

$$I = \left| \frac{10}{10 + j10} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ A}$$


⑤

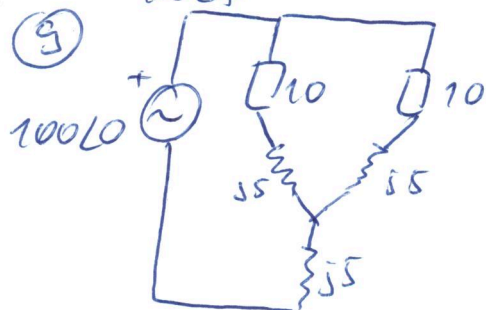

$$Z = 5 + j2.5 + j5 = 5 + j7.5 \Omega$$

$$I = \left| \frac{100 \angle 0}{5 + j75} \right| = \underline{\underline{11,03 \text{ A}}}$$

16

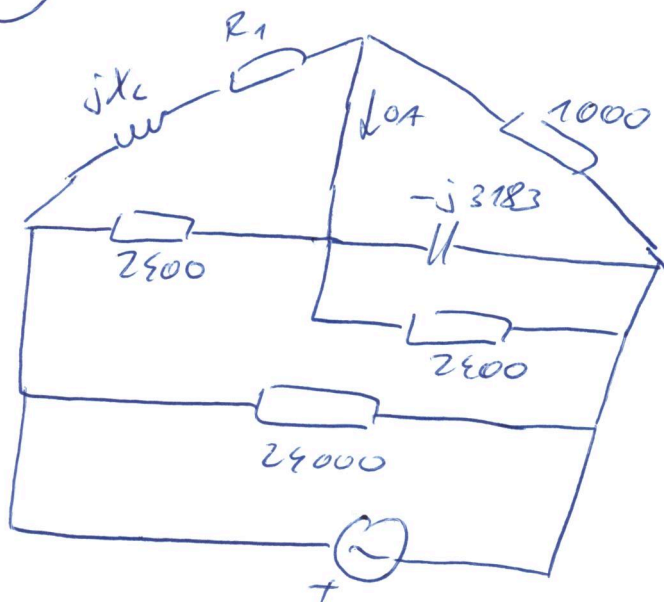


$$X_c = -j \frac{1}{10^{-6} \cdot 2\pi \cdot 50} = -j 3183$$

$$1000 \cdot 2800 = (2800 / -j 3183) \cdot (R_1 + jX_L)$$

$$R + jX_L = 1000 + j75 \Omega$$

$$R_1 = 1000 \Omega$$

11

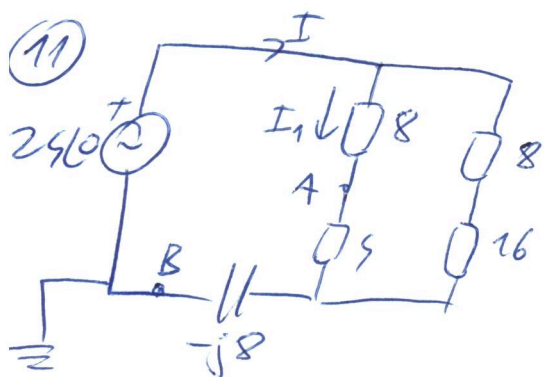

$$P_B = 0V$$

$$I = \frac{V}{Z_{\text{in}}}$$

$$Z_{oc} = (12/29) - j8 = 8 - j8 \Omega$$

$$I = \frac{25}{8-j8} = 1.5 + j1.5 \text{ A}$$

$$I_1 = I \cdot \frac{29}{29+12} = 1+j$$

$$P_4 = 0 + (-j8) \cdot I + 4 \cdot I, = (-j8) \cdot (1.5 + j1.5) + 4(1 - j)$$

$$P_A = 16 - j8$$

$$U_v = |e_4 - e_3| = |16 - j8 - 0| = \sqrt{5} = 17.9 \text{ V}$$