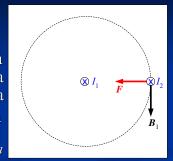


■ Primjer: gustoća magnetskog toka *B* ravnog vodiča

$$F = B_1 I_2 l = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{I_1}{2\pi d} I_2 l$$
 pa je

 $B_I = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{I_I}{2\pi d}$ gustoća toka koju struja I_1 stvara na mjestu struje I_2 , a

 $4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}} = \mu_0$ je prirodna konstanta koju nazivamo permeabilnost vakuuma



■ Općenito, na odaljenosti *d* od ravnog vodiča struje *I* u bilo kojemu sredstvu, gustoća magnetskog toka je

 $\left| \vec{B} \right| = \mu_r \mu_0 \frac{I}{2\pi d}$ gdje je $\frac{\mu_r}{\mu_r}$ relativna permeabilnost značajka sredstva (tvari) u kojemu se polje širi.

■ Za zrak i većinu tvari (osim feromagnetika) je $\mu_r \approx 1$

29.9.2009


Osnove elektrotehnike

13

Materijali u magnetskom polju

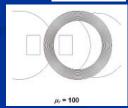- Feromagnetici
 - Uz istu pobudu (struju) magnetska indukcija B je veća μ_r puta nego u vakuumu (zraku)
 - Kanaliziraju magnetski tok






■ Nelinearnost zavisnosti B(I) - μ_r ovisi o struji!

29.9.2009

Osnove elektrotehnike

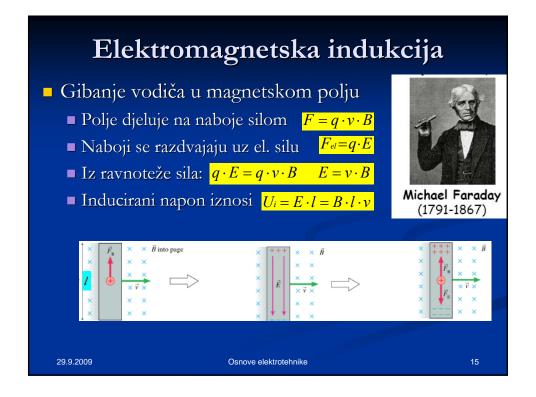

■ Inducirani napon može se odrediti i na temelju rada kojega obavi sila na elektrone $W = q \cdot v \cdot B \cdot l$ ■ Između krajeva štapa javlja se napon Razmotrimo sada gibanje vodiča duž vodljiva okvira ■ Vodič je izvor napona Pokretni vodič ■ Zatvara se strujni krug ■ U Δt put vodiča je $\Delta x = v \cdot \Delta t$ ■ Površina je: $\Delta S = l \cdot \Delta x = l \cdot v \cdot \Delta t$ Metalne tračnice ■ Promjena toka $\Delta \Phi = \Delta S \cdot B$ ■ Tako dobivamo izraz $B \cdot l \cdot v \cdot \Delta t$ $B\Delta S$ ΔФ za inducirani napon Δt Δt Δt Osnove elektrotehnike

- Promjena toka uzrokuje inducirani napon
- Polaritet induciranog napona: Lenzovo pravilo
 - Inducirani napon se svojim djelovanjem protivi uzroku svojega nastanka (promjeni magn. toka)
 - To se označava dodavanjem predznaka "-" u
 - Faradayev zakon:

$$U_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{d\Phi}{dt}$$



Potvrda - prethodni primjer:

Smjer sile F_r na vodič je suprotan v (i koči vodič)

29.9.2009

Osnove elektrotehnike

17


Primjer: Generator


- Štap koji siječe silnice polja (iz prethodnog razmatranja)
 - = generator istosmjernog napona
- Petlja koju okrećemo u vanjskom polju
 - = generator izmjeničnog napona
 - Inducira se napon u petlji
 - Krajevi petlje su spojeni na kolute koji rotiraju s petljom
 - Vanjski krug je spojen preko fiksnih četkica koje su u kontaktu s kolutima



29.9.2009

Osnove elektrotehnike

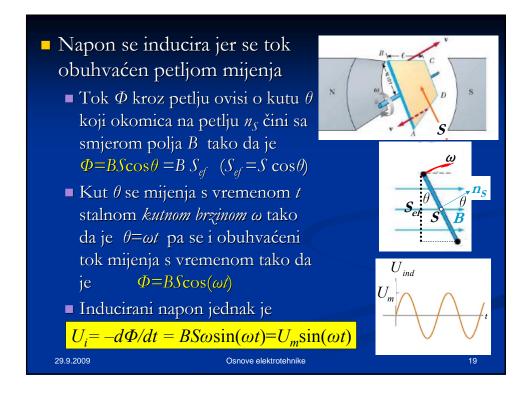

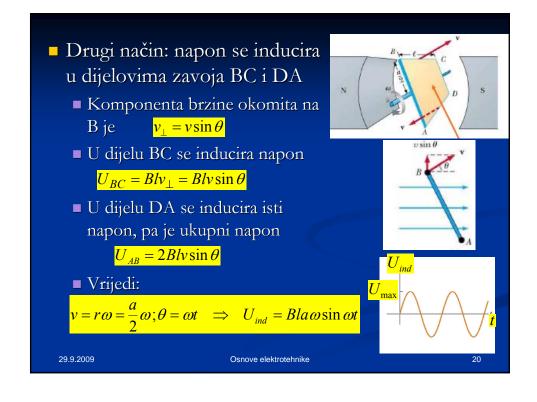

■ Površina petlje *S=I·a* pa je napon induciran u petlji

$$u_i = f(t) = BS\omega \sin(\omega t) = U_m \sin(\omega t)$$

gdje je $BS = \Phi_{\rm m}$ – maksimalni tok obuhvaćen petljom, a


$$\omega BS = \omega \Phi_{\rm m} = U_{\rm m}$$
 – maksimalna vrijednost induciranog napona


■ Pitanja: Zašto se napon ne inducira u dijelovima petlje AB i CD ?


Kako bismo vrtnjom u istom polju i istom brzinom dobili veći inducirani napon $U_{\rm m}$?


29.9.2009


Osnove elektrotehnike

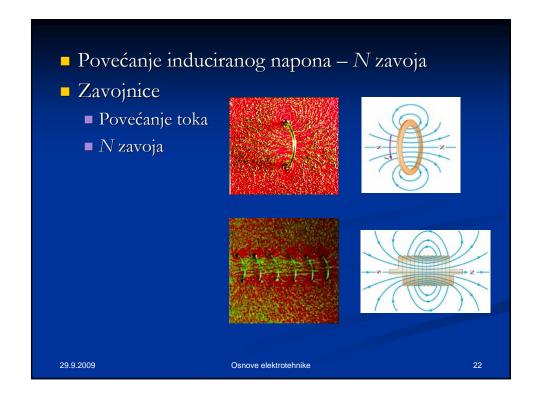

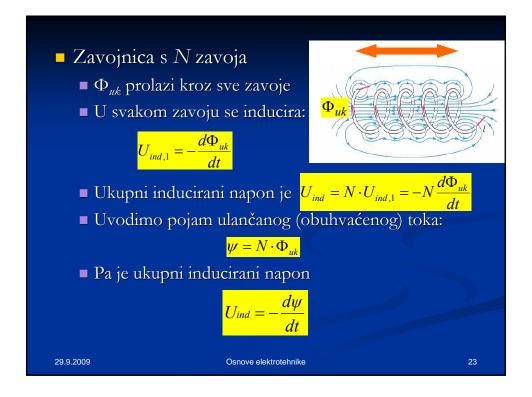

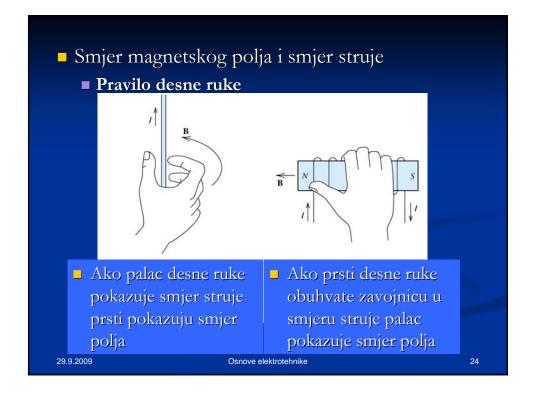

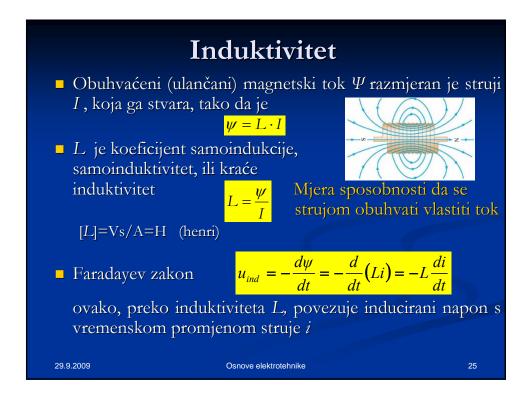

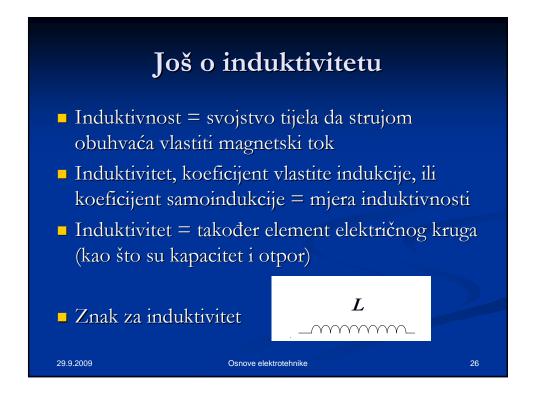

Međuinduktivitet

- Dvije bliske zavojnice:
 - Zavojnica 1 stvara tok Φ₁
 - Zavojnica 2 s N_2 zavoja obuhvaća dio tog toka zavojnica 1 sweet $\Phi_{12}=k$ Φ_1 (gdje je k faktor magnetske veze 0< k<1) tako da je njome ulančani tok $\Psi_{12}=N_2\Phi_{12}$ razmjeran struji I_1 , tj. $\Psi_{12}=M$ I_1 Faktor razmjernosti M naziva se
- Međuinduktivitet (koeficijent međuindukcije)

$$M = \frac{\psi_{12}}{I_1} = \frac{N_2 \Phi_{12}}{I_1} = \frac{\psi_{21}}{I_2} = \frac{N_1 \Phi_{21}}{I_2}$$

Ako se tok mijenja u vremenu u zavojnici 2 inducira se napon međuindukcije:

$$U_{ind,2} = -\frac{d\psi_{12}}{dt} = -\frac{d}{dt}(MI_1) = -M\frac{dI_1}{dt}$$


29.9.2009

Osnove elektrotehnike

27

Veza induktiviteta i međuinduktiviteta

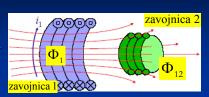 Na osnovi prethodnih jednadžbi, međuinduktivitet možemo izraziti s pomoću induktiviteta jedne zavojnice ovako:



$$M = \frac{\psi_{12}}{I_1} = \frac{N_2 k \Phi_1}{I_1} = k \frac{N_2}{N_1} \frac{N_1 \Phi_1}{I_1} = k \frac{N_2}{N_1} L_1$$

ili s pomoću induktiviteta druge zavojnice, ovako


$$M = \frac{\psi_{2l}}{I_2} = \frac{N_1 k \Phi_2}{I_2} = k \frac{N_1}{N_2} \frac{N_2 \Phi_2}{I_2} = k \frac{N_1}{N_2} L_2$$


Pomnožene, ove dvije jednadžbe daju:


 $M = k\sqrt{L_1 L_2}$


29.9.2009

Osnove elektrotehnike

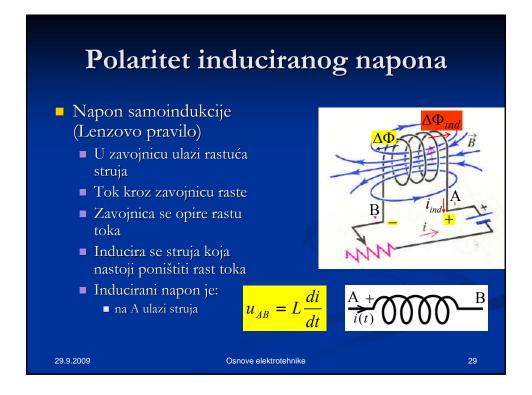

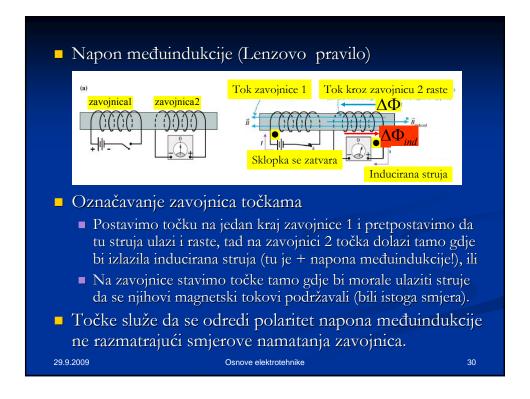

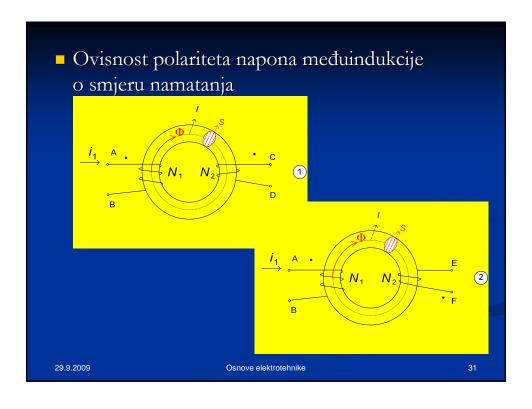

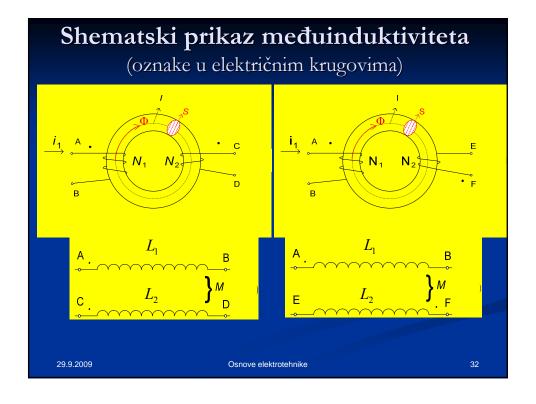

Energija pohranjena u induktivitetu


■ Promjena energije:

$$\Delta W = p(t)\Delta t = u(t) \cdot i(t) \cdot \Delta t = i \cdot L \frac{\Delta i}{\Delta t} \cdot \Delta t = i \cdot L \cdot \Delta i = \psi \cdot \Delta i$$

Ukupna energija

$$W = \sum \Delta W = \int_{0}^{I} i \cdot L di = \frac{L \cdot I^{2}}{2} = \frac{\psi \cdot I}{2}$$

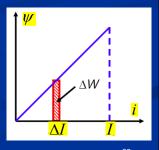= ukupna površina ispod krivulje $\Psi(I)$



29.9.2009

Osnove elektrotehnike

Sposobnost pohrane energije

- Induktivitet označava sposobnost pohrane energije (magnetskog polja), slično kao što kapacitet označava sposobnost pohrane energije (električnog polja).
- Elektromagnetska indukcija javlja se kao opiranje promjeni energije (magnetskog polja), pa stoga možemo reći da induktivitet predstavlja svojstvo elektromagnetske tromosti u električnom krugu.

29.9.2009

Osnove elektrotehnike